

1. KULONOV ZAKON, JAČINA ELEKTRIČNOG POLJA, POTENCIJAL I NAPON

Kulonov zakon: sila kojom se privlače ili odbijaju dva tačkasta nanelektrisanja upravo je proporcionalna njihovim količinama elektriciteta, a obrnuto proporcionalna kvadratu međusobnog rastojanja:

$$F = k \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$$

gde je $k = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$ ili dielektrična konstanta vakuuma $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$

Potencijal električnog polja u nekoj tački brojno je jednak potencijalnoj energiji koju bi imalo telo jedinične količine elektriciteta dovedeno u tu tačku. Jedinica za potencijal je **VOLT**. Potencijal električnog polja na rastojanju r od «izvora» polja iznosi:

$$\varphi = k \frac{Q}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{r}$$

Ako električno polje potiče od više tačkastih nanelektrisanja, rezultujući potencijal jednak je algebarskom zbiru potencijala koji su izazvani svakim nanelektrisanjem pojedinačno:

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_n$$

Napon između tačke A (koja je na rastojanju r_A od izvora radijalnog električnog polja) i tačke B (koja je na rastojanju r_B od izvora radijalnog električnog polja) jednak je razlici potencijala:

$$U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B = kQ \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} Q \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right)$$

Jedinica za napon je **VOLT**. Pri pomeranju «nanelektrisanja» q iz tačke A u tačku B sile električnog polja obave rad koji se može izračunati:

$$A_{AB} = qU_{AB} = q(\varphi_a - \varphi_b) = kqQ \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot qQ \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right)$$


Jačina električnog polja u nekoj tački brojno je jednaka sili kojom bi polje delovalo na jediničnu količinu elektriciteta dovedeno u tu tačku:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q}$$

gde je \vec{F} sila kojom bi polje delovalo na telo količine elektriciteta Q dovedeno u posmatranu tačku. Jedinica za jačinu električnog polja je jedan **NJUTN po KULONU** ili jedan **VOLT po METRU** ($1N/C$ ili $1V/m$). Jačina električnog polja koje stvara tačkasto nanelektrisanje Q u tački koja je od njega udaljena za r može se izračunati po obrascu:

$$E = k \frac{Q}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2}$$

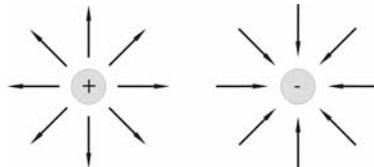Ako polje potiče od pozitivnog tačkastog nanelektrisanja vektor jačine polja usmeren je od tog nanelektrisanja, a ako je izvor polja negativan vektor jačine polja je usmeren ka njemu.



Kapacitet provodnika brojno je jednak količini elektriciteta koju treba dovesti tom provodniku da bude na jediničnom potencijalu. Jedinica za kapacitet je **FARAD**:

$$1F = \frac{1C}{1V}$$

Kapacitet kondenzatora brojno je jednak količini elektriciteta koju treba dovesti tom kondenzatoru da mu se napon poveća za $1V$.

$$C = \frac{Q}{U}$$


Kapacitet ravnog kondenzatora nalazi se po obrascu:

$$C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{S}{d}$$

gde je S -površina ploča, d -rastojanje između ploča, ϵ_0 -dielektrična konstanta vakuuma i ϵ_r -relativna dielektrična konstanta


Ekvivalentni kapacitet paralelno vezanih kondenzatora jednak je zbiru kapaciteta tih kondenzatora:
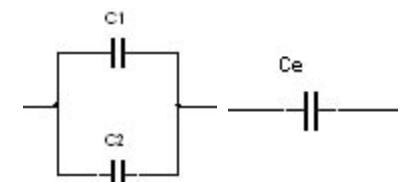
$$C_e = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n = \sum_{i=1}^n C_i$$



Recipročna vrednost ekvivalentnog kapaciteta redno vezanih kondenzatora jednaka je zbiru recipročnih vrednosti kapaciteta tih kondenzatora:
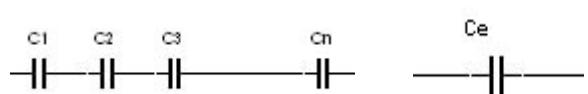
$$\frac{1}{C_e} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}$$




Energija kondenzatora kapacitivnosti C može se odrediti na osnovu izraza

$$W = \frac{1}{2} Q U = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q^2}{C}$$

gde je Q – količina elektriciteta na elektrodama kondenzatora, a U – napon između njih.

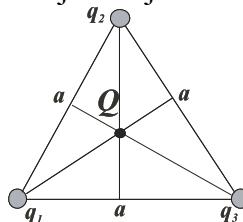1.1 Tri jednakapozitivna opterećenja q su u temenima jednakostraničnog trougla. Kakvo i koliko nanelektrisanje Q treba postaviti u težište trougla da bi rezultujuća sila na svako opterećenje bila jednaka nuli?



REŠENJE:

Sila \vec{F} na jedno nanelektrisanje potiče od Kulonove sile druge dva nanelektrisanja i jednak je vektorskem zbiru tih sila.

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

Smer sila je kao na slici, a intenzitet je:

$$F_1 = F_2 = k \frac{q^2}{a^2}$$

$$F = 2F_1 \cos 30^\circ = 2F_2 \cos 30^\circ = 2 \cdot k \frac{q^2}{a^2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$F = k \sqrt{3} \frac{q^2}{a^2}$$

Da bi rezultujuća sila na nanelektrisanju Q bila jednak nuli intenziteti sila F_{Qq} i F moraju biti jednak, a suprotnog smera i zato nanelektrisanje Q mora biti negativno da bi se ove dve sile poništile. Količinu nanelektrisanja nalazimo iz uslova:


$$F_{Qq} = F$$

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

$$F_{Qq} = k \frac{Q \cdot q}{\left(\frac{2}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} \right)^2} = k \frac{Q \cdot q}{\left(\frac{a\sqrt{3}}{3} \right)^2} = k \frac{9 \cdot Q \cdot q}{3a^2} = 3k \frac{Qq}{a^2}$$

$$F = k \frac{q^2 \sqrt{3}}{a^2} \Rightarrow k \frac{q^2 \sqrt{3}}{a^2} = 3k \frac{Qq}{a^2}$$


$$3Q = q\sqrt{3}$$

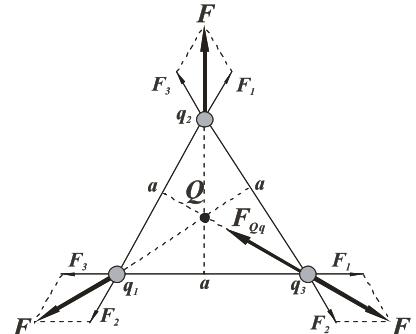

$$Q = \frac{\sqrt{3}}{3} q$$

Rešenje pokazuje da količina elektriciteta Q zavisi samo od količine pozitivnog naelektrisanja q u temenima i da je nezavisno od rastojanja a .

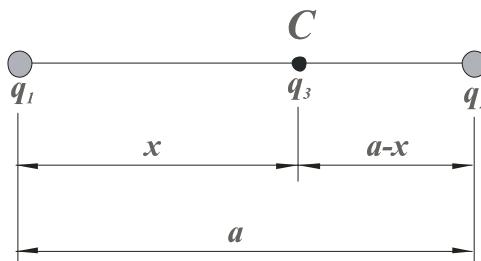
1.2 Tačkasta naelektrisanja $q_1=4nC$ i $q_2=InC$ nalaze se na rastojanju $a=60cm$. Odrediti položaj C tačkastog naelektrisanja q_3 tako da posle postavljanja naelektrisanja q_3 sva tri naelektrisanja budu nepokretna i odrediti količinu elektriciteta q_3



REŠENJE:

Ako sa x označimo rastojanje tačkastog naelektrisanja q_1 od tačke C gde treba da se postavi naelektrisanje q_3 tada je rastojanje tačke C do naelektrisanja q_2 iznosi $a - x$. Da bi posle postavljanja naelektrisanja sistem bio nepokretan treba da intenziteti sila zadovolje sledeći uslov:

$$F_{13} = F_{23}$$

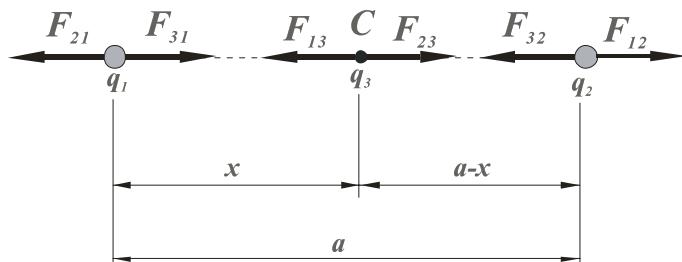

a smerovi su označeni na slici.

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 \cdot q_3}{x^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_2 \cdot q_3}{(a-x)^2}$$

$$\frac{q_2}{q_1} x^2 = a^2 - 2ax + x^2$$

$$x^2 = 4a^2 - 8ax + 4x^2$$

$$3x^2 - 8ax + 4a^2 = 0$$

$$x^2 - \frac{8 \cdot 60}{3}x + 4 \cdot \frac{60 \cdot 60}{3} = 0$$

$$x^2 - 160x + 4800 = 0$$

Ovo je kvadratna jednačina čija su rešenja x_1 i x_2 .

$$x_{\frac{1}{2}} = \frac{160 \pm \sqrt{160 \cdot 160 - 4 \cdot 4800}}{2}$$

$$x_{\frac{1}{2}} = \frac{160 \pm 10\sqrt{16 \cdot 16 - 4 \cdot 4 \cdot 12}}{2}$$

$$x_{\frac{1}{2}} = \frac{160 \pm 40\sqrt{16 - 12}}{2} = \frac{160 \pm 80}{2}$$

$$x_1 = \frac{160 + 80}{2} = 120\text{cm} \rightarrow \text{ovo resenje treba odbaciti jer je } x > a$$

$$x_2 = \frac{160 - 80}{2} = 40\text{cm}$$

$$F_{12} = F_{32}$$

$$\frac{q_1 \cdot q_2}{a^2} = \frac{q_3 \cdot q_2}{(a-x)^2}$$

$$q_3 = \left(\frac{a-x}{a}\right)^2 = 4 \cdot \left(\frac{60-40}{60}\right)^2 = 4 \cdot \frac{1}{9}$$

$$q_3 = 0.444nC$$

$$F_{21} = F_{31}$$


$$\frac{q_1 \cdot q_2}{a^2} = \frac{q_3 \cdot q_1}{x^2}$$

$$q_3 = q_2 \left(\frac{x}{a}\right)^2 = 1 \cdot \left(\frac{40}{60}\right)^2 = \frac{4}{9}$$

$$q_3 = 0.444nC$$

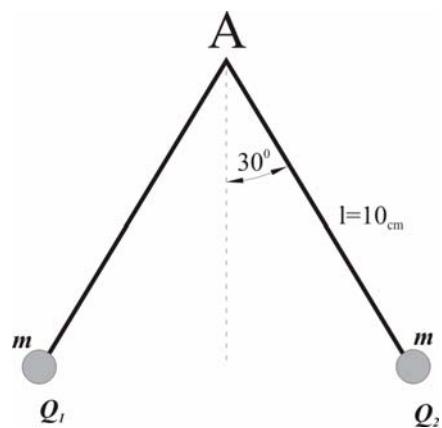1.3 Dve veoma male kuglice, istih masa $m_1=m_2=m$, vise o končićima jednake dužine $l=10\text{cm}$ koji su učvršćeni u tački A. Kada se kuglicama dovedu količine elektriciteta $Q_1=Q_2=Q=10\text{pC}$ one se odbijaju tako da svaki končić gradi sa vertikalom ugao $\alpha=30^\circ$. Odrediti masu kuglica.

Napomena: Kuglice smatrati tačkastim nanelektrisanjima. Masu končića zanemariti. Sistem se nalazi u vakuumu.




REŠENJE:

$$\frac{F}{G} = \tan 30^\circ$$

$$F = \frac{kQ_1 Q_2}{l^2} = k \frac{Q^2}{l^2}$$

$$G = mg$$

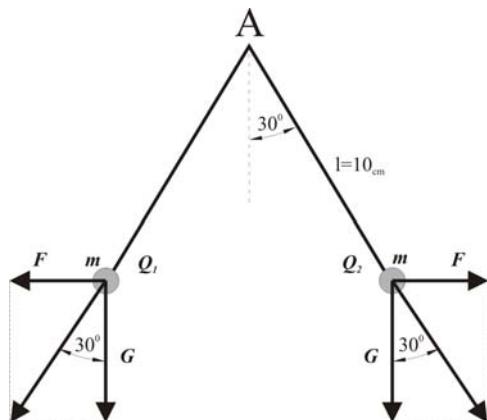
$$m = \frac{kQ^2}{(gl^2 \tan 30^\circ)} = 1,589 \cdot 10^{-11} \text{ kg}$$



1.4 Dva tela nanelektrisana količinama elektriciteta Q_1 i Q_2 nalaze se u vakuumu na rastojanju $r=1\text{m}$. Odrediti tačku u kojoj je sila koja deluje na jedinicu pozitivnog nanelektrisanja jednaka nuli i to kada je:

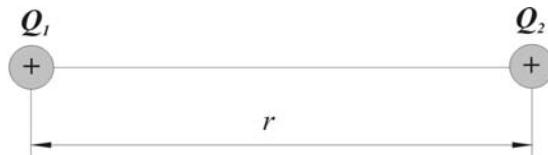- a) $Q_1=10\mu\text{C}$ $Q_2=15\mu\text{C}$
- b) $Q_1=10\mu\text{C}$ $Q_2=-15\mu\text{C}$
- c) $Q_1=-10\mu\text{C}$ $Q_2=-15\mu\text{C}$

Dimenzije tela su male u odnosu na rastojanje.



REŠENJE:

a) Oba tela su pozitivno nanelektrisana. Rezultantno polje je:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

a biće jednako nuli ako je

$$\vec{E}_1 = -\vec{E}_2$$

$$E_1 = E_2$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_1}{r_1^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_2}{r_2^2}$$

$$r_1 = x$$


$$r_2 = r - x$$

$$\frac{Q_1}{x^2} = \frac{Q_2}{(r-x)^2}$$

$$\frac{10 \cdot 10^{-6}}{x^2} = \frac{15 \cdot 10^{-6}}{(1-x)^2}$$

$$x_1 = 0,45\text{m}$$

$$x_2 = -4,45\text{m}$$

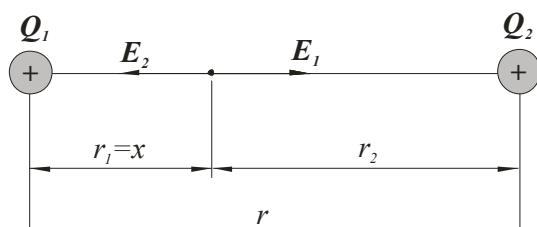

Pošto x treba da bude na duži koja spaja nanelektrisanja Q_1 i Q_2 ($0 < x < r$) dobija se da je
 $x = 0,45m$

b) Nanelektrisanje Q_1 je pozitivno, a nanelektrisanje Q_2 je negativno. Tražena tačka se nalazi na pravoj koja spaja nanelektrisanja i to levo od Q_1 ili desno od Q_2 , a to zavisi od apsolutnih vrednosti $|Q_1|$ i $|Q_2|$. Tačka je bliža onoj količini elektriciteta koja ima manju apsolutnu vrednost. Iz uslova da su intenziteti polja E_1 i E_2 jednaki dobija se


$$\frac{Q_1}{r_1^2} = \frac{|Q_2|}{r_2^2}$$

$$\frac{Q_1}{x^2} = \frac{|Q_2|}{(r+x)^2}$$

$$\frac{1 \cdot 10^{-6}}{x^2} = \frac{15 \cdot 10^{-6}}{(1+x)^2}$$

$$x_1 = -0,45m$$

$$x_2 = 4,45m$$

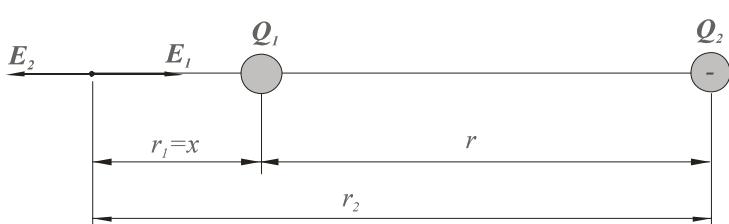


Pošto x treba da bude van duži koja spaja Q_1 i Q_2 rešenje je $x=4.45m$.

c) Oba nanelektrisanja su negativna. Rezultat je isti kao i u slučaju pod a).

1.5 Tri tačkasta nanelektrisanja $Q_B=-2pC$, $Q_D=5pC$ i $Q_C=16pC$, raspoređena su u temenima B, D i C pravougaonika stranica $a = 10\sqrt{3}cm$ i $b = 10cm$. Odrediti električno polje \vec{E} u temenu A, ako se sistem nalazi u vakuumu.

REŠENJE:

Prema oznakama sa slike je:

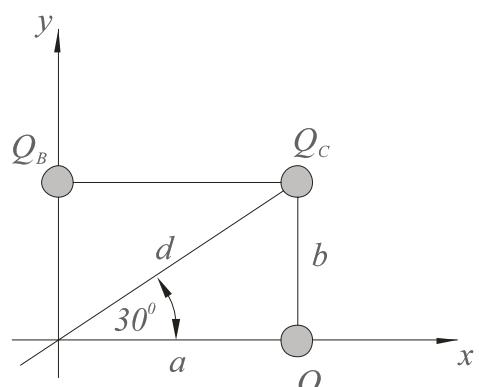

$$d^2 = a^2 + b^2$$

$$d^2 = (10\sqrt{3})^2 + 10^2 = 400 \text{ cm}^2$$

$$d = \sqrt{400} = 20 \text{ cm}$$

$$\sin \alpha = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\cos \alpha = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$E_x = 0 - E_D - E_C \cos \alpha = 4.57 \frac{N}{C}$$

$$E_y = E_B + 0 - E_C \sin \alpha = 0$$


$$E_B = k \frac{Q_B}{b^2} = 1.79 \frac{N}{C}$$

$$E_C = k \frac{Q_C}{d^2} = 3.59 \frac{N}{C}$$


$$E_D = k \frac{Q_D}{a^2} = 1.49 \frac{N}{C}$$

$$E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} = \sqrt{4.57^2 + 0} = 4.57 \frac{N}{C}$$


(Vektor \vec{E} leži na x osi)

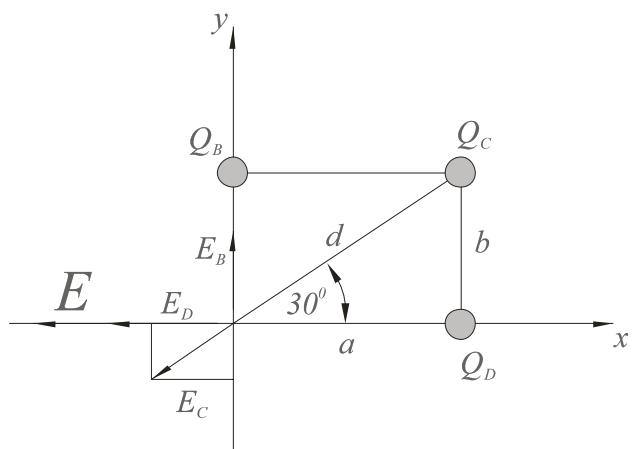

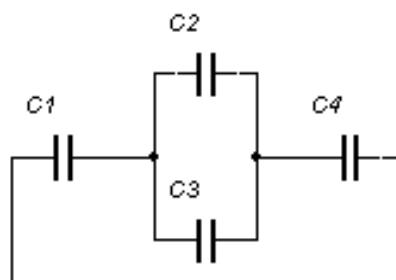1.6 Odredi ekvivalentni kapacitet baterije prikazane na slici.



REŠENJE:

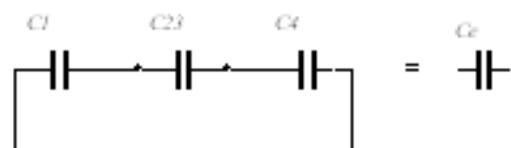


$$C_{23} = C_2 + C_3$$

$$\frac{1}{C_e} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2 + C_3} + \frac{1}{C_4}$$

$$C_e = \frac{C_{14}C_{23}}{C_{14} + C_{23}} = \frac{\frac{C_1C_4}{C_1 + C_4}(C_2 + C_3)}{\frac{C_1C_4}{C_1 + C_4} + (C_2 + C_3)} = \frac{C_1C_4(C_2 + C_3)}{C_1C_4 + (C_1 + C_4)(C_2 + C_3)}$$

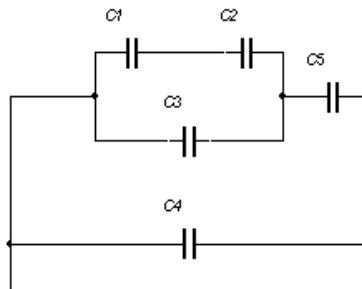1.7 Na slici su naznačeni kapaciteti kondenzatora u μF . Bez pisanja formula odredi ekvivalentni kapacitet i količinu elektriciteta na ekvivalentnom kondenzatoru. $C_1 = C_2 = 10\mu F$, $C_3 = 1\mu F$, $C_4 = 6\mu F$ i $C_5 = 3\mu F$, $U = 12V$




REŠENJE:

U jednoj grani imamo dva jednakona kondenzatora od po $10\mu F$ redno vezana. Njih možemo zameniti jednim kondenzatorom čiji je kapacitet upola manji od kapaciteta jednog kondenzatora tj. $5\mu F$. Ovaj kondenzator je paralelno vezan sa kondenzatorom kapaciteta $1\mu F$. Njihov ekvivalentni kapacitet jednak je zbiru kapaciteta tako da se dobije $6\mu F$. Ovaj kondenzator je redno vezan sa kondenzatorom kapaciteta $3\mu F$, pa je njihov ekvivalentni kapacitet jednak količniku njihovog proizvoda i njihovog zbira. Na taj način se dobija da je njihov ekvivalentni kapacitet jednak $2\mu F$. Ovaj kondenzator je paralelno vezan sa kondenzatorom kapaciteta $6\mu F$. Ukupni ekvivalentni kapacitet jednak je zbiru ova dva tj. $8\mu F$. Količina elektriciteta na tom kondenzatoru bila bi jednakna proizvodu ekvivalentnog kapaciteta i napona tj. $96\mu C$.

1.8 Dva kondenzatora čiji su kapaciteti $C_1 = 6\mu F$ i $C_2 = 3\mu F$ vezani su

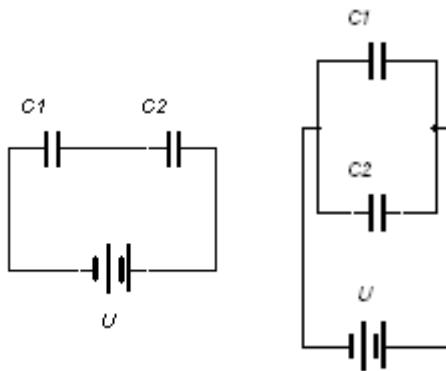- a) redno
- b) paralelno

Kolike količine elektriciteta će da budu na pozitivnim pločama tih kondenzatora, ako takvu vezu kondenzatora priključimo na izvor napona $U = 10V$?



REŠENJE:

- a) Na redno vezanim kondenzatorima moraju biti jednake količine elektriciteta. Ta količina elektriciteta jednaka je količini elektriciteta na njihovom ekvivalentnom kondenzatoru. Ekvivalentni kapacitet jednak je rednoj vezi kondenzatora C_1 i C_2 pa je:

$$C_e = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

Prema tome

$$Q_1 = Q_2 = Q_e = C_e U = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} U = 20 \mu C$$

- b) Kod paralelno vezanih kondenzatora naponi su isti na oba kondenzatora pa je:


$$Q_1 = C_1 U = 60 \mu C$$

$$Q_2 = C_2 U = 30 \mu C$$

- 1.9 Kapaciteti kondenzatora prikazanih na slici su $C_1 = 4nF$, $C_2 = 2nF$ i $C_3 = 3nF$, dok je napon $U = 18V$.

- a) Odredi količinu elektriciteta na kondenzatoru C_2

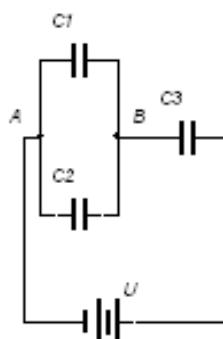- b) Kako se menja napon na kondenzatoru C_3 ako dođe do probroja kondenzatora C_2 ?



REŠENJE:

a)

$$C_{12} = C_1 + C_2 = 4nF + 2nF = 6nF$$

$$\frac{1}{C_e} = \frac{1}{C_{12}} + \frac{1}{C_3} \Rightarrow C_e = \frac{C_{12}C_3}{C_{12} + C_3} = \frac{(C_1 + C_2)C_3}{C_1 + C_2 + C_3} = \frac{(4+2)\cdot 3}{4+2+3} = \frac{18}{9}$$

$$C_e = 2nF$$

Na redno vezanim kondenzatorima moraju biti jednake količine elektriciteta pa C_3 i paralelna veza C_1 i C_2 tj. C_{12} imaju iste količine elektriciteta

$$Q_e = C_e U = \frac{(C_1 + C_2)C_3}{C_1 + C_2 + C_3} U = Q_{12} = Q_3 \Rightarrow$$

$$U_{AB} = \frac{Q_{12}}{C_{12}} = \frac{C_3 U}{C_1 + C_2 + C_3} \Rightarrow Q_2 = C_2 U_{AB} = \frac{C_2 C_3 U}{C_1 + C_2 + C_3} = 12nC$$

b) Pre probijanja navedenog kondenzatora napon na kondenzatoru C_3 je

$$U_3 = \frac{Q_3}{C_3} = \frac{(C_1 + C_2)}{C_1 + C_2 + C_3} U$$

Kada dođe do probroja kondenzatora C_2 ploče kondenzatora C_1 postanu «kratko» vezane: njihovi potencijali se izjednače pa je napon na C_3 jednak U . Prema tome napon se poveća

$$n = \frac{U}{U_3} = \frac{C_1 + C_2 + C_3}{C_1 + C_2} = 1,5 \text{ puta}$$

1.10 Na slici je prikazana baterija kondenzatora čiji kapaciteti iznose $C_1 = 60nF$, $C_2 = 30nF$ i $C_3 = 10nF$. Ako je količina elektriciteta na kondenzatoru C_3 jednaka $Q_3 = 30nC$ koliki je napon U_{AB} ?


REŠENJE:

Na redno vezanim kondenzatorima moraju biti jednake količine elektriciteta pa C_1 i C_2 tj. C_{12} imaju iste količine elektriciteta


$$Q_{12} = Q_1 = Q_2 = C_{12}U = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} U$$

$$U = \frac{Q_3}{C_3} \Rightarrow Q_{12} = Q_1 = Q_2 = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \cdot \frac{Q_3}{C_3}$$
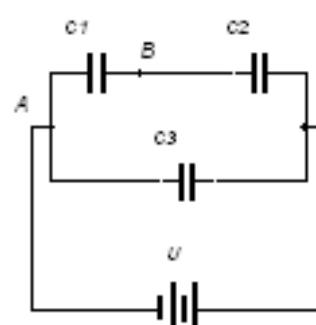
$$U_{AB} = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{C_2 Q_3}{(C_1 + C_2) C_3} = 1V$$



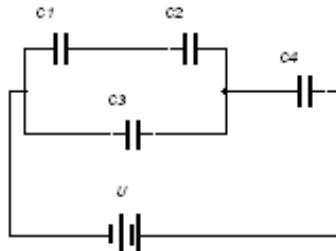1.11 Kondenzatori kapaciteta C_1, C_2, C_3 i C_4 povezani su kao što je prikazano na slici. Koliki treba da bude napon U da bi napon na kondenzatoru C_1 iznosio U_1 ? Smatrali da je $C_1 = C_3 = C_4 = C$ i $C_2 = C/2$.



REŠENJE:

Potrebno je najpre izračunati ekvivalentnu kapacitivnost kola

$$C_{12} = \frac{C \cdot \frac{C}{2}}{C + \frac{C}{2}} = \frac{C}{3} \quad - \text{jednostavno, jer su } C_1 = C \text{ i } C_2 = C/2 \text{ vezani redno}$$

$$C_{123} = C_{12} + C_3 = \frac{4}{3}C \quad - C_{12} \text{ i } C_3 \text{ su vezani paralelno}$$

$$C_e = \frac{4}{7}C$$

$$Q_e = Q_4 = Q_{123}$$

Količine elektriciteta na C_e i C_4 su jednake jer su vezani redno

$$U_4 = \frac{Q_4}{C_4} = \frac{4}{7}U \Rightarrow U_{AD} = U - U_4 = \frac{3}{7}U$$

$$Q_{12} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} U_{AD} = \frac{1}{7}CU = Q_1 = C_1 U_1 \Rightarrow U = 7U_1$$

1.12 Ravan vazdušni kondenzator, kapacitivnosti $C_0=100pF$, priključen je na izvor stelnog napona $U=100V$. Kada se kondenzator napunio izvor je isključen, a između elektroda je, do polovine ubaćena ploča od dielektrika relativne dielektrične konstante $\epsilon_r = 4$.

- a) Odrediti potencijalnu razliku između elektroda kondenzatora posle ubacivanja dielektrika
- b) Izračunati energiju kondenzatora pre i posle ubacivanja dielektrika

REŠENJE:

a)

$$C_0 = 100 \text{ pF}$$

Kapacitet ravnog pločastog kondenzatora se izračunava po obrascu:

$$C_0 = \epsilon_0 \frac{S}{d}$$


$$Q_0 = C_0 \cdot U$$

Posle isključivanja izvora i uvlačenja dielektrika (prema slici) dobija se paralelna veza dva kondenzatora C_1 i C_2 pa je ekvivalentna kapacitivnost jednaka zbiru pojedinačnih kapacitivnosti.

$$C_1 = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{S/2}{d} = \frac{\epsilon_r}{2} C_0$$

$$C_2 = \epsilon_0 \frac{S/2}{d} = \frac{C_0}{2}$$
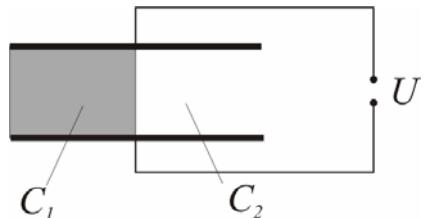
$$C_e = C_1 + C_2 = C_0 \left(\frac{\epsilon_r}{2} + \frac{1}{2} \right) = 2.5 \cdot C_0 = 250 \text{ pF}$$



Ukupna količina nanelektrisanja kondenzatora je ista pre i posle uvlačenja dielektrika pa je:

$$Q = \text{const}$$

$$Q_0 = C_0 \cdot U = 2.5 \cdot C_0 \cdot U'$$

$$U' = \frac{U}{2.5} = 40 \text{ V}$$

b)

$$W_0 = \frac{1}{2} C_0 \cdot U^2 = 5 \cdot 10^{-7} \text{ J} \quad - \text{energija pre ubacivanja dielektrika}$$

$$W' = \frac{1}{2} \cdot 2.5 C_0 \cdot (U')^2 = 2 \cdot 10^{-7} \text{ J} \quad - \text{energija posle ubacivanja dielektrika}$$

1.13 Ravan vazdušni kondenzator, površine elektroda $S = 40 \times 60 \text{ cm}^2$ i rastojanja između njih $d = 5 \text{ mm}$ priključen je na izvor napona $U = 2 \text{ kV}$. Po izvršenom opterećivanju kondenzator se isključi od izvora i poveća mu se rastojanje između elektroda na $d_1 = 10 \text{ mm}$. Odrediti energiju i jačinu polja u oba slučaja, kao i promenu napona između elektroda kondenzatora do koje dolazi pri povećanju rastojanja.

REŠENJE:

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{N \cdot m^2}$$

Kapacitet ravnog vazdušnog kondenzatora se izračunava po obrascu:

$$C_1 = \epsilon_0 \frac{S}{d} = 4,248 \cdot 10^{-7} F$$

Energija kondenzatora je:


$$W_1 = \frac{1}{2} C_1 \cdot U^2 = 8,496 \cdot 10^{-4} J$$

Jačina električnog polja je:

$$E_1 = \frac{U}{d} = 400 kV/m$$

Količina nanelektrisanja kondenzatora je:
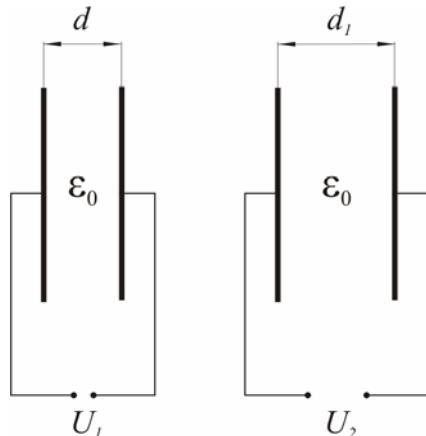
$$Q_1 = C_1 \cdot U = 8,496 \cdot 10^{-7} C$$



Kada se razmaknu ploče dolazi do promene kapacitivnosti kondenzatora, a količina nanelektrisanja ostaje nepromenjena jer je izvor isključen. U ovom slučaju dolazi do promene napona između ploča kondenzatora.

$$C_2 = \epsilon_0 \frac{S}{d_1} = 2,12 \cdot 10^{-10} F$$

$$Q_1 = Q_2 = C_2 \cdot U_2 \Rightarrow U_2 = \frac{Q_2}{C_2}$$

$$W_2 = \frac{1}{2} C_2 U_2^2 = \frac{1}{2} C_2 \cdot \frac{Q_2^2}{C_2^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q_2^2}{C_2}$$

$$W_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q_2^2}{C_2} = 1,7 \cdot 10^{-3} J$$

$$U_2 = \frac{Q_2}{C_2} = 4000 V = 4 kV$$

$$E_2 = \frac{U_2}{d_1} = 400 kV/m$$

$$\Delta U = U_2 - U_1 = 4 kV - 2 kV = 2 kV$$

1.14 Ravan vazdušni kondenzator, površine elektroda $S = 70 \times 70 cm^2$ i rastojanja između njih $d = 0.5 cm$, priključen je na izvor napona $U = 5 kV$. Posle opterećivanja kondenzatora rastojanje između njegovih elektroda se poveća na $d' = 1 cm$, ne isključujući pri tome izvor. Izračunati opterećenje kondenzatora i intenzitet električnog polja, kao i energiju pre i posle razmicanja elektroda.

REŠENJE:

U ovom slučaju se menja količina elektriciteta Q jer napon baterije ostaje isti pa je:

$$C_1 = \epsilon_0 \frac{S}{d} = 8,673 \cdot 10^{-10} F$$

$$W_1 = \frac{1}{2} C_1 U^2 = 10,84 mJ$$

$$Q_1 = C_1 \cdot U = 4,33 \cdot 10^{-6} C$$

$$E_1 = \frac{U}{d} = 1 MV/m$$


$$U = \text{const}$$

$$C_2 = \epsilon_0 \frac{S}{d'} = 4,3364 \cdot 10^{-10} F$$

$$W_2 = \frac{1}{2} C_2 U^2 = 5,42 \cdot 10^{-3} J$$

$$Q_2 = C_2 U = 2,1652 \cdot 10^{-6} C$$

$$E_2 = \frac{U}{d'} = 500 kV/m$$

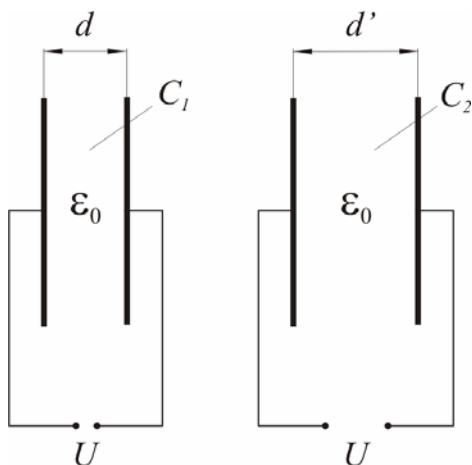

1.15 Pločasti kondenzator, čije su elektrode dimenzija $a = 30cm$ i $b = 40cm$, a rastojanje između njih $c = 1cm$, priključen je na napon $U = 1.5kV$. Između elektroda se nalazi staklena ploča dielektrične konstante $\epsilon_r = 5$, debljine 1cm. Ako se posle odvajanja kondenzatora od izvora izvuče izolaciona ploča od stakla, odrediti promenu energije kondenzatora i privlačnu silu, između elektroda kondenzatora bez dielektrika.


REŠENJE:

$$C_r = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{ab}{c} = 5,31 \cdot 10^{-10} F$$

$$W_r = \frac{1}{2} C_r U^2 = 5,97 \cdot 10^{-4} J$$

Kondenzator se odvoji od izvora i izvuče se dielektrik
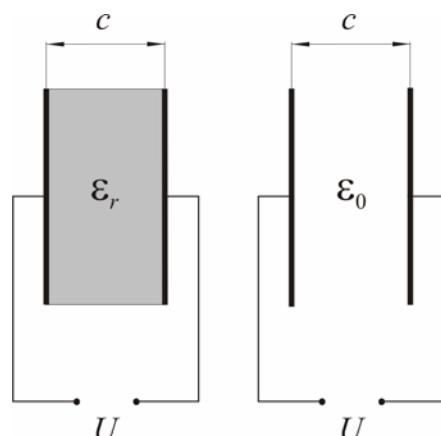
$$C_0 = \epsilon_0 \frac{ab}{c} = 1,062 \cdot 10^{-10} F$$



$$Q = \text{const}$$

$$Q = C_r U = 7,965 \cdot 10^{-7} \text{ C}$$

$$Q = C_0 U \Rightarrow U = \frac{Q}{C_0}$$

$$W_0 = \frac{1}{2} \cdot C_0 U^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q^2}{C_0} = 2,987 \cdot 10^{-3} \text{ J}$$

$$\Delta W = W_r - W_0 = 2,983 \cdot 10^{-3} \text{ J}$$

Privlačna sila između elektroda kondenzatora je:

$$W = F \cdot d \Rightarrow F = \frac{W}{d}$$

$$F = \frac{1}{2} \cdot \frac{CU^2}{d} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(CU)^2}{Cd} = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q^2}{\epsilon_0 \frac{S}{d} d} = \frac{Q^2}{2\epsilon_0 S}$$

$$F = \frac{Q^2}{2\epsilon_0 S} \approx 0.299 \text{ N}$$

1.16 Naelektrisana čestica mase $m = 0.01 \text{ g}$ nalazi se u ravnoteži u homogenom električnom polju horizontalnog ravnog kondenzatora. Kondenzator je priključen na napon $U = 20 \text{ kV}$, dok je rastojanje između elektroda $d = 5 \text{ cm}$. Odrediti naelektrisanje čestice.

REŠENJE:

Uslov za ravnotežu čestice je:

$$F = G$$

pri čemu su smerovi sila označeni na slici.


$$qE = mg$$

$$q \frac{U}{d} = mg$$

$$q = \frac{mgd}{U}$$


$$q = \frac{0,01 \cdot 10^{-3} \cdot 9,81 \cdot 5 \cdot 10^{-2}}{20 \cdot 10^3}$$
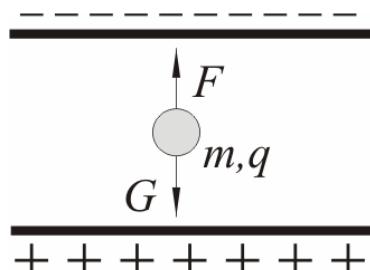
$$q = 2,45 \cdot 10^{-10} \text{ C} = 0,245 \cdot 10^{-9} \text{ C} = 0,245 \text{ nC}$$



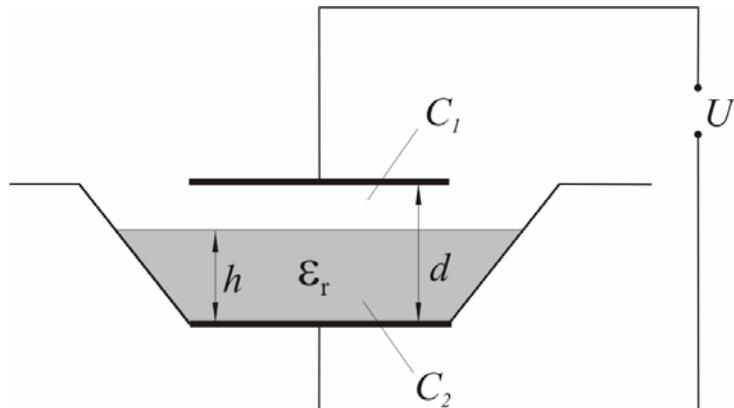1.17 Ravan vazdušni kondenzator, rastojanja između elektroda $d = 9 \text{ mm}$, smešten je u posudu od izolacionog materijala tako da jedna elektroda leži na dnu posude. Debljina elektroda je zanemarljiva. Kondenzator je priključen na

stalni napon U tako da polje u njemu ima vrednost $E' = 500 \text{ kV/m}$. Do koje visine h treba naliti ulje u posudu da bi polje u vazdušnom delu kondenzatora dostiglo vrednost $E_0 = 1.5 \text{ MV/m}$. Relativna dielektrična konstanta ulja je $\epsilon_r = 4$.



REŠENJE:

$$U = E' \cdot d = 4500 \text{ V}$$

Sa slike je vidljivo da se radi o rednoj vezi dva kondenzatora gde je:

$$C_1 = \epsilon_0 \frac{S}{d - h}$$

$$C_2 = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{S}{h}$$

Ekvivalentna kapacitivnost je:

$$C_e = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{h + \epsilon_r(d - h)}$$

Količina nanelektrisanja je ista za oba kondenzatora i iznosi:

$$Q = C_e \cdot U$$

Napon na kondenzatoru C_1 , koji za dielektrik ima vazduh, je:

$$U_1 = \frac{Q}{C_1} = \frac{\frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{h + \epsilon_r(d - h)} \cdot U}{\frac{\epsilon_0 S}{d - h}} = \frac{\epsilon_r(d - h) \cdot U}{h + \epsilon_r(d - h)}$$

Jačina električnog polja koju treba realizovati je data relacijom:

$$E_0 = \frac{U_1}{d - h} = \frac{\epsilon_r \cdot U}{h + \epsilon_r(d - h)} = 1.5 \text{ MV/m} \Rightarrow h = 8 \text{ mm}$$

1.18 Ravan vazdušni kondenzator, površine elektroda $a \times b$ i razmaka između njih d , priključen je na stalni napon U . Odrediti potrebnu silu da bi se izvršilo pomeranje jedne od elektroda u pravcu i smeru kao na slici. Zanemariti efekat krajeva. $U = 500V$, $a = 1m$, $b = 0.5m$, $d = 2.5mm$.


REŠENJE:

$$W_1 = \frac{1}{2} C_1 U^2 = \frac{1}{2} U^2 \epsilon_0 \frac{ab}{c}$$

$$W_2 = \frac{1}{2} C_2 U^2 = \frac{1}{2} U^2 \epsilon_0 \frac{a(b - \Delta x)}{d}$$

$$\Delta W = W_1 - W_2 = \frac{1}{2} U^2 \epsilon_0 \frac{a}{d} [b - b + \Delta x]$$
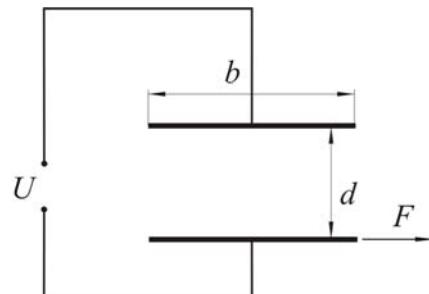
$$F = \frac{\Delta W}{\Delta x} = \frac{1}{2} U^2 \epsilon_0 \frac{a}{d} = 4,425 \cdot 10^{-4} N$$



1.19 Jedna elektroda ravnog vazdušnog kondenzatora površine $S = 100cm^2$ je učvršćena, dok je druga okačena o oprugu konstante $c = 11.275 N/m$. Kada je kondenzator neopterećen, rastojanje između njegovih elektroda je $d = 2mm$. Kada se kondenzator priključi na izvor napona U , opruga će se istegnuti za $x = 0,3mm$. Odrediti napon izvora U . Efekat krajeva zanemariti.

REŠENJE:

Sila opruge je F_1 , a privlačna sila između obloga kondenzatora je F_2 . Ove sile moraju biti u ravnoteži pa je:

$$F_1 = cx$$


$$F_2 = \frac{Q^2}{2\epsilon_0 S}$$

$$F_1 = F_2$$

$$Q = CU$$

$$C = \epsilon_0 \frac{S}{d - x}$$

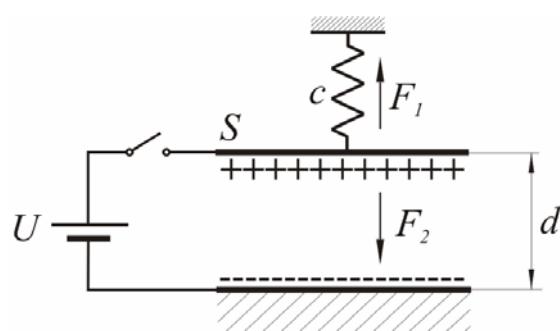
$$cx = \frac{C^2 U^2}{2\epsilon_0 S} = U^2 \frac{\left(\frac{\epsilon_0 S}{d - x}\right)^2}{2\epsilon_0 S} = U^2 \frac{\epsilon_0 S}{2(d - x)^2}$$



$$U^2 = \frac{2(d-x)^2 \cdot cx}{\epsilon_0 S}$$

$$U = \sqrt{\frac{2cx(d-x)^2}{\epsilon_0 S}} = 470V$$

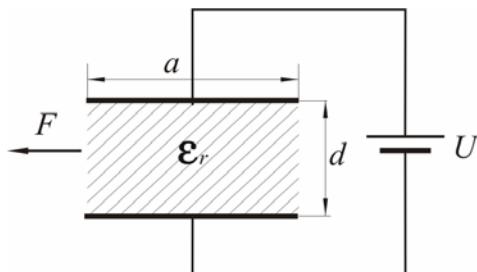1.20 Ravan kondenzator sa čvrstim dielektrikom relativne dielektrične konstante ϵ_r , priključen je na stalni napon U . Dimenzije elektroda su $a \times b$, a rastojanje između njih d . Odrediti silu potrebnu za izvlačenje dielektrika u pravcu i smeru kao na slici.



$$U = 100V, a = b = 20cm, d = 2mm, \epsilon_r = 5$$

REŠENJE:

$$C_r = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{S}{d} = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{ab}{d}$$

Energija kondenzatora pre izvlačenja dielektrika je :

$$W_r = \frac{1}{2} C_r U^2$$

Kada se dielektrik izvuče za Δx dobija se paralelna veza dva kondenzatora C_1 i C_2 pa je ekvivalentna kapacitivnost data relacijom:

$$C_1 = \epsilon_0 \frac{b \Delta x}{d}$$

$$C_2 = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{b(a - \Delta x)}{d}$$

$$C_e = C_1 + C_2 = \epsilon_0 \frac{b}{d} [\Delta x + \epsilon_r (a - \Delta x)]$$

Energija ekvivalentnog kondenzatora je:

$$W_e = \frac{1}{2} C_e U^2$$

Razlika energija je:

$$\Delta W = \frac{1}{2} U^2 [C_r - C_e] = \frac{1}{2} U^2 \frac{\epsilon_0 \cdot b}{d} [\epsilon_r a - \epsilon_r a - \Delta x + \epsilon_r \Delta x]$$

$$\Delta W = \frac{1}{2} \cdot \frac{\epsilon_0 b U^2}{d} \Delta x (\epsilon_r - 1)$$

Sila potrebna za izvlačenje dielektrika se izračunava:

$$F = \frac{\Delta W}{\Delta x} = \frac{1}{2} \epsilon_0 b U^2 \frac{(\epsilon_r - 1)}{d} = 0,5 \cdot \frac{8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 20 \cdot 10^{-2} \cdot 100^2 \cdot 4}{2 \cdot 10^{-3}} = 1,77 \cdot 10^{-5} N$$

1.21 Ravan vazdušni kondenzator ima rastojanje između elektroda d i priključen je na stalni napon U . Ako se u međuelektrodni prostor kondenzatora ubaci pločica od izolacionog materijala, relativne dielektrične konstante ϵ_r i debljine $d/2$, jačina polja u vazdušnom delu kondenzatora će se povećati za 50% u odnosu na prvobitnu. Odrediti ϵ_r .

REŠENJE:

$$C_0 = \epsilon_0 \frac{S}{d}$$

$$E = \frac{U}{d}$$

$$C_1 = \epsilon_0 \frac{S}{\frac{d}{2}} = 2C_0$$

$$C_2 = \epsilon_r \epsilon_0 \frac{S}{\frac{d}{2}} = 2\epsilon_r C_0$$

$$C_e = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{2\epsilon_r}{1 + \epsilon_r} C_0$$

$$Q = C_e \cdot U$$

$$U = U_1 + U_2$$



$$U_1 = \frac{Q}{C_1} = \frac{C_e U}{C_1} = \frac{2\epsilon_r C_0}{(1 + \epsilon_r) \cdot 2C_0} \cdot U = \frac{\epsilon_r}{1 + \epsilon_r} U$$

$$E_1 = 1,5E$$

$$\frac{U_1}{d} = 1,5 \frac{U}{d} \Rightarrow \frac{2\epsilon_r}{1 + \epsilon_r} = 1,5$$

$$2\epsilon_r = 1,5(1 + \epsilon_r) = 1,5 + 1,5\epsilon_r$$
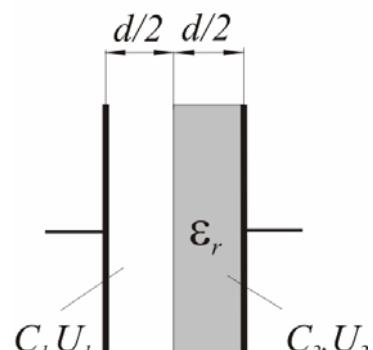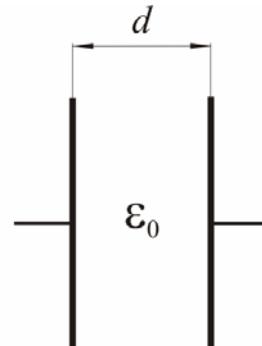
$$0,5\epsilon_r = 1,5 \Rightarrow \epsilon_r = 3$$



1.22 Ravan vazdušni kondenzator, rastojanja između elektroda $d = 9\text{ mm}$, priključen je na stalni napon U . Polje u kondenzatoru ima vrednost $E = 0.5 \text{ MV/m}$. U prostor između elektroda kondenzatora ubaci se pločica debljine $d_1 = 8\text{ mm}$ od materijala relativne dielektrične konstante $\epsilon_r = 4$. Odrediti električno polje u obe sredine.

REŠENJE:

$$U = E \cdot d = 0.5 \cdot 10^6 \cdot 9 \cdot 10^{-3} = 4500\text{ V}$$

$$C_0 = \epsilon_0 \frac{S}{d} - \text{vazdušni kondenzator}$$

$$C_1 = \epsilon_0 \frac{S}{\frac{d}{9}} = 9 \frac{\epsilon_0 \cdot S}{d} = 9 \cdot C_0$$

$$C_2 = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{S}{\frac{8}{9}d} = \frac{9}{8} \epsilon_r \cdot C_0$$

$$C_{ekv} = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} = \frac{9 \epsilon_r}{8 + \epsilon_r} \cdot C_0$$


$$Q = C_{ekv} \cdot U = C_1 \cdot U_1 = C_2 \cdot U_2$$

$$U_1 = \frac{Q}{C_1} = 1500\text{ V}$$

$$U_2 = \frac{Q}{C_2} = 3000\text{ V}$$

$$E_1 = \frac{U_1}{1\text{ mm}} = 1.5 \text{ MV/m}$$
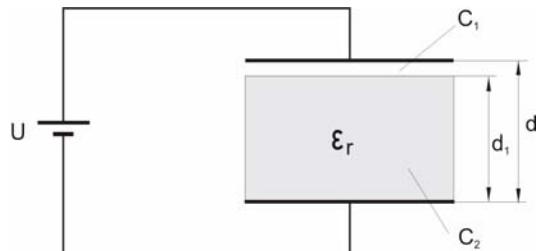
$$E_2 = \frac{U_2}{C_2} = 375 \text{ kV/m}$$



2. JAČINA I GUSTINA ELEKTRIČNE STRUJE. ELEKTRIČNI OTPOR PROVODNIKA

Električna struja predstavlja usmereno kretanje nanelektrisanih čestica
Trenutna jačina električne struje definisana je izrazom:

$$i = \frac{dq}{dt}$$

gde je dq količina elektriciteta koja "protekne" kroz poprečni presek provodnika u beskonačno kratkom vremenskom intervalu dt .

Srednja vrednost jačine električne struje u dužem vremenskom intervalu Δt je:

$$\bar{I} = \frac{\Delta q}{\Delta t}$$

Jedinica za jačinu električne struje je amper:

$$1A = \frac{1C}{1s} = 1 \frac{C}{s}$$

Gustina električne struje brojno je jednaka količniku jačine električne struje i poprečnog preseka jedinične površine provodnika:

$$j = \frac{I}{S} = ne\vec{v}$$

gde je I jačina struje koja protiče kroz poprečni presek provodnika površine S , n koncentracija slobodnih elektrona (broj slobodnih elektrona u jedinici zapremine), e apsolutna vrednost količine elektriciteta elektrona, a \vec{v} srednja brzina usmerenog kretanja elektrona.

Otpor homogenog provodnika dužine l i površine poprečnog preseka S je.

$$R = \rho \frac{l}{S} = \frac{1}{\sigma} \cdot \frac{l}{S}$$

gde je ρ specifičan otpor provodnika, a σ specifična provodnost provodnika.

Jedinice za otpor i specifični otpor su om i ommeter respektivno:

$$[R] = 1\Omega, [\rho] = 1\Omega \cdot m$$

Provodnost provodnika jednaka je recipročnoj vrednosti otpora tog provodnika. Jedinica za provodnost je simens, a za specifičnu provodnost simens po metru. Dakle:

$$G = \frac{1}{R}, [G] = \frac{1}{\Omega} = 1S, [\sigma] = \frac{1}{\Omega \cdot m} = 1 \frac{S}{m}$$

Otpor provodnika menja se sa temperaturom po formuli:

$$R = R_0(1 + \alpha t)$$

gde je R otpor na 0°C , a α temperaturni koeficijent otpora.

Ekvivalentna otpornost redne veze otpornika

$$R_e = \sum_{i=1}^n R_i = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

Ekvivalentna otpornost paralelne veze otpornika

$$\frac{1}{R_e} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

Omov zakon – Jačina struje kroz provodnik upravo je proporcionalna naponu na krajevima provodnika, a obrnuto proporcionalna njegovoj otpornosti. Omov zakon se može napisati u jednom od sledećih oblika:

$$I = \frac{U}{R} \quad U = IR \quad R = \frac{U}{I}$$

Prvi Kirhofov zakon – algebarski zbir jačina struja u provodnicima koji se sudiču u jednom čvoru električne mreže jednak je nuli:

$$\sum_{k=1}^n I_k = 0$$

Dруги Kirhofov zakon – U bilo kojoj zatvorenoj konturi električnog kola (zatvorena putanja formirana od grana kola) koja sadrži proizvoljan broj elektromotornih sila i otpornika, kora biti zadovoljen drugi Kirhofov zakon koji se iskazuje sledećom relacijom:

$$\sum E - \sum RI = 0 \quad \text{ili} \quad \sum E = \sum RI$$

pri čemu elektromotorne sile treba uzimati sa pozitivnim predznakom ako je njihov smer saglasan sa proizvoljno odabranim smerom obilaska po konturi i obrnuto. Naponi na otpornicima se uzimaju sa pozitivnim predznakom ako je referentni smer struje kroz otpornik saglasan sa smerom obilaska po konturi i obrnuto.

Električni rad – Prilikom pomeranja nanelektrisanja Q u elektrostatičkom polju od tačke A , koja se nalazi na potencijalu φ_A , do tačke B , koja se nalazi na potencijalu φ_B sile polja izvrše rad koji je jednak:

$$A = Q(\varphi_A - \varphi_B) = QU_{AB}$$

Ako se na osnovu ovog izraza dobije pozitivna vrednost to znači da su sile polja izvršile rad. Kada se rad vrši protiv sile polja za A se dobija negativna vrednost.

Snaga P kojom se rad sile stacionarnog električnog polja transformiše u toplotnu energiju na nekom otporniku, proporcionalna je otpornosti otpornika R i kvadratu struje I kroz otpornik (Džulov zakon):

$$P = RI^2 = UI = \frac{U^2}{R}$$

Teorija superpozicije – Jačina struje u bilo kojoj grani složenog linearnog električnog kola, nastala kao posledica jednovremenog dejstva svih generatora

u kolu, jednaka je algebarskom zbiru jačina struja koje bi u toj grani tekla pod dejstvom pojedinih generatora kada su svi ostali generatori zamenjeni svojim unutrašnjim otpornostima.

Tevenenova teorema – Svako linearни aktivni dvopol sa nepromenljivim otpornicima i generatorima može se zameniti realnim naponskim generatorom čija je elektromotorna sila jednaka naponu praznog hoda dvopola, a unutrašnja otpornost ekvivalentna otpornosti dvopola.

2.1 Električna struja teče između «ploča» kondenzatora (površine Zemlje i sloja na visini 50-ak kilometara) «prenoseći» svakog dana količinu elektriciteta od približno 0.15GC. Izračunaj srednju jačinu električne struje.

REŠENJE:

Srednja jačina električne struje je protekla količina elektriciteta za dato vreme, pa je:

$$I = \frac{q}{t} = \frac{0.15 \cdot 10^9 C}{24 \cdot 60 \cdot 60 s} = 1,7 kA$$

2.2 Kolika količina elektriciteta će da protekne kroz poprečni presek provodnika u toku jednog minuta, ako kroz provodnik protiče električna struja jačine 10mA?

REŠENJE:

$$q = It = 10 \cdot 10^{-3} A \cdot 60 s = 0,6 C$$

2.3 Ako pri „udaru“ groma kroz vazduh protekne količina elektriciteta 20C, pri srednjoj jačini električne struje od 20kA, koliko vremena traje protok elektriciteta?

REŠENJE:

$$t = \frac{q}{I} = \frac{20 C}{20 \cdot 10^3 A} = 10^{-3} s = 1 ms$$

2.4 Kroz vlakno sijalice prečnika 19µm protiče struja jačine 125mA. Kolika je gustina struje u vlaknu?

REŠENJE:

$$j = \frac{I}{S} = \frac{4I}{d^2 \pi} = \frac{4 \cdot 125 \cdot 10^{-3} A}{(19 \cdot 10^{-6} m)^2 \pi} = 4,41 \cdot 10^8 \frac{A}{m^2} = 441 \frac{A}{mm^2}$$

2.5 Iz kosmosa prema Zemlji kreću se protoni čija je prosečna brzina oko $v = 470 km/s$. Njihova koncentracija je $n = 8.7 cm^{-3}$. Kada ih Zemljino magnetno polje, iznad atmosfere, ne bi skretalo i rasejavalo, kolika bi bila

gustina električne struje tih protona koja bi uvirala u atmosferu? Kolika bi bila ukupna jačina te struje? Poluprečnik Zemlje je $R = 6370\text{km}$.

REŠENJE:

$$j = nev = 8.7 \cdot 10^6 \cdot m^{-3} \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} C \cdot 470 \cdot 10^3 \frac{m}{s} = 6.5 \cdot 10^{-7} \frac{A}{m^2}$$

$$I = nev \cdot 4R^2 \pi = 4\pi j R^2 = 33.3\text{GA}$$

2.6 Metalni provodnici mogu da izdrže protok električne struje čija je gustina oko $j_{max} = 10\text{ A/mm}^2$. Ako je koncentracija slobodnih elektrona $n = 10^{29}\text{ m}^{-3}$ proceni srednju brzinu usmerenog kretanja elektrona.

REŠENJE:

$$j_{max} = nev \Rightarrow v = \frac{j_{max}}{ne} = \frac{10 \cdot 10^6 \frac{A}{m^2}}{10^{29} \cdot m^{-3} \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} C} = 0.6 \frac{mm}{s}$$

2.7 Snop elektrona „daje“ električnu struju gustine $j = 10\text{ A/mm}^2$. Ako je brzina elektrona $v = 10^6\text{ m/s}$. Kolika je zapreminska gustina elektriciteta?

REŠENJE:

Zapreminska gustina ρ je jednaka $\rho = ne$ pa je:

$$j = nev = \rho v \Rightarrow \rho = \frac{j}{v} = 10 \frac{C}{m^3}$$

2.8 Ako nervno vlakno zamislimo kao cilindar poluprečnika $r = 5\mu\text{m}$ i dužine $l = 1\text{cm}$ koliki je električni otpor tog vlakna? Specifični otpor supstance vlakna (aksoplazme) je $\rho = 2\Omega\text{m}$.

REŠENJE:

$$R = \rho \frac{l}{S} = \rho \frac{l}{r^2 \pi} = 2\Omega\text{m} \frac{10^{-2}\text{m}}{(5 \cdot 10^{-6}\text{m})^2 \pi} = 255M\Omega$$

2.9 Od nikelinske trake širine $a = 1\text{cm}$ i debljine $d = 0,4\text{mm}$ treba napraviti otpornik čiji je otpor $R = 1\Omega$. Kolika je potrebna dužina trake? Specifični otpor nikelina je $\rho = 4 \cdot 10^{-7}\Omega\text{m}$.

REŠENJE:

$$R = \rho \frac{l}{S} = \rho \frac{l}{ad} \Rightarrow l = \frac{adR}{\rho} = 10\text{m}$$

2.10 Volframsko vlakno sijalice ima prečnik $d = 0,02\text{mm}$. Ako je specifični otpor zagrejanog vlakna $\rho = 7,4 \cdot 10^{-7} \Omega\text{m}$, a ukupni otpor zagrejanog vlakna $R = 330\Omega$, kolika je dužina vlakna?

REŠENJE:

$$l = \frac{Rd^2\pi}{4\rho} = 14\text{cm}$$

2.11 Prepostavimo da je radna temperatura sijalice $t = 2000^{\circ}\text{C}$. Ako je otpor vlakna sijalice na 0°C jednak $R_0 = 24\Omega$, proceni otpor na radnoj temperaturi. Termički koeficijenti otpora za volfram iznose približno $\alpha = 5,24 \cdot 10^{-3} ({}^{\circ}\text{C})^{-1}$, $\beta = 0,7 \cdot 10^{-6} ({}^{\circ}\text{C})^{-1}$, $\gamma = 0,062 \cdot 10^{-9} ({}^{\circ}\text{C})^{-1}$. Koliko puta je otpor na radnoj temperaturi veći od otpora na 0°C ?

REŠENJE:

Ako za zavisnost otpora od temperature koristimo približnu formulu dobija se.

$$R = R_0(1 + \alpha\Delta t) = 275,5\Omega$$

Prethodna formula važi samo za male temperaturne promene. Za veće temperaturne promene koristi se relacija:

$$R = R_0(1 + \alpha\Delta t + \beta\Delta t^2 + \gamma\Delta t^3)$$

Kada se zamene zadate vrednosti dobija se $R = 355\Omega$. Ovaj otpor je približno 15 puta veći od otpora na 0°C .

2.12 Specifični otpor aluminijuma na 0°C iznosi $\rho_0 = 2,4 \cdot 10^{-8} \Omega\text{m}$, dok na temperaturi $t = 20^{\circ}\text{C}$ iznosi $\rho = 2,6 \cdot 10^{-8} \Omega\text{m}$. Koliki je temperaturni koeficijent otpora?

REŠENJE:

$$\rho = \rho_0(1 + \alpha t) \Rightarrow \alpha = \frac{\rho - \rho_0}{\rho_0 t} = 0,004 ({}^{\circ}\text{C})^{-1}$$

2.13 Na kojoj temperaturi otpor žice od nihroma iznosi $R = 48\Omega$, ako je njen otpor na temperaturi 0°C $R_0 = 36\Omega$? Temperaturni koeficijent otpora nihroma je $\alpha = 4 \cdot 10^{-4} ({}^{\circ}\text{C})^{-1}$.

REŠENJE:

$$R = R_0(1 + \alpha t) \Rightarrow t = \frac{R - R_0}{\alpha R_0} = 833^{\circ}\text{C}$$

2.14 Poprečni presek provodnika je krug čiji je prečnik $d = 0,8\text{mm}$. Za koje vreme će kroz provodnik da protekne količina elektriciteta $q = 1\text{C}$ ako kroz provodnik protiče struja konstantne gustine $j = 0,1 \frac{\text{A}}{\text{mm}^2}$?

REŠENJE:


$$j = \frac{I}{S} = \frac{4I}{d^2\pi} = \frac{4q}{d^2\pi t} \Rightarrow t = \frac{4q}{jd^2\pi} = 19,9\text{s}$$

2.15 Kroz provodnik protiče električna struja jačine $I = 10\text{A}$. Kolika je u eV kinetička energija usmerenog kretanja? Površina poprečnog preseka provodnika je $S = 1\text{mm}^2$, a koncentracija slobodnih elektrona $n = 2,5 \cdot 10^{22} \text{cm}^{-3}$.

REŠENJE:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\left(\frac{I}{neS}\right)^2 = 1,8 \cdot 10^{-17} \text{eV}$$

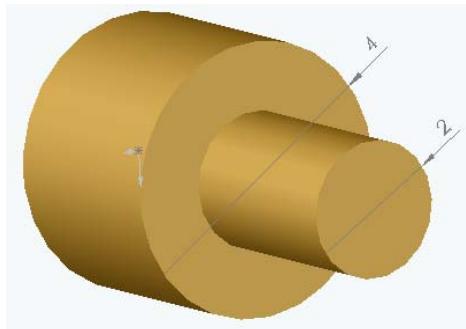2.16 Provodnik kroz koji protiče struja sastoji se iz dva dela valjkastog oblika kao na slici. Prečnik preseka debljeg valjka iznosi $d_1 = 4\text{mm}$, a užeg $d_2 = 2\text{mm}$. Ako u širem delu protiče električna struja gustine $j_1 = 2 \frac{\text{A}}{\text{mm}^2}$, kolika je gustina u užem delu?




REŠENJE:

Jačina struje u oba poprečna preseka je ista, ali se gustine struja menjaju pa je:

$$I = j_1 S_1 = j_2 S_2 \Rightarrow j_2 = j_1 \frac{S_1}{S_2} = j_1 \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2 = 8 \frac{\text{A}}{\text{mm}^2} = 8 \frac{\text{MA}}{\text{m}^2}$$

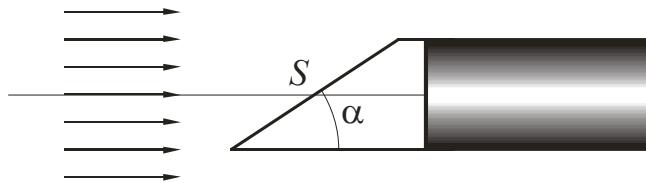2.17 U rentgenskoj cevi širi snop elektrona obrazuje struju gustine $j = 0,2 \frac{\text{A}}{\text{mm}^2}$. Elektroni padaju na površinu štapa koja je „zasećena“, u obliku klina pod uglom $\alpha = 30^\circ$ (vidi sliku). Štap je postavljen u pravcu ose snopa. Ako je površina $S = 100\text{mm}^2$ kolika je jačina električne struje?



REŠENJE:

Površina poprečnog preseka štapa iznosi:

$$S_n = S \sin \alpha$$

pa je jačina struje: $I = jS_n = jS \sin \alpha = 10A$

2.18 Specifični otpor provodnika na temperaturi $t_1 = 15^0C$ iznosi $\rho_1 = 1,4 \cdot 10^{-8} \Omega m$. Koliki je specifični otpor tog provodnika na $t_2 = 30^0C$ ako je toplotni koeficijent otpora $\alpha = 4 \cdot 10^{-3} ({}^0C)^{-1}$?

REŠENJE:

$$\begin{aligned}\rho_2 &= \rho_1(1 + \alpha \Delta t) = \rho_1[1 + \alpha(t_2 - t_1)] \\ \rho_2 &= 1,4 \cdot 10^{-8} [1 + 4 \cdot 10^{-3} (30 - 15)] = 1,48 \cdot 10^{-8} \Omega m\end{aligned}$$

2.19 Jačina električne struje se menja u toku vremena po zakonu $I = at^2$ gde je $a = 3 \frac{A}{s^2}$. Kolika količina elektriciteta prođe kroz poprečni presek provodnika u toku vremena $t_1 = 3s$?

REŠENJE:

$$q = \int_0^{t_1} Idt = a \int_0^{t_1} t^2 dt = a \frac{t_1^3}{3} - 0 = 3 \frac{A}{s^2} \cdot \frac{3^3}{3} = 27C$$

2.20 Otpornost jednog metalnog provodnika na temperaturi $t_1 = 10^0C$ ima vrednost $R_1 = 20,8 \Omega$, a na temperaturi $t_2 = 80^0C$ je $R_2 = 26,4 \Omega$. Izračunati temperaturni koeficijent otpora α provodnika. Kolika je otpornost R_0 tog provodnika na 0^0C ?

REŠENJE:

$$\begin{aligned}R_1 &= R_0(1 + \alpha t_1) \Rightarrow \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_0(1 + \alpha t_1)}{R_0(1 + \alpha t_2)} \Rightarrow \alpha = \frac{R_2 - R_1}{R_1 t_2 - R_2 t_1} = 0,004 {}^0C^{-1} \\ R_2 &= R_0(1 + \alpha t_2)\end{aligned}$$

$$R_\theta = \frac{R_1}{1 + \alpha t_1} \Rightarrow R_\theta = 20\Omega$$

2.21 Čajnik ima dva grejača. Pri uključivanju jednog grejača čaj provri za $t_1 = 4\text{ min}$, a pri uključivanju samo drugog grejača za $t_2 = 12\text{ min}$. Za koje će vreme ista količina čaja da provri kada su uključena oba grejača i to:

- a) redno
- b) paralelno

Smatrati da u oba slučaja ukupna količina toplote ide samo na zagrevanje čaja.

REŠENJE:

$$\frac{U^2}{R_1} t_1 = \frac{U^2}{R_2} t_2$$

$$R_1 t_2 = R_2 t_1$$

$$12R_1 = 4R_2$$

$$R_2 = 3R_1$$

$$\text{a)} \quad \frac{U^2}{R_1} t_1 = \frac{U^2}{R_1 + R_2} t_3$$

$$t_3 = 16\text{ min}$$

$$\text{b)} \quad \frac{U^2}{R_1} t_1 = \frac{U^2 (R_1 + R_2)}{R_1 R_2} t_4$$

$$t_4 = 3\text{ min}$$

2.22 Metalna spirala otpornosti $R = 40\Omega$ napravljena je od žice prečnika $2r = 0,6\text{ mm}$. Spirala je priljučena na izvor napona U tako da gustina struje iznosi $j = 320 \frac{A}{cm^2}$. Odrediti vrednost napona U i snage spirale P .

REŠENJE:

$$j = \frac{I}{S} \Rightarrow I = jS = j \cdot r^2 \pi = 320 \frac{A}{cm^2} \cdot (0,3 \cdot 10^{-3} cm)^2 \pi$$

$$U = RI = RjS = 40 \cdot 320 \cdot 0,2827433 \cdot 10^{-2} = 36,19V$$

$$P = \frac{U^2}{R} = 32,74W$$

2.23 Rešo je priključen na izvor napona $U = 110V$. Za vreme $t = 15\text{ min}$ na rešou se zagreje $0,6\text{ l}$ vode od $t_1 = 20^\circ C$ do $t_2 = 100^\circ C$. Kolika je otpornost

rešoao ako je koeficijent korisnog dejstva $\eta = 40\%$? Specifična toplota vode je $c = 4186 \frac{J}{kg \cdot ^\circ C}$.

REŠENJE:

$Q = mc\Delta t = mc(t_2 - t_1)$ - količina toplotne energije koja je potrebna za zagrevanje vode

$$m = \rho \cdot V$$

$$\rho = 1000 \frac{kg}{m^3} \Rightarrow m = 1000 \frac{kg}{m^3} \cdot 0,6 \cdot 10^{-3} m^3 = 0,6 kg$$

$$mc\Delta t = \eta \frac{U^2 t}{R} \Rightarrow R = \frac{\eta U^2 t}{mc\Delta t} = 21,68 \Omega$$

2.24 Kolika količina elektriciteta q treba da prođe kroz električni grejač čija je otpornost $R = 20 \Omega$ da bi se grejačem zagrejalo $100l$ vode za $\Delta t = 50^\circ C$ u toku $t = 30 min$.

REŠENJE:

$$Q = mc\Delta t = I^2 Rt \Rightarrow I = \sqrt{\frac{mc\Delta t}{Rt}} = 24,11 A$$

$$Q = It = 24,11 \cdot 30 \cdot 60 = 4,34 \cdot 10^4 C$$

2.25 Zlatna žica duga $l_1 = 5m$, a srebrna $l_2 = 8m$. Koliki će da bude ekvivalentni otpor, ako ove provodnike vežemo:

- a) redno
- b) paralelno?

Specifične provodnosti zlata i srebra su $\sigma_1 = 50 \frac{MS}{m}$ i $\sigma_2 = 67 \frac{MS}{m}$ respektivno.

Oba provodnika imaju jednake površine poprečnog preseka $S = 0,4 mm^2$.

REŠENJE:

a)

$$R_e = R_1 + R_2 = \frac{1}{\sigma_1} \cdot \frac{l_1}{S} + \frac{1}{\sigma_2} \cdot \frac{l_2}{S} = \frac{1}{50 \cdot 10^6} \cdot \frac{5}{0,4 \cdot 10^{-6}} + \frac{1}{67 \cdot 10^6} \cdot \frac{8}{0,4 \cdot 10^{-6}} = 0,55 \Omega$$

b)

$$R_e = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{l_1 l_2}{S(l_1 \sigma_2 + l_2 \sigma_1)} = 0,14\Omega$$

2.26 Šta biva sa jačinom struje u provodniku, ako se napon na njegovim krajevima :

- a) poveća dva puta
- b) smanji dva puta

REŠENJE:

- a) Na osnovu Omovog zakona može se zaključiti da se jačina struje kroz provodnik poveć dva puta
- b) Na osnovu Omovog zakona može se zaključiti da se jačina struje kroz provodnik smanjuje dva puta

2.27 Ako kroz provodnik priključen na konstantni napon $U = 12V$ u toku 1h protekne količine elektriciteta $q = 80kC$ odrediti otpor tog provodnika.

REŠENJE:

$$R = \frac{U}{I} = \frac{Ut}{q} = \frac{12 \cdot 3600}{80 \cdot 10^3} = 0,54\Omega$$

2.28 Na zemlji ispod 400 kilovolttnog dalekovoda, jačina električnog polja dostiže vrednost i do $E = 5 \frac{kV}{m}$. Proceni kolika je jačina struje koja može da protekne kroz telo čoveka visine $h = 2m$, ako je otpor tela (sa otporom kontakta sa zemljom) jednak $R = 1M\Omega$?

REŠENJE:

Između glave i stopala čoveka vlada napon :


$$U = Eh = 10kV$$

pa je jačina struje koja protiče kroz telo:

$$I = \frac{U}{R} = \frac{Eh}{R} = 10mA$$

2.29 Izvor ima elektromotornu silu $E = 6V$ i unutrašnji otpor $r = 1\Omega$. Kolika će da bude jačina struje koja će proticati kroz kolo, ako na taj izvor priključimo potrošač otpora $R = 5\Omega$?

REŠENJE:

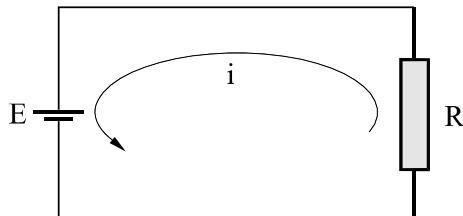

$$I = \frac{E}{R + r} = 1A$$

2.30 Baterija za tranzistorski radioprijemnik ima elektromotornu silu $E = 9V$. Ako polove te baterije spojimo kratkom bakarnom žicom čiji otpor možemo zanemariti (tzv. kratki spoj) onda kroz tu žicu teče struja jačine $I_0 = 4A$. Koliki je unutrašnji otpor te baterije?

REŠENJE:

$$E = (R + r)I \Rightarrow I = \frac{E}{R + r} \Rightarrow I_0 = \frac{E}{r} \Rightarrow r = \frac{E}{I_0} = 2,25\Omega$$

2.31 Provodnik dužine l , čiji je poluprečnik poprečnog preseka r , priključen je na napon U . Kako se menja jačina struje u tom provodniku kada povećamo n puta:

- a) napon
- b) dužinu provodnika
- c) poluprečnik poprečnog preseka?

REŠENJE:

Na osnovu Omovog zakona.

$$I = \frac{U}{R} = \frac{US}{\rho l} = \frac{Ur^2\pi}{\rho l}$$

sledi:

- a) kada se napon poveća n puta toliko puta se poveća i jačina struje
- b) kada se dužina provodnika poveća n puta jačina struje se smanji n puta
- c) ako se poluprečnik poprečnog preseka poveća n puta jačina struje se poveća n^2

2.32 Bakarni provodnik dužine $l = 1m$ priključen je na izvor napona $U = 6V$. Koliko vremena je potrebno da slobodni elektron pređe put od jednog do drugog kraja provodnika? Koncentracija slobodnih elektrona u bakru je $n = 8,4 \cdot 10^{22} cm^{-3}$, a specifični otpor $\rho = 17n\Omega \cdot m$.

REŠENJE:

$$I = neSv$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{US}{\rho l}$$


$$t = \frac{l}{v} = \frac{\rho l^2 n e}{U} = 38s$$

2.33 Napon na krajevima provodnika menja se linearno od vrednosti $U_1 = 10V$ do vrednosti $U_2 = 20V$. Kolika količina elektriciteta protekne kroz provodnik za vreme $\Delta t = 1\text{ min}$, ako je otpor provodnika $R = 10\Omega$?

REŠENJE:


$$\Delta q = \frac{I_1 + I_2}{2} \Delta t = \frac{U_1 + U_2}{2R} \Delta t = 90C$$

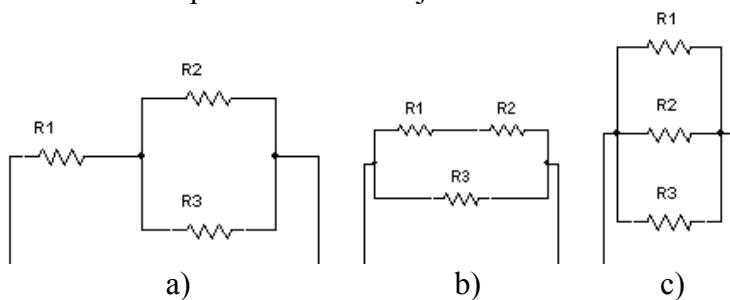2.34 Otpori $R_1 = 2\Omega$, $R_2 = 6\Omega$ i $R_3 = 3\Omega$ vezani su kako je to prikazano na slici. Nađi ekvivalentne otpore u ovim slučajevima.



REŠENJE:

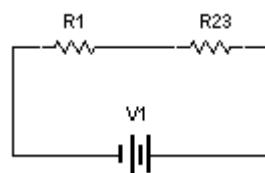
- a) Kada paralelno vezane otpore R_2 i R_3 zamениmo njihovim ekvivalentnim otporom R_{23} dobijemo vezu prikazanu na crtežu. Prema tome je:



$$R_e = R_1 + R_{23} = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = 4\Omega$$

b)
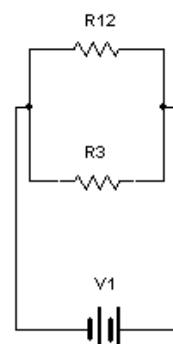
$$R_e = \frac{R_{12} R_3}{R_{12} + R_3} = \frac{(R_1 + R_2) R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = 218\Omega$$



c)


$$\frac{1}{R_e} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_1 R_2 R_3} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow R_e = \frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3} = 1\Omega$$

2.35 Kolika je jačina struje koja protiče kroz otpornik R_1 kada je prekidač K:

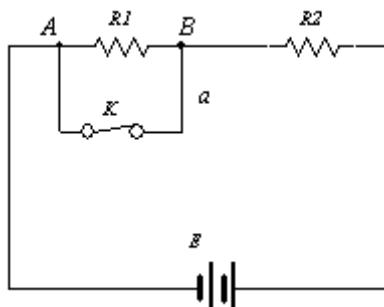- a) otvoren
- b) zatvoren

Vrednosti veličina prikaznih na crtežu su $R_1 = 60\Omega$, $R_2 = 40\Omega$, $r = 0$, $E = 10V$. Smatraj da je otpor provodnika a jednak nuli.




REŠENJE:

a) $I = \frac{E}{R_1 + R_2} = 0.1A$

- b) Kada je prekidač K zatvoren napon na krajevima provodnika a je jednak nuli ($U_{AB} = 0$), pa je i jačina struje kroz otpornik jednaka nuli ($I_1 = \frac{U_{AB}}{R_1} = 0$)

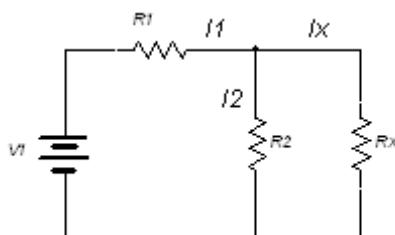2.36 Odrediti vrednost otpornosti R_x tako da se na njemu razvije maksimalna vrednost snage i naći tu snagu. Dato je $U = 120V$, $R_1 = 6\Omega$, $R_2 = 8\Omega$



REŠENJE:

$$I_x = I_1 \frac{R_2}{R_2 + R_x}$$

$$I_1 = \frac{U}{R_1 + \frac{R_2 R_x}{R_2 + R_x}} = \frac{U(R_2 + R_x)}{R_1(R_2 + R_x) + R_2 R_x}$$

$$I_x = \frac{R_2}{R_2 + R_x} \cdot \frac{U(R_2 + R_x)}{R_2 R_x + R_1(R_2 + R_x)} = \frac{UR_2}{R_2 R_x + R_1(R_2 + R_x)}$$

$$P_x = R_x I_x^2$$

$$\frac{dP_x}{dR_x} = 0 \Rightarrow 14R_x = 48 \Rightarrow R_x = \frac{48}{14} \approx 3,428\Omega$$

$$I_1 = 14,28A$$

$$I_x = 10A$$

$$P_x = R_x I_x^2 = 343W$$

2.37 U kolu prikazanom na slici dato je $U = 36V$, $R_1 = 8\Omega$, $R_2 = 6\Omega$. Odrediti vrednost otpora R_x tako da se na njemu razvija maksimalna snaga kao i vrednost te snage.

REŠENJE:

$$R_e = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{8 \cdot 6}{8 + 6} = 3,43\Omega$$

$$P_x = R_x I^2$$


$$I = \frac{U}{R_e + R_x}$$

$$R_x = R_e$$

$$P = R_x \left(\frac{U}{R_e + R_x} \right)^2$$

$$\frac{dP}{dR_x} = 0$$
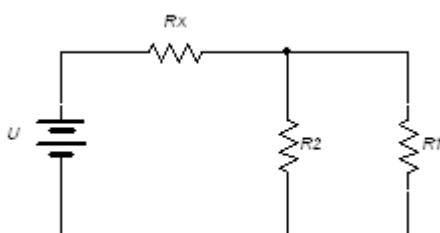
$$\frac{dP}{dR_x} = \left(\frac{U}{R_x + R_e} \right)^2 + R_x \cdot 2 \left(\frac{U}{R_x + R_e} \right) \left(\frac{-U}{(R_x + R_e)^2} \right) = 0$$



$$\frac{U^2}{(R_x + R_e)^2} - \frac{2R_x U^2}{(R_x + R_e)^3} = 0$$

$$U^2 \left(\frac{1}{(R_x + R_e)^2} - \frac{2R_x}{(R_x + R_e)^3} \right) = 0$$

$$\frac{R_x + R_e - 2R_x}{(R_x + R_e)^3} = 0$$

$$R_e - R_x = 0$$

$$R_x = R_e$$

$$I = \frac{U}{R_x + R_e} = 5,24 A$$

$$P_x = R_x I^2 = 94,46 W$$

2.38 Galvanometar unutrašnje otpornosti $r = 8\Omega$ vezan je na red sa otporom od $R = 200\Omega$. Ako se otpor R zameni otporom $R_1 = 40\Omega$ da bi kroz galvanometar tekla struja iste jačine galvanometar se mora šantirati otporom r_1 . Kolika je otpornost šanta?

REŠENJE:

$$(R + r)I = U$$

$$rI + R_1(I + I_1) = U$$



$$rI = r_1 I_1 \Rightarrow I_1 = \frac{rI}{r_1}$$

$$rI + R_1 \left(I + \frac{rI}{r_1} \right) = U$$

$$I \left(r + R_1 + R_1 \frac{r}{r_1} \right) = U$$

$$I = \frac{U}{R + r}$$
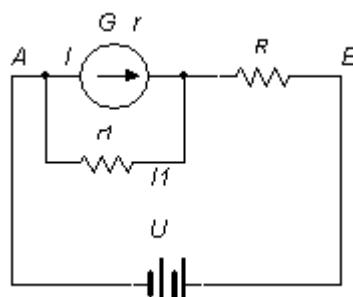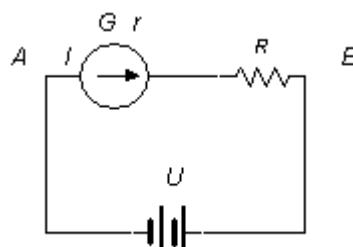
$$\frac{U}{R + r} \left(r + R_1 + R_1 \frac{r}{r_1} \right) = U$$



$$r + R_1 + R_1 \frac{r}{R_1} = R + r$$

$$R_1 \left(1 + \frac{r}{R_1} \right) = R$$

$$40 \left(1 + \frac{r}{R_1} \right) = 200$$

$$R_1 = 2\Omega$$

Ovi otpornici služe za ograničenje struje kroz galvanometar.

2.39 Generator stalne elektromotorne sile $E = 20V$, unutrašnje otpornosti $R_i = 0,5\Omega$ i prijemnik otpornosti $R = 50\Omega$ vezani su kao na slici. Odrediti:


- a) intenzitet struje u kolu
- b) napon na krajevima prijemnika
- c) električnu snagu prijemnika

REŠENJE:

$$a) I = \frac{E}{R_i + R} = \frac{20}{50 + 0,5} = \frac{20}{50,5} = 0,396A$$

$$b) U = RI = 19,8V$$

$$c) P = I^2 R = 7,84W$$

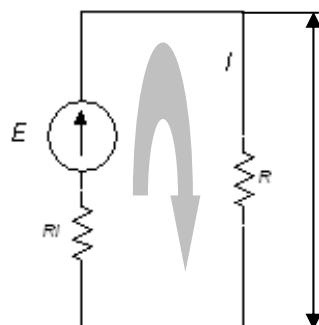

2.40 Generator stalne elektromotorne sile $E = 20V$ i zanemarljive unutrašnje otpornosti i otpornici otpornosti $R_1 = 200\Omega$, $R_2 = 300\Omega$ i $R_3 = 500\Omega$. Obrazuju električno kolo kao na slici. Odrediti napone na krajevima otpornika i snage na njima usled Džulovog efekta.

REŠENJE:

$$I = \frac{E}{R_1 + R_2 + R_3} = 20mA$$

$$U_1 = R_1 I = 4V$$

$$U_2 = R_2 I = 6V$$


$$U_3 = R_3 I = 10V$$

$$P_1 = R_1 I^2 = 80mW$$


$$P_2 = R_2 I^2 = 120mW$$

$$P_3 = R_3 I^2 = 200mW$$

$$EI = 400mW$$

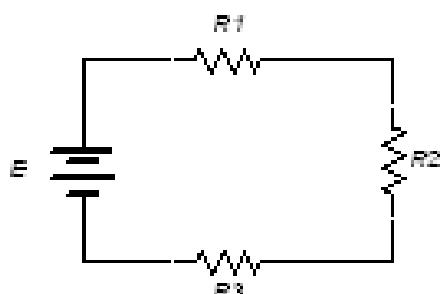

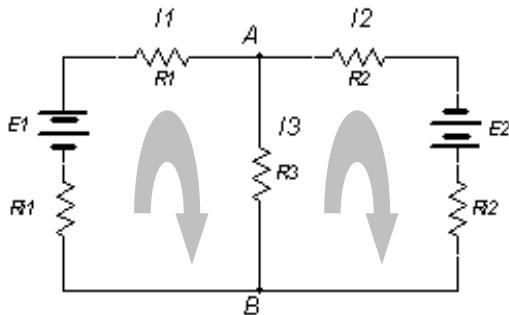2.41 Generator $E_1 = 20V$ i $E_2 = 6V$, unutrašnjih otpornosti $R_{i1} = 0,2\Omega$ i $R_{i2} = 0,05\Omega$ i prijemnici $R_1 = 300\Omega, R_2 = 700\Omega$ i $R_3 = 400\Omega$ vezani su u kolo prikazano na slici. Odrediti struje u svim granama kola.



REŠENJE:

$$I_1 + I_3 = I_2$$

Na osnovu I Kirhofovog zakona može se napisati:


$$\begin{aligned} n_C - 1 &= 2 - 1 = 1 \\ (R_{i1} + R_1)I_1 - R_3I_3 &= E_1 \\ I_2(R_2 + R_{i2}) + R_3I_3 &= E_2 \\ (I_1 + I_2)(R_2 + R_{i2}) &= R_2I_1 + R_2I_2 + R_{i2}I_1 + R_{i2}I_2 \end{aligned}$$

Na osnovu II Kirhofovog zakona može se napisati:

$$\begin{aligned} n_g - (n_C - 1) &= 3 - 1 = 2 \\ R_{i1}I_1 - E_1 + R_1I_1 - R_3I_3 &= 0 \\ R_2I_2 - E_2 + R_{i2}I_2 + R_3I_3 &= 0 \\ I_1(R_{i1} + R_1) - R_3I_3 &= E_1 \\ I_1(R_2 + R_{i2}) + (R_3 + R_2 + R_{i2})I_3 &= E_2 \\ 300,2I_1 - 400I_3 &= 20 \\ 700,05I_1 + 1100,05I_3 &= 6 \\ I_3 &= -0,019A \approx -0,020A = -20mA \\ I_2 &= 40 - 20 = 20mA \\ I_1 &= 0,039A \approx 0,040A = 40mA \end{aligned}$$

2.42 Tri generatora elektromotornih sila $E_1 = 25V, E_2 = 5V, E_3 = 30V$ i četiri prijemnika otpornosti $R_1 = 100\Omega, R_2 = 50\Omega, R_3 = 150\Omega, R_4 = 200\Omega$, vezani su u kolo kao na slici. Odrediti jačinu struje u kolu i napon između tačaka A i B.

REŠENJE:

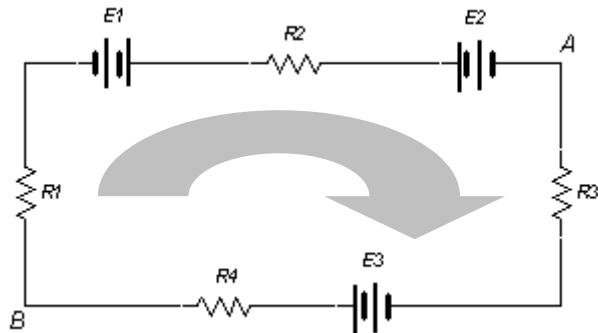

$$-E_1 + E_2 - E_3 + R_2 I + R_3 I + R_4 I + R_1 I = 0$$

$$I(R_1 + R_2 + R_3 + R_4) = E_1 + E_3 - E_2$$

$$I = \frac{50}{500} = 0,1A$$

$$U_{AB} + E_3 = R_3 I + R_4 I$$

$$U_{AB} = (R_3 + R_4)I - E_3 = 350 \cdot 0,1 - 30 = 5V$$

2.43 Električni toster namenjen za rad pri naponu od $U = 120V$ ima unutrašnji otpor $R = 10,6\Omega$. Kolika je snaga tog tostera?

REŠENJE:

$$P = \frac{U^2}{R} = \frac{120^2}{10,6} = 1360W$$

2.44 Sijalica snage $P = 100W$ namenjena je za rad na naponu $U = 220V$. Koliki je otpor sijalice na radnoj temperaturi? Kolika je jačina struje koja protiče kroz vlakno?

REŠENJE:

$$P = \frac{U^2}{R} \Rightarrow R = \frac{U^2}{P} = \frac{220^2}{100} = 484\Omega$$

$$P = UI \Rightarrow I = \frac{P}{U} = \frac{100}{220} = 0,45A$$

2.45 Uporedi količinu elektriciteta koja protekne u toku 1s kroz jedan poprečni presek vlakna sijalice za džepnu lampu snage $P_1 = 1W$ koja je priključena na izvor napona $U_1 = 4,5V$ i sijalice snage $P_2 = 60W$ koja je priključena na izvor napona $U_2 = 220V$.

REŠENJE:

Količine elektriciteta su:

$$Q_1 = I_1 t = \frac{P_1 \cdot t}{U_1} = 0,22C$$

$$Q_2 = I_2 t = \frac{P_2 \cdot t}{U_2} = 0,27C$$

U sijalicama se električna energija indirektno transformiše u svetlosnu, a ta energija ne zavisi samo od količine proteklog elektriciteta. Energija je:

$$W = UIt = Pt$$

Iako nema velike razlike između jačina struja (ili količina elektriciteta) druga sijalica «proizvodi» veću svetlosnu energiju jer se priključuje na viši napon.

2.46 Koliko vremena treba da protiče struja jačine $0,2kA$ kroz provodnik čiji je otpor $0,1k\Omega$ da bi se u njemu oslobodila količina toplote $0,4MJ$?

REŠENJE:

$$Q = RI^2 t \Rightarrow t = \frac{Q}{RI^2} = \frac{0,4 \cdot 10^6}{0,1 \cdot 10^3 \cdot (0,2 \cdot 10^3)^2} = 0,1s$$

2.47 Na izvor čija je EMS jednaka $E = 5V$, a unutrašnji otpor $r = 0,5\Omega$ priključen je potrošač otpora $R = 4,5\Omega$.

- a) Koliki rad izvrše strane sile u izvoru u toku $t = 10s$?
- b) Kolika se količina toplote oslobodi u izvoru za isto to vreme?
- c) Kolika se količina toplote oslobodi u potrošaču za vreme $t = 10s$?
- d) Kolika je, u toku tog istog vremena, oslobođena ukupna količina toplote u kolu?

REŠENJE:

$$a) E = \frac{A}{q} \Rightarrow A = Eq = EIt = E \frac{E}{R+r} t = \frac{E^2}{R+r} t = \frac{5^2}{4,5+0,5} 10 = 50J$$

$$b) Q_r = rI^2 t = r \left(\frac{E}{R+r} \right)^2 t = 0,5 \left(\frac{5}{4,5+0,5} \right)^2 \cdot 10 = 5J$$

c) $Q_R = R \left(\frac{E}{R+r} \right)^2 \cdot t = 4,5 \left(\frac{5}{4,5+0,5} \right)^2 \cdot 10 = 45J$

d) $Q_{R+r} = Q_r + Q_R = 5 + 45 = 50J = A$

3. ELEKTROMAGNETIZAM

Amperova sila kojom magnetno polje indukcije \vec{B} deluje na provodnik dužine l , kroz koji protiče električne struja jačine I , jednaka je:

$$\vec{F} = \vec{Il} \times \vec{B}$$

gde vektor \vec{Il} ima smer kao električne struja. Intenzitet vektora \vec{F} jednak je:

$$F = Bil \sin \alpha$$

gde je α ugao koji zaklapa provodnik sa magnetnim linijama sila datog polja. Jedinica za indukciju magnetnog polja je tesla (T):

$$[B] = \frac{[F]}{[I] \cdot [l]} = 1 \frac{N}{A \cdot m} = 1T$$

Lorencova sila deluje na nanelektrisanu česticu (količine elektriciteta q) koja se kreće brzinom \vec{v} kroz magnetno polje indukcije \vec{B} :

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

$$F = qvB \sin \alpha$$

gde je α ugao koji zaklapa vektor brzine sa magnetnim linijama sila.

Bio-Savarov zakon: magnetno polje koje izaziva vrlo mali deo provodnika dužine Δl , kroz koji protiče električna struja jačine I , u tački koja je za r udaljena od tog elementa može se izračunati kao:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I \vec{dl} \times \vec{r}_0}{r^2}$$

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I \cdot dl \sin \theta}{r^2}$$

gde je \vec{r}_0 - jedinični vektor usmeren od posmatranog elementa ka tački u kojoj je indukcija polja \vec{B} , a θ ugao koji zaklapa jedinični vektor sa posmatranim elementom (sa vektorom $I\vec{dl}$).

Indukcija magnetnog polja na rastojanju r od **dugog pravolinijskog provodnika** kroz koji protiče električna struja jačine I možemo izračunati po Bio-Savarovom zakonu:

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I}{r}$$

gde je $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \left(\frac{Tm}{A} \right)$ magnetna permeabilnost vakuuma.

Indukcija magnetnog polja u centru kružnog provodnika poluprečnika r kroz koji protiče električna struja jačine I, možemo izračunati kao:

$$B = \frac{\mu_0}{2} \cdot \frac{I}{r}$$

Indukcija magnetnog polja u centru solenoida jednaka je:

$$B = \mu_0 n I$$

gde je n broj namotaja po jedinici dužine solenoida. Obrazac važi ako je dužina solenoida mnogo veća od njegovog prečnika.


Fluks homogenog magnetnog polja indukcije B kroz površinu S jednak je:

$$\Phi = BS \cos \varphi$$

*gde je φ ugao između normale ne površinu i magnetnih linija sila. Jedinica za fluks je **veber (Wb)**:*

$$[\Phi] = [B] \cdot [S] = 1T \cdot m^2 = 1Wb$$

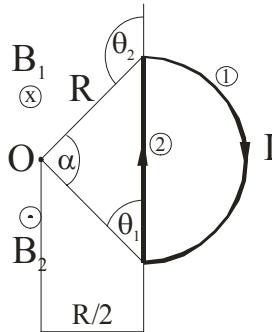3.1 Data je strujna kontura oblika kao na slici. Odrediti vektor indukcije B u tački O.



REŠENJE:

$$\cos \frac{\alpha}{2} = \frac{R}{2R} = \frac{R}{2} \cdot \frac{1}{R} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{\alpha}{2} = \arccos \frac{1}{2} = 60^\circ$$

$$\alpha = 2 \cdot 60^\circ = 120^\circ$$

$\alpha = 120^\circ$ - 1/3 punog kruga

$$B_1 = \frac{1}{3} \cdot \frac{\mu_0 I}{2R}$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{R}{2} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$


$$\cos \theta_1 = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos \theta_2 = \cos 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I \sqrt{3}}{2\pi R}$$

$$B = B_2 - B_1 = \frac{\mu_0 I \sqrt{3}}{2\pi R} - \frac{1}{3} \cdot \frac{\mu_0 I}{2R} = \frac{\mu_0 I}{2R} \left(\frac{\sqrt{3}}{\pi} - \frac{1}{3} \right)$$

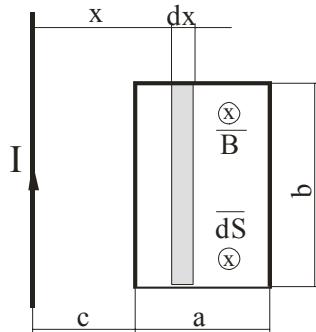3.2 Odrediti fluks vektora magnetne indukcije koja potiče od beskonačno dugog provodnika kroz pravougaonu konturu dimenzija axb (u vakuumu).



REŠENJE:


$$\Phi = \int \vec{B} \cdot \vec{dS}$$

Fluks je pozitivan zbog istog smera vektora \vec{B} i \vec{dS} .
 $dS = bdx$

$$\Phi = \int_c^{c+a} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} b dx = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \int_c^{c+a} \frac{dx}{x} = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln \frac{c+a}{c}$$

$$\Phi = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln \frac{c+a}{c}$$

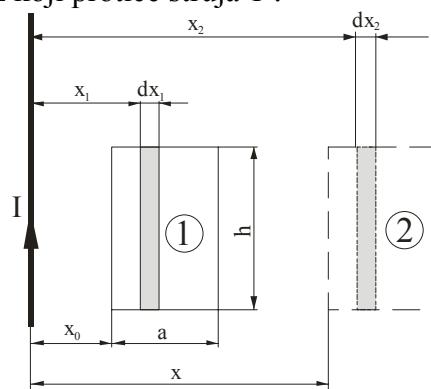3.3 Odrediti proteklu količinu elektriciteta Q koja nastaje kada se pravougaona kontura otpornosti R , prikazana na slici, pomeri na rastojanje x od beskonačno dugog provodnika kroz koji protiče struja I .



REŠENJE:

$$\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1$$

$$e = -\frac{d\Phi}{dt}$$

$$i = \frac{e}{R} \quad i = \frac{dQ}{dt}$$

$$Q = \int_0^t idt = \int_0^t \frac{e}{R} dt = \int_{\Phi_1}^{\Phi_2} -\frac{d\Phi}{R dt} dt = -\frac{1}{R} (\Phi_2 - \Phi_1)$$

$$Q = \frac{1}{R} (\Phi_1 - \Phi_2)$$


$$\Phi_1 = \int_{x_0}^{x_0+a} \frac{\mu_0 I}{2\pi x_1} h dx_1 = \frac{\mu_0 I h}{2\pi} \int_{x_0}^{x_0+a} \frac{dx_1}{x_1} = \frac{\mu_0 I h}{2\pi} \ln \frac{x_0+a}{x_0}$$

$$\Phi_2 = \int_x^{x+a} \frac{\mu_0 I}{2\pi x_2} h dx_2 = \frac{\mu_0 I h}{2\pi} \ln \frac{x+a}{x}$$

$$\Phi_1 - \Phi_2 = \frac{\mu_0 I h}{2\pi} \ln \frac{\frac{x_0+a}{x}}{\frac{x_0}{x+a}} = \frac{\mu_0 I h}{2\pi} \ln \frac{x(x_0+a)}{x_0(x+a)}$$

$$Q = \frac{\mu_0 I h}{2\pi R} \ln \frac{x(x_0+a)}{x_0(x+a)}$$

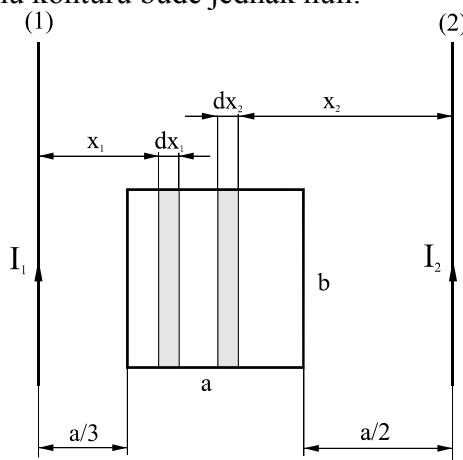3.4 Dva veoma duga paralelna pravolinijska provodnika i pravougaona kontura dimenzija axb nalaze se u istoj ravni, u vakuumu. Smer struje kroz provodnik (1) označen je na slici. Odrediti struju u drugom provodniku tako da magnetni fluks kroz pravougaonu konturu bude jednak nuli.



REŠENJE:

Iz uslova zadatka sledi da je:

$$\Delta\Phi = \Phi_1 - \Phi_2 = 0$$

$$\Phi_1 = \Phi_2$$

Kako je:

$$\Phi_1 = \int_{\frac{a}{3}}^{\frac{4a}{3}} \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x_1} b dx_1 = \frac{\mu_0 I_1 b}{2\pi} \int_{\frac{a}{3}}^{\frac{4a}{3}} \frac{dx_1}{x_1}$$

$$\Phi_1 = \frac{\mu_0 I_1 b}{2\pi} \ln \frac{\frac{4a}{3}}{\frac{a}{3}} = \frac{\mu_0 I_1 b}{2\pi} \ln 4$$

i


$$\Phi_2 = \int_{\frac{a}{2}}^{\frac{3a}{2}} \frac{\mu_0 I_2}{2\pi x_2} b dx_2 = \frac{\mu_0 I_2 b}{2\pi} \ln 3$$

pa onda dobijamo:

$$\frac{\mu_0 I_1 b}{2\pi} \ln 4 = \frac{\mu_0 I_2 b}{2\pi} \ln 3$$

$$I_2 = I_1 \frac{\ln 4}{\ln 3} = 2I_1 \frac{\ln 2}{\ln 3}$$

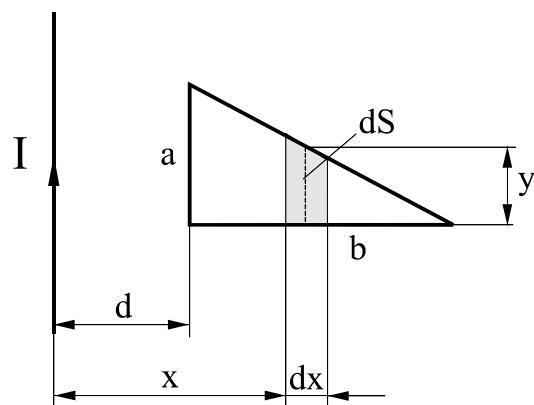3.5 Provodnik savijen u obliku pravouglog trougla stranica $a = 10\text{cm}$, $b = 20\text{cm}$ nalazi se na rastojanju $d = 3\text{cm}$ od beskonačno dugog tankog pravolinijiskog provodnika kroz koji teče struja $I = 50\text{A}$. Odrediti fluks kroz konturu.



REŠENJE:

$$\Phi = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \oint_S \frac{\mu_0 I}{2\pi x} dS = \int_d^{d+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \cdot \frac{a}{b} \cdot (d+b-x) dx = \frac{\mu_0 I a}{2\pi b} \int_d^{d+b} \frac{d+b-x}{x} dx$$

$$dS = y \cdot dx$$

$$y = \frac{a}{b}(d+b-x)$$

$$\Phi = 1,34 \cdot 10^{-6} Wb$$

3.6 U blizini magneta indukcija magnetnog polja iznosi $B = 10mT$. Kolikom silom to polje deluje na deo provodnika dužine $\Delta l = 1cm$ kroz koji protiče električna struja jačine $I = 0,1kA$ ako provodnik zaklapa ugao $\varphi = 90^0$ sa magnetnim linijama sila? Uporedi tu silu sa težinom tela čija je masa $1g$.

REŠENJE:

$$F = BIl \sin \varphi = 10 \cdot 10^{-3} \frac{N}{A \cdot m} \cdot 0,1 \cdot 10^3 A \cdot 10^{-2} m \cdot \sin 90^0 = 0,01 N$$

Može se zapaziti da je sila malog intenziteta iako kroz provodnik protiče relativno „jaka“ struja. Ta sila je približno jednaka težini tela mase $1g$.

3.7 Između polova magneta je polje indukcije $B = 1T$. U to polje postavljen je provodnik dužine $l = 0,3m$ kroz koji protiče električna struja. Kada je taj provodnik upravan na linije vektora indukcije onda magnetno polje na njega deluje silom $F = 9N$. Kolika je jačina struje koja protiče koja protiče kroz provodnik?

REŠENJE:

$$F = BIl \sin \varphi$$

$$\varphi = 90^0 \Rightarrow I = \frac{F}{Bl} = 30 A$$

3.8 Kroz provodnik tramvajske linije protiče struja jačine $I = 400A$. Kolika je horizontalna komponenta sile kojom Zemljino magnetno polje deluje na dno provodnika dužine $l = 10m$ na mestu gde je vertikalna komponenta zemljinog magnetnog polja $B_y = 5 \cdot 10^{-6} T$?

REŠENJE:

$$F_x = BIl \sin \varphi = B_y Il = 0,02 N$$

3.9 Pod kojim uglom u odnosu na magnetne linije sila magnetnog polja indukcije $B = 10mT$ treba postaviti provodnik dužine $l = 2m$ kroz koji protiče električna struja jačine $I = 5A$, pa da polje na provodnik deluje silom $F = 50mN$?

REŠENJE:

$$F = BIl \sin \alpha \Rightarrow \sin \alpha = \frac{F}{BIl} = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = 30^0$$

3.10 Tipični laboratorijski kalem ima 1000 navoja po jednom metru dužine. Pretpostavimo da možemo smatrati da je njegova dužina mnogo veća od prečnika. Kolika će da bude indukcija magnetnog polja u centru kalema (solenoida) kada se kroz njega propusti električna struja jačine $I = 10A$?

REŠENJE:

$$B = \mu_0 n I = 12,57mT$$

3.11 Elektron uleti u homogeno magnetno polje magnetne indukcije $B=1T$ brzinom $v = 2 \cdot 10^7 \frac{m}{s}$. Koliki ugao sa magnetnim linijama sila treba da zaklapa vektor brzine da bi magnetno polje delovalo na elektron silom $F = 1,6 pN$?

REŠENJE:

$$F = evB \sin \alpha \Rightarrow \sin \alpha = \frac{F}{evB} = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = 30^0$$

3.12 Ram oblika kvadrata stranice $a = 20cm$ nalazi se u homogenom magnetnom polju indukcije $B = 1mT$. Koliki je maksimalni fluks magnetnog polja kroz ovaj ram?

REŠENJE:


Fluks je maksimalan kada je ram upravan na magnetne linije sila polja. Tada je:
 $\Phi = BS = Ba^2 = 10^{-3} (2 \cdot 10^{-1})^2 = 10^{-3} \cdot 4 \cdot 10^{-2} = 4 \cdot 10^{-5} = 40 \mu Wb$

3.13 Kružna kontura nalazi se u homogenom magnetnom polju indukcije $B = 0,1T$ ali tako da normala na površinu konture zaklapa ugao $\varphi = 60^0$ sa magnetnim linijama sila. Ako je fluks magnetnog polja kroz konturu $\Phi = 10mWb$ koliki je onda poluprečnik konture?

REŠENJE:

$$\Phi = BS \cos \varphi = Br^2 \pi \cos \varphi \Rightarrow r = \sqrt{\frac{\Phi}{B\pi \cos \varphi}} = 25,2 \text{ cm}$$

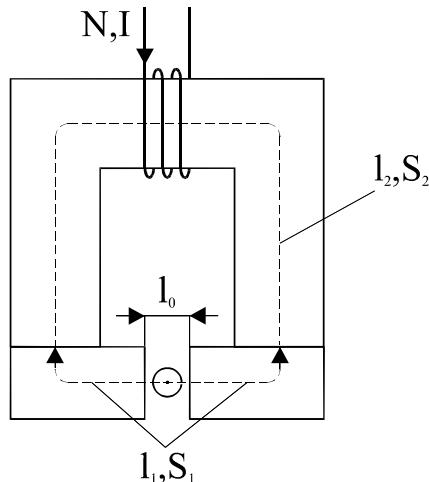3.14 Dat je elektromagnet čije su dužine srednjih linija $l_1 = 10 \text{ cm}$, $l_2 = 20 \text{ cm}$, $l_0 = 0,2 \text{ mm}$. Površine poprečnog preseka jezgra elektromagneta su $S_1 = 4 \text{ cm}^2$, $S_2 = 8 \text{ cm}^2$ i kvadratnog su oblika. Jezgro je napravljeno od materijala čija se karakteristika mагнећења može predstaviti funkcijom $H(B) = 10^3 B^2 \left(\frac{A}{m} \right)$. Odrediti struju I kroz namotaj elektromagneta ako je broj namotaja $N = 400$, tako da sila na provodnik u vazdušnom procepu kroz koji teče struja $I_1 = 1 \text{ A}$ bude $F = 16 \cdot 10^{-3} \text{ N}$.



REŠENJE:

Sila u vazdušnom procepu je:

$$F = I_1 \cdot l \cdot B_0 \quad \text{odakle se izračunava magnetna indukcija } B_0.$$

$l = 2 \text{ cm}$ - se izračunava iz odnosa $S_1 = l^2$ i predstavlja dužinu provodnika u polju.

$$B_0 = \frac{F}{I_1 \cdot l} = 0,8 \text{ T}$$

Fluks je isti u celom kolu:

$$B_0 S_0 = B_1 S_1 = B_2 S_2 \Rightarrow B_0 = B_1 = 0,8 \text{ T}$$

$$B_2 = 0,4 \text{ T}$$

$$H_0 = \frac{B_0}{\mu_0} = 636619,77 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$


$$H_1 = 10^3 B_1^2 = 640 \frac{A}{m}$$

$$H_2 = 10^3 B_2^2 = 160 \frac{A}{m}$$

$$NI = H_0 l_0 + H_1 l_1 + H_2 l_2 \Rightarrow I = 0,558 A$$

3.15 Elektromagnetom preseka $S_1 = S_2 = 6cm^2$ sa $N = 400$ zavojaka podiže teret mase $m = 80kg$. Dimenzije naznačene na slici su $l_1 = 30cm, l_2 = 10cm, l_0 = 0,3mm$. Odredit minimalnu vrednost struje za podizanje tereta i energiju u vazdušnom zazoru. Za koliko treba povećati struju kroz namotaje ako se l_0 poveća na $0,5mm$ da bi sila ostala nepromenjena. Polje je homogeno, a rasipni fluks zanemarljiv. Karakteristika magnećenja je data tablicom:

$H(A/m)$	0	100	200	300	400	500	600	700
$B(T)$	0	0,35	0,65	0,80	1,00	1,10	1,25	1,30

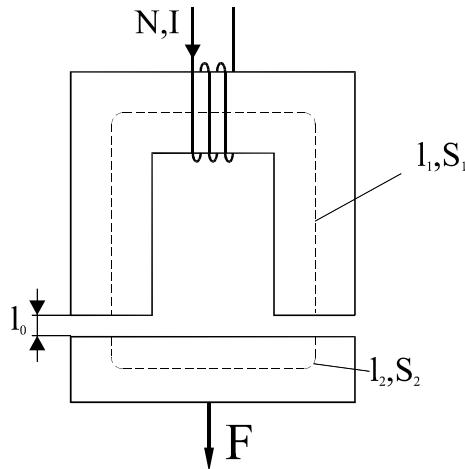

REŠENJE:

Na teret mase m deluje zemljina teža silom

$$F = mg = 784,8N$$

Ova sila se uravnotežava sa privlačnom silom elektromagneta pa je:

$$F' = \frac{B_0^2 S}{2\mu_0} - \text{odakle se izračunava magnetna indukcija } B_0.$$

$$F = 2F' \Rightarrow B_0 1,28T$$

Fluks je isti u celom magnetnom polju:

$$S_0 B_0 = S_1 B_1 = S_2 B_2 \Rightarrow B_0 = B_1 = B_2 = 1,28T$$

$$H_0 = \frac{B_0}{\mu_0} = 1018591,6 \frac{A}{m}$$

$$H_1 = H_2 = 650 \frac{A}{m}$$

$$NI_1 = 2H_0 l_0 + H_1 l_1 + H_2 l_2$$

$$I_1 = 2,17A$$

$$NI_2 = 2H_0 l_0' + H_1 l_1 + H_2 l_2$$

$$I_2 = 3,196A$$


$$W = \frac{1}{2} B_0 H_0 \cdot 2S_0 l_0 = 0,23J$$

3.16 Elektromagneton prema slici podiže se teret $m = 60kg$. Dužine i preseci naznačeni na slici su: $l_0 = 0,3mm$, $l_1 = 40cm$, $l_2 = 12cm$, $S_1 = S_0 = 6cm^2$, $S_2 = 7cm^2$. Ako je rasipni fluks zanearljiv, a polje u zazoru homogeno i kalem ima $N = 400$ zavojaka, odrediti minimalnu vrednost struje za podizanje tereta.

Pri dozvoljenoj gustini struje $j = 5 \frac{A}{mm^2}$, odrediti prečnik provodnika. Kriva magnećenja je data tablicom:

$H(A/m)$	0	100	200	400	600	700
$B_1(T)$	0	0,15	0,5	1,0	1,25	1,3
$B_2(T)$	0	0,1	0,25	0,75		1,0

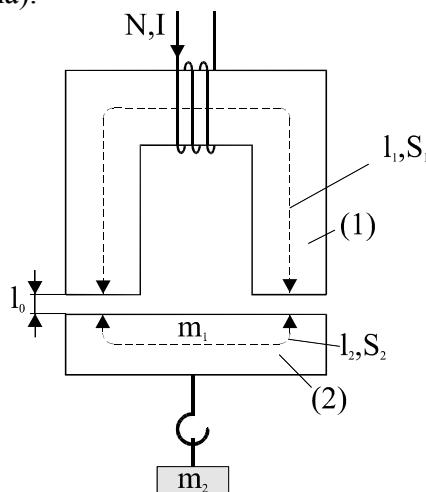Ovo su tablice magnećenja za oblasti (1) i (2). Tačke na grafiku $B=B(H)$ spajati pravim linijama (dužima).



REŠENJE:

$$F = mg = 60g = 588,6N$$

$$m = m_1 + m_2 = 60kg$$

$$S = 2S_0 = 12cm^2$$

$$F' = \frac{B_0^2 S}{2\mu_0}$$

$$F = F' \Rightarrow B_0 = 1,11T$$

$$\Phi = const.$$

$$B_0 S_0 = B_1 S_1 = B_2 S_2 \Rightarrow B_1 = B_0 = 1,11T$$


$$B_2 = \frac{B_0 S_0}{S_2} = 0,95T$$

$$NI = 2H_0 l_0 + H_1 l_1 + H_2 l_2 \Rightarrow$$

$$B_0 = 1,11T \quad H_0 = \frac{B_0}{\mu_0} = 883309,9 \frac{A}{m}$$

$$B_1 = 1,11T \quad H_1 = 470 \frac{A}{m}$$
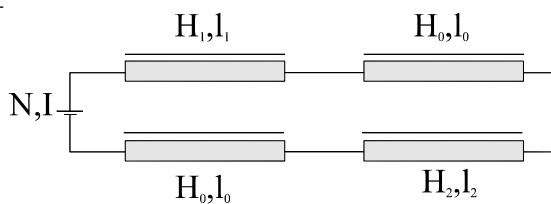
$$B_2 = 0,95T \quad H_2 = 650 \frac{A}{m}$$



ekvivalentna šema magnetnog kola

$$I = 1,99A$$

$$S = \frac{I}{j} \Rightarrow d = 0,71mm$$


3.17 Elektromagnet se sastoje od jezgra, na kome se nalazi namotaj sa N navojaka i kotve. Jezgro je kvadratnog poprečnog preseka $S = a \times a$, dužine srednje linije l_1 i načinjeno je od feromagnetskog materijala čija se karakteristika magnećenja može aproksimirati dužima koje B-H koordinatnom sistemu spajaju tačke

B(T)	0	0.1	0.9	1.0
H(A/m)	0	100	200	400


Kotva je takođe kvadratnog poprečnog preseka $S_2 = b \times b$ ima dužinu srednje linije l_2 i načinjena je od materijala čija se karakteristika magnećenja može aproksimirati dužima koje u B-H koordinatnom sistemu spajaju tačke

B(T)	0	0.1	1.0	1.2
H(A/m)	0	50	100	400

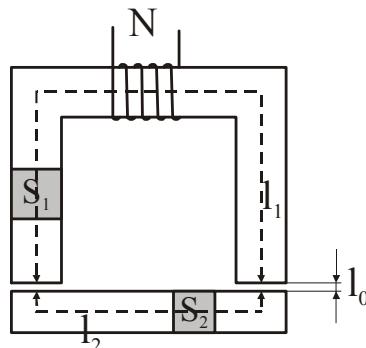Dužina vazdušnog procepa između jezgra i kotve je l_0 . Zanemariti rasipni fluks. Odrediti struju kroz namotaj tako da noseća sila ovog elektromagneta ima vrednost F. Numerički podaci: $a=6\text{cm}$, $b=4\text{cm}$, $l_1=0.5\text{m}$, $l_2=0.2\text{m}$, $l_0=0.5\text{mm}$, $N=500$, $F=936\text{N}$.



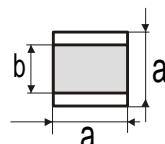REŠENJE: Najpre treba odrediti površinu vazdušnog procepa, odnosno površinu u vazdušnom procepu između jezgra i kotve kroz koju se zatvaraju linije polja. Posmatrajmo presek elektromagneta načinjen kroz jezgro (sl.1a). Očigledno je da je zajednička površina, površina kroz koju se zatvaraju linije polja, ona tamnije osenčena i da iznosi $S_0 = ab = 24\text{cm}^2$.



Iz poznate noseće sile elektromagneta


$$F = \frac{B_0^2}{2\mu_0} 2S_0 = \frac{B_0^2}{\mu_0} S_0$$

može se odrediti indukcija u vazdušnom procepu

$$B_0 = \sqrt{\frac{\mu_0 F}{S_0}} = 0.7\text{T}$$

dok se iz uslova $B_0 S_0 = B_1 S_1 = B_2 S_2$

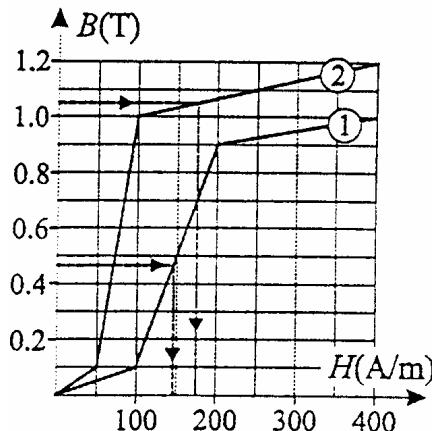
određuju magnetne indukcije u jezgru $B_1 = 0.467\text{T}$ i kotvi $B_2 = 1.05\text{T}$, a sa karakteristikama magnećenja materijala (sl.1b) odgovarajuće jačine magnetnog polja: $H_1 \approx 146\text{A/m}$ i $H_2 \approx 175\text{A/m}$



Kako je jačina magnetnog polja u vazdušnom procepu

$$H_0 = B_0 / \mu_0 \approx 5.57 \cdot 10^5 \text{ A/m}$$

potrebna magnetopobudna sila je (sl.1c) $NI = H_1 l_1 + H_2 l_2 + 2H_0 l_0 \approx 665 \text{ A}$

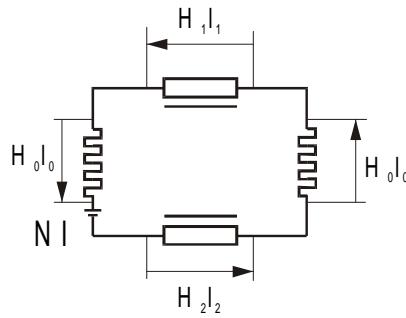

sl.1c

odnosno struja kroz namotaj je $I \approx 1.33 \text{ A}$

3.18 Dva bakarna provodnika ($\rho = 1,75 \cdot 10^{-8} \Omega \text{m}$) dužine $L = 25 \text{ m}$, preseka $S = 50 \text{ mm}^2$, na međusobnom rastojanju $d = 10 \text{ cm}$, pričvršćeni su za zid nosačima od izolatora. Nosači se nalaze na rastojanju od 1 m . Vodovi se koriste za priključivanje uređaja na napon $U = 120 \text{ V}$. Odrediti srednju prosečnu silu koja deluje na jedan noseći izolator pri kratkom spoju na uređaju.

REŠENJE: Ukupna otpornost oba provodnika je $R_v = 2R' = 2\rho \frac{L}{S}$, a posle zamene brojnih vrednosti je:

$$R_v = 2 \cdot 1,75 \cdot 10^{-8} \frac{25}{50 \cdot 10^{-6}} = 17,5 \cdot 10^{-3} \Omega$$

Pri kratkom spoju na uređaju kroz vodove teče struja:


$$I_k = \frac{U}{R_v} = \frac{120}{1,75 \cdot 10^{-3}} = 6,86 \cdot 10^3 \text{ A}$$

Ukupna sila koja deluje na provodnike je:

$$F = \frac{\mu_o I_1 I_2 L}{2\pi \cdot d} = \frac{\mu_o I^2 L}{2\pi \cdot d} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} (6860)^2 25}{2 \cdot 10 \cdot 10^{-2}} = 2352,98 \text{ N} = 2353 \text{ N}$$

Broj nosećih izolatorskih nosača je $n = \frac{L}{d} + 1 = \frac{25}{1} + 1 = 26$, a sila koja opterećuje jedan nosač je $F' = \frac{2353}{26} = 90,5 \text{ N}$.

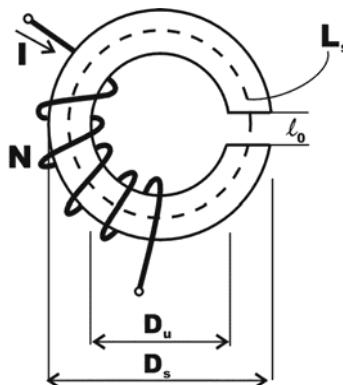3.19 Jačina električne struje $I=1,2 \text{ A}$ kroz N zavojaka namotaja izaziva u vazdušnom zazoru ($l_o=1 \text{ mm}$) fluks $\Phi=1 \text{ mWb}$. Dimenzije torusa naznačene su na slici ($D_s=150 \text{ mm}$, $D_u=90 \text{ mm}$). Ako je pri toj struci jačina magnetnog polja u torusu 800 A/m , izračunati broj zavojaka namotaja.



REŠENJE:

Srednja indukciona linija u torusu je:

$$L_s = \left(\frac{D_s + D_u}{2} \right) \pi - l_o = (120\pi - 1) \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

a u zazoru $l_o=10^{-3} \text{ m}$. S obzirom da je $\Phi=B_o S_o=B_1 S_1$ i

$$S=S_o=S_1=0,25 \cdot (0,03)^2 \cdot 3,14 = 7,065 \text{ cm}^2$$

vrednosti indukcije u zazoru je $B_o=\Phi/S=1,415 \text{ T}$, a jačine polja $H_o=B_o/\mu_o=1,27 \cdot 10^6 \text{ A/m}$. Na osnovu zakona ukupne struje je:

$$N \cdot I = H_o l_o + H_1 l_1 = 10^{-3} \cdot 1,27 \cdot 10^6 + 10^{-3} (120\pi - 1) 800 = 1127 + 301 = 1427,7$$

odakle je $N=1427,7/1,2=1190$.

3.20 Koliko procenata će se smanjiti privlačna sila elektromagneta ako temperatura namotaja poraste na 50°C . Provodnik namotaja je od bakra ($\alpha=0,004 \text{ } 1/\text{ } ^\circ\text{C}$). Radna tačka u magnetnom kolu nije u oblasti zasićenja.

REŠENJE:

Otpornost namotaja na temperaturi od 50°C je


$$R_{50} = R_o(1 + \alpha(50 - 0)) = R_o(1 + 0,004 \cdot 50) = 1,2 R_o.$$

Ako je napon konstantan, struja kroz otpornik pri zagrevanju opadne na $I_{50}=U/R_{50}=0,83I_o$, gde je I_o – struja nezagrejanog provodnika. Za isti odnos se smanji magnetopobudna sila, fluks i indukcija. Iz Maxwell-ove formule zbog nezasićenosti magnetnog kola i fluksa kao i indukcija $\Phi_{50}=0,83 \cdot \Phi_o$ i $B_{50}=0,83 \cdot B_o$. Kako je po Maxwell-ovoj formuli privlačna sila elektromagneta:

$$F_{50} = \frac{B^2 S}{2\mu_o} = \frac{B_{50}^2 S}{2\mu_o} = \frac{(0,83 B_o)^2 S}{2\mu_o} = 0,83^2 F_o = 0,69 F_o .$$

Sila privlačenja se zbog zagrevanja provodnika smanjila za 31%.

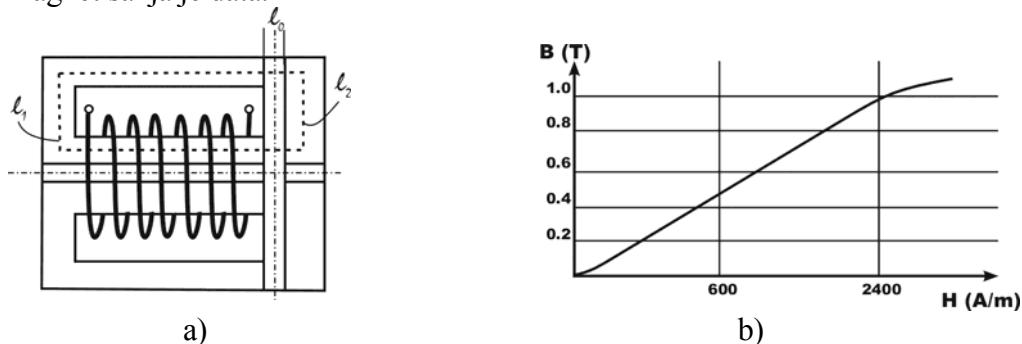3.21 Za prenos rotacionog kretanja sa motora na radni deo mašine frikcione spojnice treba obezbediti silu $F=1$ kN, kojom se delovi spojnice privlače pri zazoru $l_0=0,3$ mm između delova magnetnog kola. Dužine srednjih linija indukcije su $l_1=21$ cm i $l_2=9$ cm. Presek magnetnog kola $S=80\text{cm}^2$ je isti po celoj dužini linija polja. Odrediti potrebnu jačinu struje ako spojnica ima $N=300$ zavojaka. Kriva magnetisanja je data.




REŠENJE: Iz Maxwell-ove formule $F = \frac{B^2 S}{2\mu_o}$ dobija se vrednost indukcije $B=0,56\text{T}$. Iz krive magnetisanja se nalazi da je pri ovoj indukciji jačina polja $H=600 \text{ A/m}$. Pošto je u vazdušnom zazoru $B=B_o=\mu_o H_o$, $H_o=B/\mu_o$ po zakonu ukupne struje je:

$$NI = 2H_o l_o + H_1 l_1 + H_2 l_2 = 2 \frac{B}{\mu_o} l_o + H(l_1 + l_2) = 267,5 + 180 = 447,5 \text{ AN}$$

S obzirom da je broj zavojaka $N=300$, potrebna jačina struje za obezbeđenje sile privlačenja $F=1$ kN je $I=447,5/300=1,49 \text{ A}$.

3.22 Privlačna sila elektromagneta čiji namotaj ima $N=450$ zavojaka je $F=620\text{N}$. Dimenzije magnetnog kola elektromagneta su naznačene na slici: $S_0=S_1=S_2=6\text{cm}^2$, $l_0=0,3\text{mm}$, $l_1=30\text{cm}$ i $l_2=10\text{cm}$. Zavisnost $B=B(H)$ je data tabelarno:


B(T)	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2
H(A/m)	0	40	95	160	270	440	850

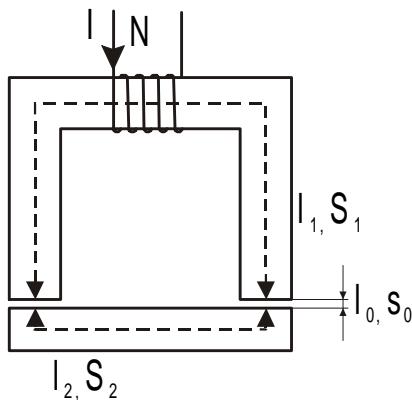

Odrediti jačinu struje kroz namotaj i energiju polja u vazdušnom zazoru. Rasipni fluks u magnetnom kolu je zanemarljiv.

REŠENJE: Vidi zadatak 3.17

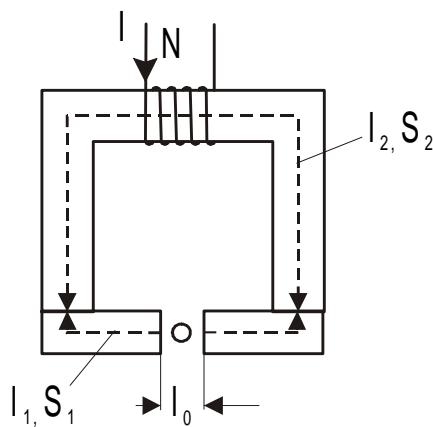3.23 Dat je elektromagnet sa dužinama srednjih linija $l_1=10\text{cm}$, $l_2=20\text{cm}$, $l_0=0.2\text{mm}$. Površine poprečnog preseka su $S_1=4\text{cm}^2$, $S_2=8\text{cm}^2$ i kvadratnog su oblika. Jezgro je napravljeno od materijala čija se karakteristika magnećenja može predstaviti




$f = H(B) = 10^3 B^2 (\text{A/m})$. Odrediti struju I kroz namotaj elektromagneta ako je broj namotaja $N=400$, tako da sila na provodnik u vazdušnom procepu kroz koji teče struja $I_l=1\text{A}$ bude $F = 16 \cdot 10^{-3}\text{N}$.

REŠENJE: Vidi zadatak 3.17

3.24 Elektromagneton preseka $S_1=S_2=6\text{cm}^2$ sa $N=400$ zavojaka podiže se teret mase $m=80\text{kg}$. Dimenzije naznačene na slici su $l_1=30\text{cm}$, $l_2=10\text{cm}$ i $l_3=0.3\text{mm}$. Odrediti minimalnu vrednost struje za podizanje tereta i energiju u vazdušnom zazoru. Za koliko treba povećati struju kroz namotaje ako se l_0 poveća na $l_0=0.5\text{mm}$ da bi sila ostala nepromenjena. Polje je homogeno, a rasipni fluks zanemarljiv.


H(A/m)	0	100	200	300	400	500	600	700
B(T)	0	0.35	0.65	0.8	1.0	1.1	1.25	1.3

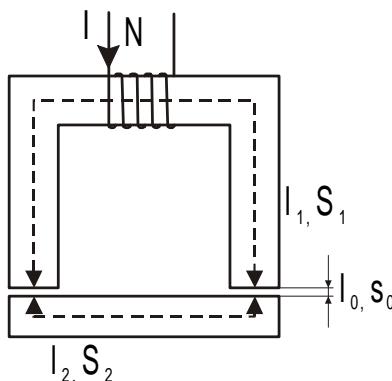

REŠENJE: Vidi zadatak 3.17

3.25 Kriva magnetisanja materijala magnetcog kola data je tabelarno, a dimenzije magnetcog kola su: $l_0=1\text{mm}$, $l_1=l_2=25\text{cm}$, $l_3=10\text{cm}$, $S_0=S_1=S_2=25\text{cm}^2$, $S_3=100\text{cm}^3$. Namotaj ($N=300$ zavojaka) je priključen na napon $U=24\text{V}$. Odrediti jačinu struje I pri kojoj je indukcija u vazdušnom zazoru $B_0=1\text{T}$, snagu toplih gubitaka u namotaju i privlačnu силу između polova elektromagneta. Rasipni fluks zanemariti.

B(T)	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2
H(A/m)	40	65	100	130	200	400

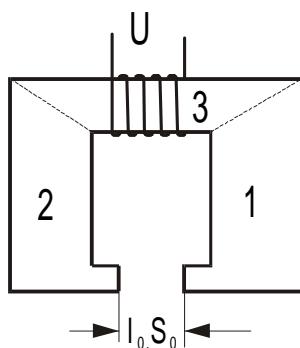

sl.9

REŠENJE: Vidi zadatak 3.17

3.26 Dužina jezgra elektromagneta iznosi 0.10m, a površina poprečnog preseka 0.01m^2 . Odrediti magnetni fluks elektromagneta ako se zna da mu se kalem sastoji iz 1000 navoja, a kroz njega protiče struja od 0.04A. Relativni magnetni permeabilitet je 1500.

REŠENJE: Jačina magnetnog polja u unutrašnjosti solenoida sračunavamo po formuli

$$H = \frac{IN}{l} \left(\frac{A}{m} \right)$$

gde je:

- I – jačina struje (A)
- N – broj navoja
- l – dužina (m)

Kada znamo jačinu magnetnog polja i relativni permeabilitet možemo naći jačinu magnetne indukcije B po formuli

$$B = \mu_a H = \mu_0 \mu_r H$$


μ_a - je apsolutni permeabilitet

μ_0 - je permeabilitet vakuma i sistemu SI iznosi $4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$

μ_r - relativna permeabilnost

Pošto nam je poznata jačina magnetne indukcije i poprečni presek solenoida možemo dobiti magnetni fluks
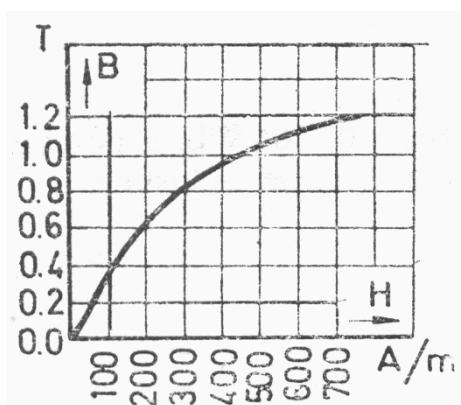
$$\begin{aligned} \Phi &= BS = \mu_0 \mu_r HS = \mu_0 \mu_r \frac{IN}{l} S \\ \Phi &= 0.4 \cdot \pi \cdot 10^{-6} \cdot 1500 \cdot \frac{0.04 \cdot 1000}{0.1} \cdot 0.01 \\ \Phi &= 0.075 \text{ Wb} \end{aligned}$$



3.27 Naći jačinu struje koja treba da protiče kalem sa 300 navoja, srednje dužine magnetnog jezgra 0.8m, poprečnog preseka 0.0016m^2 i vazdušnog proreza $l_v=0.002\text{m}$, da bi jačina magnetne indukcije B iznosila 0.8T. Koeficijent magnetnog rasipanja u vazdušnom prorezu jednak je nuli.

REŠENJE: Magnetni fluks u vazdušnom prorezu i magnetnom jezgru iznosi:

$$\Phi = BS = 0.8 \cdot 0.0016 = 0.00128 \text{ Wb}$$

Prema krivoj magnećenja materijala nalazimo jačinu magnetnog polja u čeliku za jačinu magnetne indukcije

$$B = 0.8 \text{ T}$$

$$H_C = 300 \text{ A/m}$$

$$H_C l_C = 300 \cdot 0.8 = 240 \text{ AN}$$

Jačina magnetnog polja u vazdušnom prorezu iznosi

$$H_v = \frac{B}{\mu_0} = \frac{0.8}{0.4 \cdot \pi \cdot 10^{-6}} = \frac{8 \cdot 10^5}{0.4 \cdot \pi} \text{ A/m}$$

$$H_v = 67 \cdot 10^4 \text{ A/m}$$

$$H_v \cdot l_v = 67 \cdot 10^4 \cdot 0.002 = 1340 \text{ AN}$$


Magnetopobudna sila M iznosi:

$$M = H_C l_C + H_v l_v = 240 + 1340 = 1580 \text{ A} = NI$$

Jačinu struje koja protiče kroz namotaj kalema izračunavamo po formuli

$$I = \frac{M}{N} = \frac{1580}{300} = 5.26 \text{ A}$$

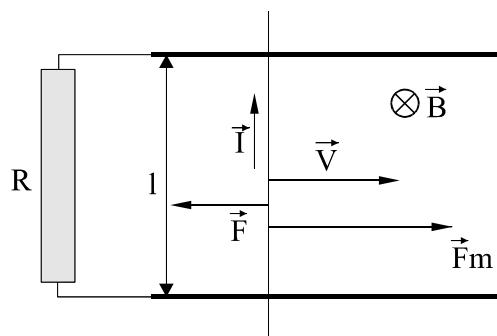3.28 Po šinama čije je međusobno rastojanje l , kreće se provodnik brzinom v . Šine leže normalno na magnetno polje indukcije B , a zatvorene su otpornikom R . Naći struju I kroz kolo kao i mehaničku silu, po intenzitetu i pravcu, da bi se savladala sila reakcije. Zadati podaci: $l = 1 \text{ m}$, $v = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $B = 1,2 \text{ T}$, $R = 0,1 \Omega$



REŠENJE:

Prilikom kretanja provodnika kroz polje magnetne indukcije B indukuje se elektromotorna sila e :

$$e = \vec{l} (\vec{\partial}x \vec{B})$$

$$e = l \cdot v \cdot B$$

$$I = \frac{e}{R} = \frac{l \cdot v \cdot B}{R} = 240A$$

$$\vec{F} = I \cdot l \cdot B$$

$$F = 240 \cdot 1 \cdot 1,2 = 288N$$

Da bi se provodnik kretao konstantnom brzinom mora da deluje mehanička sila

$$F_m = F = 288N$$

koja ima pravac i smer brzine \vec{v} .

3.29 Pravougaoni ram stranica $a = 10cm$ i $b = 5cm$ ima $n = 10$ namotaja tanke žice. Ram se postavi u magnetno polje indukcije $B = 0,1T$ tako da magnetne linije sila budu paralelne sa ravni rama. Koliki će da bude magnetni moment, a koliki obrtni moment magnetnih linija sila kada se kroz provodnik propusti struja jačine $I = 1A$?

REŠENJE:

$$p_m = nIS = nabI = 5 \cdot 10^{-2}$$

$$M = p_m B = 5 \cdot 10^{-3} N \cdot m$$

4. KOLA SA NAIZMENIČNOM STRUJOM. RLC ELEMENTI U KOLIMA. SNAGA, FAKTOR SNAGE. TROFAZNI SISTEM. OBRTNO MAGNETNO POLJE. MERNI MOSTOVI

Za periodične funkcije važi relacija :

$$f(t) = f(t + kT), \quad k = -n, -(n-1), \dots, -2, -1, 1, 2, \dots,$$

gde je T -perioda odnosno vreme trajanja jednog ciklusa.

U elektrotehnici su sledeće veličine opisane periodičnim funkcijama:

$$f(t) \in \{e(t), u(t), i(t), p(t)\}$$

Prostoperiodične funkcije vremena imaju oblik trigonometrijskih funkcija sinusa i kosinusa.

Prostoperiodična elektromotorna sila se analitički izražava u obliku :

$$e(t) = e = E_m \cos(\omega t + \theta) = E_m \cos(2\pi f t + \theta),$$

gde je: E_m –amplituda, ω –kružna učestanost, f –učestanost, θ –početna faza, a $\omega t + \theta$ –faza periodične funkcije.

Efektivna vrednost periodične struje izračunava se prema relaciji:

$$I_{eff} = \frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt$$

a srednja vrednost u intervalu trajanja jedne periode T :

$$I_{sr} = \frac{1}{T} \int_0^T i(t) dt$$

U slučaju prostoperiodične vremenske promene struje važi :

$$I_{eff} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \quad i \quad I_{sr} = \frac{2I_m}{\pi} = 0,637 I_m$$

Padovi napona na pasivnim komponentama kola sa naizmeničnom strujom su:

$$u_R = R \cdot i, \quad u_L = L \frac{di}{dt}, \quad u_C = \frac{1}{C} \int_0^T i(t) dt$$

Kada se kolo sa rednom vezom otpornosti R , induktivnosti L i kapaciteta C priključe na napon

$u = U_m \cos \omega t$ u kolu će teći struja :

$$i = i(t) = I_m \cos(\omega t - \varphi), \quad \text{gde je } I_m = \frac{U_m}{Z} \quad \text{amplituda struje}.$$

Impedansa kola je:

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

a $X_L = \omega \cdot L$ reaktansa kalema i $X_C = 1/\omega C$ reaktansa kondenzatora, a fazna razlika:

$$\varphi = \arctg \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

Prostoperiodične veličine se mogu predstaviti obrtnim vektorima (fazorima), koji su određeni intenzitetom i uglom u odnosu na referentnu osu kao što je naizmenična veličina određena amplitudom i početnom fazom. Shodno tome sabiranje struja i napona u kolu vrši se kao i kod vektora.

Ako se prostoperiodične veličine mogu predstaviti obrtnim vektorima, a vektori kompleksnim brojevima u kompleksnoj ravni onda se prostoperiodične veličine mogu predstaviti kompleksnim brojevima uvođenjem kompleksnih predstavnika.

Kompleksni broj A se može predstaviti na jedan od načina:

$$A = a_1 + ja_2 = A_m e^{j\theta} = A_m (\cos \theta + j \sin \theta)$$

pri čemu je :

$$A_m = \sqrt{a_1^2 + a_2^2} \quad \theta = \arctg \frac{a_2}{a_1}$$

Napon i struja u kompleksnom obliku su :

$$\bar{U} = U_m e^{j\theta_u} \quad \bar{I} = I_m e^{j\theta_i} = I_a + jI_r$$

a impedansa Z i admitansa Y su :

$$\bar{Z} = R + jX = Z(\cos \varphi + j \sin \varphi) = Z \cdot e^{j\varphi}$$

$$\bar{Y} = \frac{1}{\bar{Z}} = \frac{1}{R + jX} = \frac{R}{R^2 + X^2} - j \frac{X}{R^2 + X^2} = G + jB$$

gde je G – konduktansa, a B – susceptansa.

Pri rešavanju kola naizmenične struje korišćenjem kompleksnog računa koriste se sve moguće metode koje se koriste za rešavanje kola jednosmerne struje. Pri tome je omogućeno i crtanje fazorskih dijagrama napona i struja.

Prelaz sa kompleksne na trenutnu vrednost naizmenične struje vrši se na osnovu relacije :

$$i(t) = \operatorname{Re}\{\bar{I}e^{j\omega t}\} = I_m \cos(\omega t + \theta_i) \quad .$$

Snaga naizmenične struje u kompleksnom obliku je :

$$\bar{S} = P + jQ \quad ,$$

aktivna snaga:

$$P = \frac{1}{2} U_m I_m \cos \varphi = UI \cos \varphi \quad (W)$$

reaktivna snaga:

$$Q = \frac{1}{2} U_m I_m \sin \varphi = UI \sin \varphi \quad (Var)$$

prividna snaga : $S = \frac{1}{2} U_m I_m = UI \quad (VA)$

Uslov prilagođenja prijemnika na generator u kolu naizmenične struje je:

$$\bar{Z}_p = \bar{\bar{Z}}_g \quad (R_p = R_g, X_p = -X_g)$$

Uslov za rezonansu u kolu sa rednom vezom otpornika R , induktivnosti L i kapaciteta C je :

$$X_L = X_C, \quad \omega L = \frac{1}{\omega C} \quad \text{tj.} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad \text{pri čemu je} \quad I_m = \frac{U}{R}.$$

U kolu koje sadrži paralelnu vezu kalema (R, L) i kondenzatora (C) antirezonansa nastupa kada je :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Popravka faktora snage $\cos \varphi$ u kolu potrošača impedanse $\bar{Z} = R + j\omega L$ vrši se paralelnim vezivanjem kondenzatora C .

U trofaznom sistemu trenutne vrednosti napona su:

$$u_1 = U_m \cos \omega t, \quad u_2 = U_m \cos \left(\omega t - \frac{2}{3}\pi \right) \quad i \quad u_3 = U_m \cos \left(\omega t + \frac{2}{3}\pi \right).$$

Kompleksni predstavnici trofaznih napona su:

$$\bar{U}_1 = U_m, \quad \bar{U}_2 = U_m e^{-j\frac{2}{3}\pi} \quad i \quad \bar{U}_3 = U_m e^{j\frac{2}{3}\pi}.$$

U simetričnom trofaznom sistemu odnos linijskih napona U_l i struja I_l faznih napona U_f i struja I_f pri sprezi u trougao je $U_l = U_f$, $I_l = \sqrt{3} I_f$, a u zvezdu je $U_l = \sqrt{3} U_f$, $I_l = I_f$.

Aktivna snaga simetričnog trofaznog sistema je :

$$P = \sqrt{3} \cdot U_l I_l \cos \varphi$$

a reaktivna snaga :


$$Q = \sqrt{3} \cdot U_l I_l \sin \varphi$$

Kod obrtnog polja trofaznog sistema intenzitet vektora magnetne indukcije je :

$$B = \frac{3}{2} B_m$$

a pravac vektora je u funkciji vremena određen sa $\alpha = \omega \cdot t$

Wheatston-ov most: se koristi za merenje otpornosti (otpornici, otporni pretvarači neelektričnih veličina u električne i sl.). Pomoću njega se mogu vršiti veoma precizna merenja iako je njegova konstrukcija veoma jednostavna (sl. I)

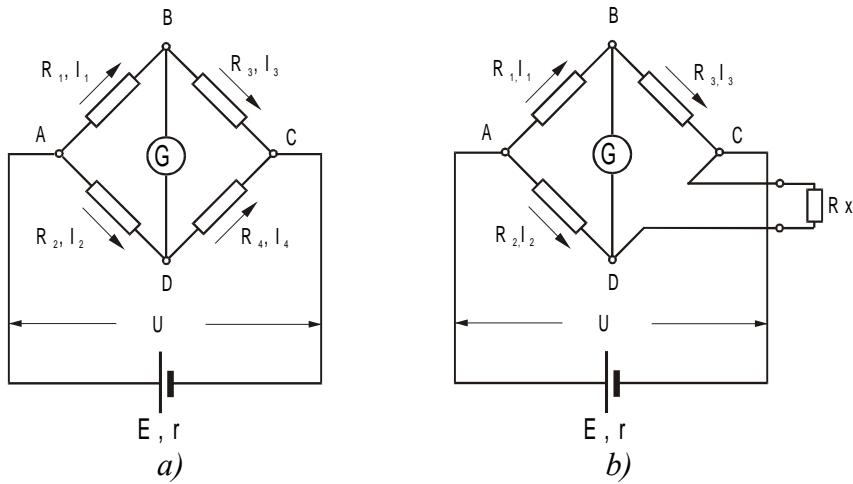

sl.1


Uslov koji moraju zadovoljiti vrednosti otpornosti R_1-R_4 (odn. odnos njihovih vrednosti R_1-R_4) da bi most bio u ravnoteži:

$$R_1 R_4 = R_2 R_3 \quad \dots (1)$$

$$R_1 R_x = R_2 R_3 \Rightarrow R_x = \frac{R_2 R_3}{R_1} \quad \dots (2)$$

- merenje se vrši kada je most u ravnoteži i kad kroz indikator ne protiče struja tako da on ne utiče na ishod merenja
- u jednačini (2) ne figuriše napon za napajanje (U) kao i otpornosti priključnih vodova tako da male promene njihovih vrednosti ne utiču na ishod merenja
- Vitstonov most je u ravnoteži kada su proizvodi otpornosti u suprotnim granama kola međusobno jednak

Mostovi za naizmeničnu struju se koriste za merenje induktivnosti, kapacitivnosti, impedanse i učestanosti.

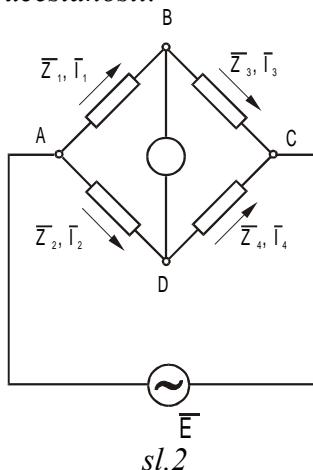

sl.2

Uslov ravnoteže impedansi je:

$$\bar{Z}_1 \bar{Z}_4 = \bar{Z}_2 \bar{Z}_3 \quad \dots (3)$$

a kako je $\bar{Z}_i = \bar{Z} = Z_i e^{i\varphi}$ to se uslov ravnoteže može napisati u obliku sistema jednačina:


$$\begin{aligned} Z_1 Z_4 &= Z_2 Z_3 \\ \varphi_1 + \varphi_4 &= \varphi_2 + \varphi_3 \end{aligned} \quad (4)$$

S obzirom na vrstu impedanse razlikuju se Maxwell-ov, Desotijev, Vinov i sl. mostovi.

4.1 Potrošač impedanse $\bar{Z} = 12.5 + j12(\Omega)$ priključen je preko bakarnog dvožičnog voda prečnika $d=4\text{mm}$ $\rho = 1.75 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$, a na rastojanju $L=180\text{m}$ od izvora $U=220\text{V}$, $f=50\text{Hz}$. Odrediti za koliko će se promeniti snaga topotnih gubitaka u napojnom vodu posle priključivanja kondenzatora kapaciteta $C=150\mu\text{F}$ paralelno potrošaču zatvaranjem prekidača P. Induktivnost voda R_V zanemariti.

REŠENJE:

Otpornost voda za napajanje je:

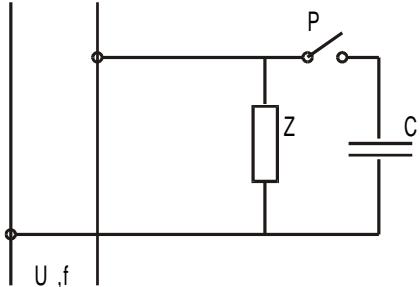

$$\begin{aligned} R_V &= \rho \frac{2L}{\frac{\pi}{4} d^2} = 1.75 \cdot 10^{-8} \cdot \frac{2 \cdot 180 \cdot 4}{3.14 \cdot 4^2 \cdot 10^{-6}} = \\ &= 0.5\Omega \end{aligned}$$

$2L$ – jer se vod sastoji od dva provodnika

Kada kondenzator nije priključen ukupna impedansa je:

$$\bar{Z} = R_V + R + jX_L = (13 + j12)\Omega, \text{ a moduo impedanse iznosi:}$$

$$Z = \sqrt{13^2 + 12^2} = 17.7\Omega$$

Faktor snage je: $\cos \varphi_1 = \frac{R + R_V}{Z} = 0.735$

Vrednost struje u vodu za napajanje je: $I_1 = \frac{U}{Z} = \frac{220}{17.7} = 12.43\text{A}$

Snaga gubitaka u vodu za napajanje je: $P_1 = R_V I^2 = 0.5 \cdot 12.43^2 = 77.24\text{W}$

Impedansa kondenzatora je: $\bar{Z}_C = -\frac{j1}{\omega C} = -j 21.2 \Omega$

Ukupna impedansa potrošača posle priključenja kondenzatora je:

$$\bar{Z}_e = R_V + \frac{\bar{Z} \cdot \bar{Z}_C}{\bar{Z} + \bar{Z}_C} = 23.3 - j4\Omega$$

$$Z = \sqrt{23.3^2 + 4^2} = 23.65\Omega$$

$$\cos \varphi_2 = \frac{23.3}{23.65} = 0.985$$

Struja u vodu za napajanje posle zatvaranja prekidača je:

$$I_2 = \frac{U}{Z_e} = \frac{220}{23.3 - j4} = 9.16 + j1.57(A)$$

$$I_2 = 9.3(A)$$


Snaga gubitaka na vodu posle zatvaranja prekidača je:

$$P_2 = R_V I_2^2 = 0.5 \cdot 86.4 = 43.2W$$

$$P_1 - P_2 = 34W$$

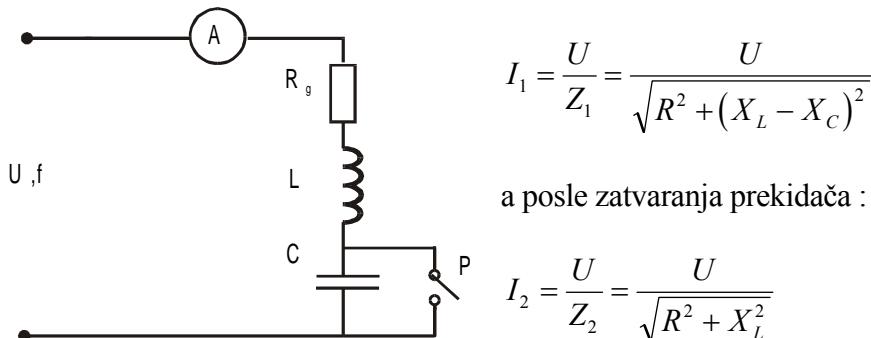4.2 U kolu prikazanom na slici poznato je: $u = 120 \cos 314t$, $R = 10\Omega$ i $L = 63.7mH$. Odrediti kapacitet kondenzatora C tako da pokazivanje ampermetra A bude jednako pri otvorenom i pri zatvorenem prekidaču P. Pri kojoj će učestanosti kod otvorenog prekidača pokazivanje ampermetra biti najveće?

REŠENJE: Efektivna vrednost struje kroz kolo pre uključivanja prekidača iznosi:



iz uslova jednakosti struja pre i posle zatvaranja prekidača sledi :

$$I_1 = I_2$$

$$\frac{U}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}$$

$$X_L - X_C = X_C$$

pa je $X_C = 2X_L$

Kako je $X_L = \omega L$

$$X_L = 314 \cdot 6,37 \cdot 10^{-3} = 20\Omega \text{ to je } X_C = 40\Omega$$

$$\text{Kapacitet kondenzatora je } C = \frac{1}{\omega X_C} = \frac{1}{314 \cdot 40} = 79,6 \mu F$$

Ako se učestanost f izvora menja pokazivanje ampermetsra će biti najveće pri naponskoj rezonansni kada je $X_L = X_C$ jer je tada Z najmanje. Na osnovu toga je



$$\frac{1}{\omega C} = \omega L$$

$$\omega^2 = \frac{1}{LC}$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 70,7 \text{ Hz}$$

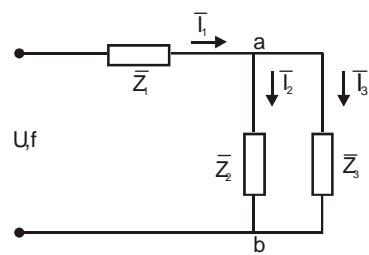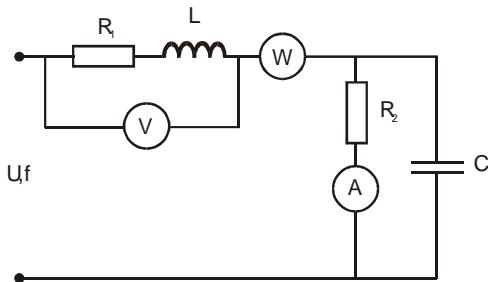4.3 Odrediti pokazivanje mernih instrumenata uključenih u kolo prikazano na slici. Dato je $u(t) = 100\sqrt{2} \cos 1000 \cdot t \text{ (V)}$ $R_1 = 60\Omega$, $R_2 = 100\Omega$, $L = 0.1H$ i $C = 20\mu F$. Prepostaviti da su instrumenti idealni.



$$\bar{U} = U \cdot e^{j\varphi} = 100\sqrt{2} \text{ V}$$

Ukupna impedansa kola je

$$\bar{Z} = \bar{Z}_1 + \frac{\bar{Z}_2 \bar{Z}_3}{\bar{Z}_2 + \bar{Z}_3} = 60 + j100 + \frac{100(-j50)}{100 - j50}$$

a struja kroz kolo je :

$$\bar{I} = \frac{U}{\bar{Z}_1 + \frac{\bar{Z}_2 \bar{Z}_3}{\bar{Z}_2 + \bar{Z}_3}} = (1,13 - j0,85)$$

REŠENJE:

Pri određivanju pokazivanja instrumenata koristićemo ekivalentno kolo prikazano na slici pod b). Reaktanse su $X_L = 100 \cdot 0,1 = 100 \Omega$ i $X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{100 \cdot 20 \cdot 10^{-6}} = 50 \Omega$, a impedanse i napon :

$$\bar{Z}_1 = R_1 + j\omega L = (60 + j100) \Omega,$$

$$\bar{Z}_2 = R_2 = 100 \Omega,$$

$$\bar{Z}_3 = -\frac{1}{j\omega C} = -j50 \Omega,$$

$$\text{Dalje je : } \bar{U}_{ab} = \frac{\bar{Z}_2 \bar{Z}_3}{\bar{Z}_2 + \bar{Z}_3} \bar{I} = (-11,3 - j62,2) \text{ V}$$

.Napon na voltmetu je

$$\bar{U}_1 = \bar{U} - \bar{U}_{ab} = 130 - j62,2 \text{ (V)}.$$

Struje I_2 i I_3 se nalaze na osnovu :

$$\bar{I}_2 = \frac{\bar{U}_{ab}}{\bar{Z}_2} = (-0,113 - j0,62) \text{ A}, \quad \bar{I}_3 = \bar{I} - \bar{I}_2 = (1,24 - j0,23) \text{ A}.$$

Instrumenti pokazuju efektivne vrednosti, a njihova pokazivanja su:


$$I_a = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{1,13^2 + 0,85^2} = 0,45 \text{ A}, \quad U_v = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{130^2 + 62,2^2} = 101,9 \text{ V}.$$

Vatmetar meri aktivnu snagu na delu a-b kola.Ova snaga se dobija iz kompleksne snage kao :

$$P_w = \operatorname{Re}[\bar{S}] = \operatorname{Re}\left[\frac{1}{2} \bar{U}_{ab} \bar{I}\right] = \operatorname{Re}\left[\frac{1}{2} (-11,3 - j62,2) \cdot (1,13 + j0,85)\right] = 20 \text{ W}$$

gde je $\bar{I} = (1,13 + j0,85)$ konjugovano kompleksna vrednost struje .Na osnovu izračunatih kompleksnih vrednosti mogu se nacrtati potpuni fazorski dijagrami napona i struja.

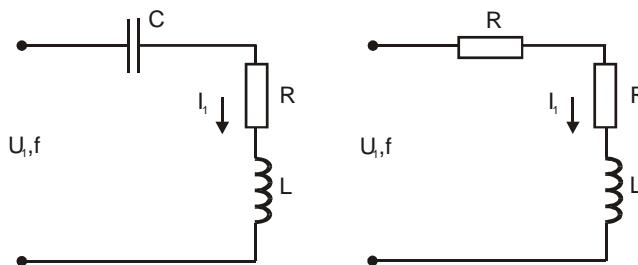4.4 Motor naizmenične struje čiji je nominalni napon $U=36\text{V}$, $f=50\text{Hz}$ pri faktoru snage $\cos\varphi = 0,7$ ima potrošnju $P_m=10\text{W}$. Da bi se priključio na veći, mrežni napon $U=220\text{V}$, $f=50\text{Hz}$ redno motoru se vezuje kondenzator kapaciteta C ili otpornik R . Izračunati potrebne vrednosti kapaciteta C , otpornosti R kao i faktora snage i aktivne snage u oba slučaja.



REŠENJE: Motor se može smatrati kao potrošač impedanse $\bar{Z} = R_m + jX_L$. Parametri impedanse se određuju na osnovu nominalnih podataka za motor :

$$P_m = U_1 I_1 \cos\varphi = 10 \text{ W}, \quad I_1 = \frac{P_m}{U_1 \cos\varphi} = 0,397 \text{ A}$$

Impedansa Z je prema tome :

$$Z = \sqrt{R_m^2 + X_L^2} = \frac{U_1}{I_1} = 90,72 \Omega$$

$$\text{a faktor snage } \cos\varphi = \frac{R_m}{Z}$$

odakle je $R_m = Z \cos\varphi = 90,72 \cdot 0,7 = 63,5 \Omega$

Reaktansa X_L je tada $X_L = \sqrt{Z^2 - R_m^2} = 64,8 \Omega$, $X_L \approx 65 \Omega$

Pri priključivanju na mrežni napon sa kondenzatorom C redno vezanim motoru struja kroz kolo treba da ima vrednost $I_1 = 0,397 \text{ A}$. Ukupna impedansa kola u tom slučaju je

$$Z_1 = \frac{U}{I_1} = \frac{220}{0,379} = 554 \Omega$$

$$Z_1 = \sqrt{R_m^2 + (X_L - X_C)^2}$$

odakle je $X_C = \sqrt{Z^2 - R_m^2} + X_L^2 = 615,3 \Omega$

a kapacitet kondenzatora C je

$$C = \frac{1}{\omega X_C} = \frac{1}{2 \cdot 3,14 \cdot 615,3 \cdot 50} = 5,17 \cdot 10^{-6} \text{ F} = 5,17 \mu\text{F}$$

Kod redne veze motora sa otpornikom R kao i kod veza sa kondenzatorom C struja kroz motor treba da ima vrednost $I_1 = 0,397 \text{ A}$ (da bi aktivna snaga $P_m = R_m I_1^2$ motora imala istu vrednost kao i u slučaju kada je priključen na 36V). Ukupna impedansa motora i redno vezanog otpora je

$$Z = \frac{U}{I_1} = 554 \Omega$$

Kako je u ovom slučaju impedansa $Z = (R_m + R)^2 + X_L^2$, sledi :

$$R = \sqrt{Z^2 - X_L^2} - R_m = 487 \Omega.$$

Pri vezivanju kondenzatora faktor snage je :

$$\tan\varphi_1 = \frac{X_L - X_C}{R_m} = \frac{64,8 - 615}{63,5} = -8,66, \quad \cos\varphi_1 = 0,115$$

a ukupna aktivna snaga $P_1 = U \cdot I_1 \cos\varphi_1 = 220 \cdot 0,379 \cdot 0,115 = 10 \text{ W}$

Pri vezivanju otpornika R faktor snage je :


$$\tan\varphi_2 = \frac{X_L}{R + R_m} = \frac{65}{487 + 63,5} = 0,118, \quad \cos\varphi_2 = 0,993$$

a ukupna aktivna snaga $P_2 = U \cdot I_1 \cos\varphi_2 = 220 \cdot 0,397 \cdot 0,993 = 86,7 \text{ W}$

Na osnovu prethodnih rezultata može se zaključiti da se pri obezbeđenju normalnih uslova rada motora pri korišćenju otpornika potrošnja povećava 8,67 puta u odnosu na korišćenje kondenzatora.

Pogoršanje vrednosti faktora snage pri vezivanju kondenzatora, s obzorom na malu vrednost struje lako se kompenzira drugim potrošačem koji se skoro uvek vezuje na mrežu 220 V, a koji su uglavnom induktivnog karaktera.

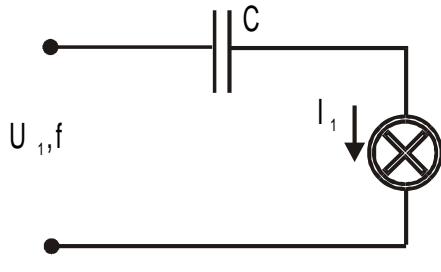4.5 Sijalica sa užarenom niti snage $P=60W$ predviđena je za priključivanje na napon $U = 110V, f = 50Hz$. Izračunati kapacitet kondenzatora C koji treba redno vezati sa sijalicom pri priključivanju na mrežu $U_1=220V, f=50Hz$.



REŠENJE:

Pri napajanju naponom $U=110V$ struja ima vrednost

$$I = \frac{P}{U} = \frac{6}{11} A$$

Otpornost sijalice je :

$$R = P/I^2 = 201.7\Omega$$

Kada se sijalica redno vezana sa kondenzatorom, priključi na napon U_1 , impedansa potrošača je:

$$Z^2 = R^2 + X_C^2$$

Treba da važi da je $I = I_1$. Kako je:

$$I = \frac{U}{R}$$

$$I_1 = \frac{U_1}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$$

$$\frac{U}{R} = \frac{U_1}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$$

Odatle je:


$$X_C = \sqrt{\left(\frac{U_1}{U}\right)^2 - R^2} = R\sqrt{3} = 350\Omega$$

$$C = \frac{1}{\omega X_C} = 9.1\mu F$$

4.6 Otpornik $R=150\Omega$, kalem induktivnosti $L=1.2H$ i kondenzator $C=16\mu F$ vezani su redno i priključeni na napon $U=60V, 50Hz$. Izračunati struju kroz kolo i napone na otporniku, kalemu i kondenzatoru. Odrediti kapacitivnost C_1 i način njegovog vezivanja sa kondenzatorom C da bi u kolu nastala naponska rezonansa.

REŠENJE: $I=0.258 A, U_R=39 V, U_L=97.2 V, U_C=51.342 V, \varphi = 49,7^\circ, C_1 = 18 \mu F$. Vezuje se redno sa kondenzatorom C .

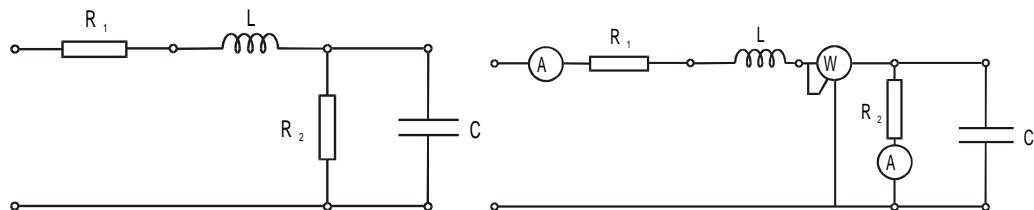4.7 Kolo čija je šema data na slici priključeno je na napon $u(t) = 100\sqrt{2} \cos 1000t$, a parametri kola su $R_1=60\Omega$, $R_2=100\Omega$, $L=0.1H$ i $C=20\mu F$. Odrediti struje i napone u kolu. Koliko je pokazivanje mernih instrumenata vezanih u kolo prema slici.



REŠENJE: Vidi zadatak 4.3.

4.8 Kada je kalem otpora R i induktivnosti L stalno priključen na jednosmerni napon $U_- = 6V$ kroz njega protiče struja $I_- = 0.5A$. Ako se isti kalem stalno priključi na naizmenični napon $U_{ef} = 12V, f = 50Hz$ jačina struje je $I_{ef} = 0.6A$. Odrediti:

- otpor R i induktivnost L kalema
- kapacitet kondenzatora C koji treba priključiti kalemu da bi u kolu nastupila naponska rezonansa

REŠENJE: $R=12\Omega$, $L=50.9mH$, $C=199\mu F$

4.9 Potrošač snage $P=2,4kW$ priključen je na napon $U=220V$, $f=50Hz$. Izmerena jačina struje kroz potrošač je $I=16.7A$. Odrediti impedansu potrošača $\bar{Z} = R + j\omega L$ (R i L).

REŠENJE: $R=8.95\Omega$, $L=33mH$

4.10 Dva grejača otpora $R_1=6\Omega$ i $R_2=8\Omega$ spojena su paralelno i preko kalema induktivnosti $L=6mH$, zanemarljivog otpora priključena na napon $U=220V$, $f=50Hz$. Odrediti napon na grejačima i na kalemu i jačine struja kroz grejače.

REŠENJE: $U_{gr}=168-j94V$, $U_L=92-j52V$, $I_{G1}=28-j15.7A$, $I_{G2}=21-j11.8A$

4.11 Kroz kalem otpornosti $r=100\Omega$ i induktivnosti $L=1H$ protiče struja $I=500mA$ i učestanosti $f=50Hz$. Napisati izraz za trenutne vrednosti napona koji je priključen na izvode kalema. Koliku bi vrednost pokazivao voltmeter kada se priključi na izvode kalema?


REŠENJE: $u(t)=165\cos(314t)$, $U_{eff}=117V$

4.12 Kada se na izvode kalema priključi jednosmerni napon $U=10V$ kroz njega teče struja $I=200mA$. Kada se na isti kalem priključi naizmenični napon $U=45.8V$, $f=50Hz$ struja je $I=165mA$. Izračunati otpor i induktivnost kalema, kao i $\cos\varphi$. REŠENJE: $R=50\Omega$, $L=0.864H$, $\cos\varphi=0.181$

4.13 Kada se kalem nepoznatog otpora R i induktivnosti L priključi na napon $U=200V$, $50Hz$ struja kroz njega je $I=2.5A$, a $\varphi=76^\circ$. Odredi otpor R i induktivnost L .

REŠENJE: $R=19.4\Omega$, $L=247mH$

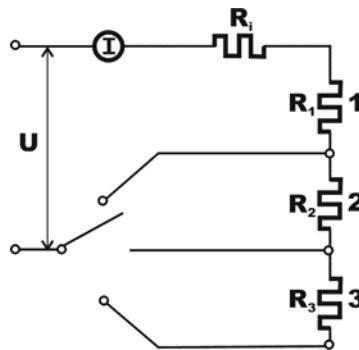4.14 Kazaljka mernog instrumenta unutrašnjeg otpora $R_v=500 \Omega$ skrene do zadnje podele pri struji $I=0,5$ mA. Odrediti vrednosti otpornosti R_1, R_2 i R_3 da bi se merni instrument koristio kao voltmetar za merenje napona u opsezima $6V(1)$, $25V(2)$ i $60V(3)$. Šema veze mernog instrumenta, preklopnika P i otpornika data je na slici.



REŠENJE:

Proširenje mernog opsega instrumenta pri merenju napona vrši se rednim vezivanjem dodatnog otpora unutrašnjoj otpornosti mernog instrumenta. Pri zadatoj jačini struje $I=0,5$ mA i unutrašnjoj otpornosti $R_i=500 \Omega$ napon na izvodima mernog instrumenta je:

$$U_v = R_v I = 500 \cdot 0,5 \cdot 10^{-3} = 0,25 \text{ V} .$$

Da bi se merni opseg instrumenta proširio n -puta potrebno je redno vezati otpornost R tako da bude ispunjen uslov:

$$(n_1 - 1)R_v = R .$$

U položaju 1 preklopnika ovaj odnos je:

$$n_1 = \frac{6}{0,25} = 24 \text{ i uslov } (n_1 - 1)R_i = R_1 .$$

U položaju 2 preklopnika:

$$n_2 = \frac{25}{0,25} = 100 \text{ i } (n_2 - 1)R_i = R_1 + R_2 .$$

U položaju 3 preklopnika je:

$$n_3 = \frac{60}{0,25} = 240 \text{ i } (n_3 - 1)R_i = R_1 + R_2 + R_3 .$$

Na osnovu prethodne tri jednačine dobijaju se vrednosti:


$$R_1 = (n_1 - 1)R_i = 23 \cdot 500 = 11,5 \text{k}\Omega ,$$

$$R_2 = (n_2 - 1)R_i - R_1 = 49500 - 11500 = 38\text{k}\Omega ,$$

$$R_3 = (n_3 - 1)R_i - (R_1 + R_2) = 11950 - 49500 = 70\text{k}\Omega .$$

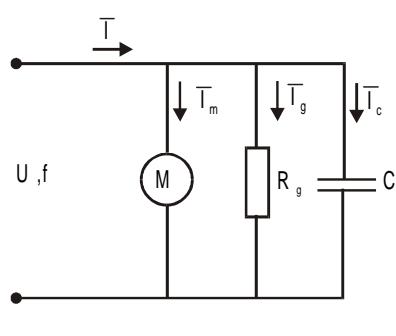4.15 Na mrežu 220V, 50 Hz priključen je motor snage $P=2\text{kW}$ faktora snage $\cos\varphi=0,745$ i grejač snage $P_g=1,54 \text{ kW}$. Odrediti kapacitet kondenzatora koji treba priključiti paralelno potrošačima da bi ukupan faktor snage bio $\cos\varphi=1$. Nacrtati fazorski dijagram struja u kolu posle vezivanja kondenzatora.

REŠENJE: Struja kroz grejač je u fazi sa naponom i ima samo aktivnu komponentu koja iznosi :



$$I_g = \frac{P_g}{U} = \frac{1540}{220} = 7 \text{ A}$$

pa je kompleksna struja grejača :

$$\bar{I}_g = 7 + j0 \text{ (A)}$$

Impedansa motora se može predstaviti rednom vezom otpornosti i induktivnosti, pa je struja kroz motor:

$$I_m = \frac{P}{U \cdot \cos\varphi} = \frac{2000}{220 \cdot 0,745} = 12,2 \text{ A}$$

kasni u odnosu na priključeni napon za ugao čiji je kosinus dat kao :

$$\varphi = \arccos\varphi = 46^\circ 29' .$$

Aktivna komponenta struje kroz motor koja je u fazi sa priključenim naponom je :

$$I_a = I_m \cos\varphi = 12,2 \cdot 0,745 = 9,089 \text{ A} .$$

Reaktivna komponenta struje koja u odnosu na napon kasni za $\pi/2$ iznosi :

$$I_r = I_m \sin\varphi = I_m \sqrt{1 - \cos^2 \varphi} = \\ = 12,2 \cdot 0,667 = 8,1 \text{ A}$$

Kompleksna struja motora je :


$$\bar{I}_m = \bar{I}_a + j\bar{I}_r = 9 + j8,1 \text{ (A)}$$

a ukupna struja koju motor i grejač povlače iz mreže je :

$$\bar{I} = \bar{I}_m + \bar{I}_g = (9 + j8,1) + (7 + j0) = 16 + j8,1 \text{ (A)}$$

Fazorski dijagram struja motora i grejača sa mrežnim naponom na faznoj osi prikazan je na slici .

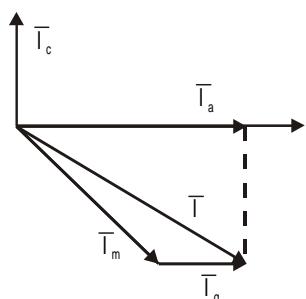Struja kroz kondenzator koji se priključuje paralelno motoru i grejaču prednjači u odnosu na napon za $\pi/2$ kao što je prikazano na fazorskem dijagramu.



Da bi ukupna struja sa priključenim kondenzatorom bila u fazi sa naponom, na osnovu fazorskog dijagrama se može zaključiti da će taj uslov biti ispunjen ukoliko je struja kondenzatora I_c jednaka reaktivnoj komponenti ukupne struja I_r motora i grejača :

$$I_c = I \sin \varphi$$

a kako je struja kondenzatora

$$I_c = \frac{U}{X_c} = U 2\pi f C$$

to na osnovu prethodnih jednačina nalazimo da je kapacitivnost kondenzatora C :

$$C = \frac{I_c}{\omega U} = \frac{I_c}{2\pi f U} = 117,25 \mu F$$

4.16 Prema brojnim podacima za motor koji su dati u prethodnom zadatku, odrediti ekvivalentnu impedansu kojom motor može biti prikazan.

REŠENJE: Ako je struja motora $I = \frac{P}{U \cos \varphi} = 12,2 \text{ A}$, onda je moduo impedanse

:

$$Z = \frac{U}{I} = \frac{220}{12,2} = 18 \Omega$$

a argument : $\varphi = \arccos \cos \varphi = 46^\circ 29'$.

Impedansa u kompleksnom obliku je:

$$\bar{Z} = Z \cos \varphi + j Z \sin \varphi = R + j X_L \quad (\Omega)$$


Kako je: $Z \cos \varphi = 13,43 \Omega$, a $Z \sin \varphi = 12 \Omega$, to je $\bar{Z} = 13,43 + j 12 \quad (\Omega)$

Kako je $X_L = \omega L = 2\pi f \cdot L$, to je $L = X_L / 2\pi f = 38,2 \text{ mH}$.

Impedansa motora ima otpornost $R = 13,43 \Omega$ i induktivnost $L = 38,2 \text{ mH}$.

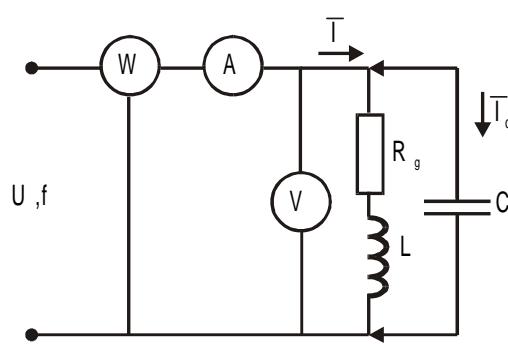4.17 Pokazivanje mernih instrumenata u kolu na slici je: $U = 220V$, $I = 10,5A$, $P = 1,2kW$. Odrediti parametre R i L kola i kapacitet kondenzatora koji treba vezati paralelno impedansi Z da bi se faktor snage popravio na $\cos \varphi = 0,93$.

Ako se napon U ne menja, odrediti pokazivanja instrumenata posle vezivanja kondenzatora C . Kolo se napaja iz mreže učestanosti $f = 50 \text{ Hz}$.



REŠENJE: Faktor snage potrošača

izračunava se na osnovu vrednosti napona, struje i snage prema:

$$\cos \varphi_1 = \frac{1200}{220 \cdot 10,5} = 0,52$$

a impedansa potrošača je :

$$Z = \frac{U}{I} = \frac{220}{10,5} = 20,96 = 21 \Omega$$

Aktivna otpornost je : $R = Z \cos \varphi_1 = 10,9 = 11 \Omega$,

a reaktivna : $X_L = Z \sin \varphi_1 = 17,94 = 18 \Omega$

Impedansa potrošača u kompleksnom obliku je :

$$\bar{Z} = 11 + j18 (\Omega)$$

Struja kroz potrošač u kompleksnom obliku je :

$$\bar{I}_1 = \frac{\bar{U}}{\bar{Z}} = \frac{220}{11 + j18} = 5,5 - j9 \text{ (A)}$$

Posle paralelnog vezivanja kroz kondenzator protiče samo reaktivna komponenta struje :

$$I_c = U\omega C$$

aktivna komponenta struje zbog toga ostaje ista pa važi

$$I_1 \cos \varphi_1 = I_2 \cos \varphi_2 \quad \text{odakle je } I_2 = \frac{\cos \varphi_1}{\cos \varphi_2} I_1 = 5,87 \text{ A}$$

a to je i pokazivanje ampermetra posle vezivanja kondenzatora C . Kapacitet kondenzatora se određuje na osnovu:

$$I_c = I_1 \sin \varphi_1 - I_2 \sin \varphi_2 = U\omega C$$

odakle je :

$$C = \frac{I_1 \sin \varphi_1 - I_2 \sin \varphi_2}{U\omega} = 98 \mu F$$

Pokazivanje vatmetra ostaje nepromenjeno.

4.18 Transformator sa $N_1=480$ zavojaka primara čiji je otpor $R=0,25\Omega$ priključen je na napon $U=220V, 50Hz$. U praznom hodu izmerena je struja $I_o=0,36A$ i snaga $P=37W$. Odrediti gubitke u jezgru transformatora i magnetni fluks.

REŠENJE: U režimu praznog hoda aktivna snaga jednaka je zbiru snage za zagrevanje provodnika primara i snage gubitaka u jezgru (histerezisni gubici i gubici usled vihorihi struja):

$$P = P_j + P_{Fe} , \text{ odakle } P_{Fe} = P_o - P_{Cu} = P_o - RI_o^2 = 37 - 0,25 \cdot 0,36^2 = 36,97W$$

Faktor snage praznog hoda je:


$$\cos\varphi_o = \frac{P}{U \cdot I} = \frac{37}{220 \cdot 0,36} = 0,467.$$

Indukovana elektromotorna sila u namotajima primara je:

$$E_1 = 4,44 f N_1 \Phi_m \approx U_1$$

a amplituda magnetnog fluksa kroz jezgro transformatora je:
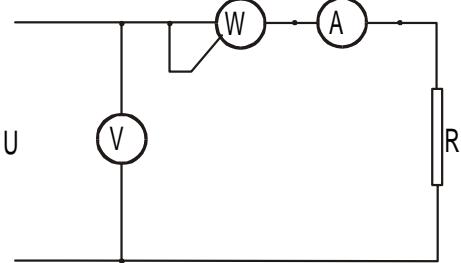
$$\Phi_m = \frac{U_1}{4,44 f \cdot N_1} = \frac{220}{4,44 \cdot 50 \cdot 480} = 2,06 \text{ mWb}$$



4.19 U kolu čija je šema data na slici merni instrumenti pokazuju $U=220V$, $I=32A$ i $P=4,5kW$. Odrediti kapacitet kondenzatora koji treba vezati paralelno potrošaču da bi se pokazivanje ampermetra smanjilo za 8 A, a pokazivanja voltmetra i vatmetra ostanu nepromenjena.


REŠENJE: Faktor snage pre vezivanja kondenzatora je :

$$\cos\varphi = \frac{P}{UI} = \frac{4500}{220 \cdot 32} 0,64$$

a posle vezivanja kondenzatora :

$$\cos\varphi_1 = \frac{P}{U(I-8)} = \frac{4500}{220 \cdot 24} 0,85$$

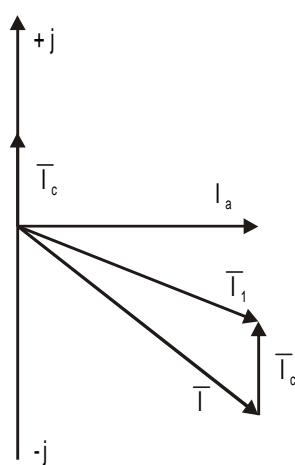Sa fazorskog dijagrama za struje koji je prikazan na osnovu projekcija struja na imaginarnu osu sledi :



$$I \sin \varphi = I_1 \sin \varphi + I_c, \text{ odakle je}$$

$$I_c = I \sin \varphi - I_1 \sin \varphi_1 = \frac{U}{\frac{1}{\omega C}}$$

pa je kapacitet kondenzatora C :

$$C = \frac{I \sin \varphi - I_1 \sin \varphi_1}{\omega U}$$

Kako je:

$$\sin \varphi = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi} = 0,77$$

$$\sin \varphi_1 = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi_1} = 0,53$$

posle zamene brojnih vrednosti dobija se : $C=172,5 \mu\text{F}$.

4.20 Primar transformatora ima $N_1=300$, a sekundar $N_2=80$ zavojaka. Ako kroz sekundar protiče struja $I=5A$ odrediti struju kroz primar.

REŠENJE: $I_p=1.33A$

4.21 Snaga primara transformatora je $P_1=5kW$. Struja opterećenja (u sekundaru) je $I_2=50A$, a faktor snage je $\cos\varphi = 0.9$. Ako je stepen korisnog dejstva $\eta = 0.94$ odrediti napon na sekundaru.

REŠENJE: $U_2=104V$

4.22 Generator jednosmerne struje sa paralelnom pobudom pokreće se motorom sa unutrašnjim sagorevanjem i daje mreži napona $U=440V$ snagu $P=150kW$ pri brzini $n_g=900$ ob/min. Ako se prekine mehanička veza motora za pokretanje i mašine jednosmerne struje, generator produži da rotira kao motor pri čemu uzima iz mreže snagu $P_2=15kW$. Odrediti brzinu kojom mašina jednosmerne struje rotira kao i brzinu idealnog praznog hoda. Otpor namotaja indukta je $R_r=0,2\Omega$, a induktora $R_p=100 \Omega$.

REŠENJE: Kada mašina radi kao generator struja kroz kolo indukta nalazi se na osnovu:

$$I_r = I + I_p = \frac{P}{U} + \frac{U}{R_p} = \frac{150 \cdot 10^3}{440} + \frac{440}{100} = 345A .$$

Indukovana elektromotorna sila u namotaju indukta je:

$$E_g = U + R_r I_r = 440 + 0,2 \cdot 345 = 509$$

pa je iz relacije:

$$E_g = cn_g \Phi , \quad c\Phi = \frac{E_g}{n_g} = 0,565$$

Kada se prekine mehanička veza mašine i pogonskog motora, mašina ostaje priključena na mrežu i radi kao motor. Struja koju povlači iz mreže je:

$$I = \frac{P_2}{U} = I_r + I_p = I_r + \frac{U}{R_p}$$

$$\text{Posle zamene se dobija: } I_r = I - I_p = \frac{P_2}{U} - \frac{U}{R_p} = 29,7A .$$

Indukovana kontraelektrmotorna sila je:

$$E_m = U - R_r I_r = 440 - 0,2 \cdot 29,7 = 434V .$$

Kako je:

$$E_m = cn_m \Phi , \text{to je } n_m = \frac{E_m}{c\Phi} = \frac{434}{0,565} = 768 \text{ ob/min} .$$

Pri idealnom praznom hodu struja u kolu rotora teži "0", pa je:

$$E_{mo} = U - R_r I_{ro} \approx U = cn_o \Phi = 440V .$$

Iz odnosa:

$$\frac{E_{mo}}{E_m} = \frac{cn_o \Phi}{cn_m \Phi} , \text{ nalazi se } n_o = n_m \frac{E_{mo}}{E_m} = 778,6 \text{ ob/min} .$$

4.23 Motor jednosmerne struje sa paralelnom pobudom ima na natpisnoj ploči sledeće podatke: $I=30A$, $U=220V$, $n=2000$ ob/min. Ako je otpor rotorskog namotaja $R_r=0,5\Omega$, a pobudnog $R_p=110\Omega$, izračunati brzinu u praznom hodu. Reakciju indukta i pad napona na četkicama zanemariti.

REŠENJE: Pri nominalnim uslovima rada struja rotora je:

$$I_r = I - \frac{U}{R_p} = 28A .$$

Indukovana kontralektromotorna sila je:

$$E_n = c\Phi n = U - R_r I_r = 206V .$$

U praznom hodu indukovana kontralektromotorna sila je:

$$E_o = c\Phi n_o , U=220V .$$

Na osnovu toga je:

$$\frac{E_o}{E_n} = \frac{c\Phi n_o}{c\Phi n} = \frac{U}{U - R_r I_r} = \frac{220}{206} .$$

Brzina u praznom hodu je:

$$n_o = n \frac{E_o}{E} = 2000 \frac{220}{206} = 2136 \text{ ob/min} .$$

4.24 Motor jednosmerne struje sa rednom pobudom ($R_p+R_r=1,2\Omega$) pri naponu $U=200V$ i struji $I=15A$ rotira brzinom $n_l=1000$ ob/min. Izračunati promenu brzine pri rednom vezivanju otpora $R_d=3,8\Omega$, ako se opterećenje motora ne menja, a pad napona na četkicama zanemari.

REŠENJE: U stacionarnim uslovima rada je $M_p=M_o=M$, $\left(J \frac{dn}{dt} = 0 \right)$.

Kada otpornik R_d nije vezan važi $M_1 = kI_1^2$, $E_1 = U - (R_p + R_r)I_1$.

Posle vezivanja otpornika je $M_2 = kI_2^2$, $E_2 = U - (R_d + R_r + R_p)I_2$.

Iz uslova da je $M_1=M_2$ dobija se da je $I_1=I_2$, a iz odnosa indukovanih kontralektromotornih sila:

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{U - (R_d + R_r + R_p)I_2}{U - (R_r + R_p)I_1} = \frac{c\Phi n_2}{c\Phi n_1} .$$


$$\text{Odatle je: } n_2 = n_1 \frac{U - (R_d + R_r + R_p)I}{U - (R_r + R_p)I} = 687 \text{ ob/min}$$

4.25 Jednosmerni motor sa paralelnom pobudom ima sledeće nominalne podatke: $U=220V$, $P=9kW$, $I=46A$, $n=1450$ ob/min. Otpor namotaja rotora je $R_r=0,3\Omega$, a pobude $R_p=110\Omega$. Pad napona na kolektoru i reakcija indukta se mogu zanemariti. Kojom brzinom treba rotirati motor priključen na mrežu $U=220V$ da bi kao generator koji daje mreži struju $I_g=48A$.

REŠENJE: Zavisnost radne brzine od struje u kolu rotora kod motora analitički se može iskazati jednačinom:


$$n = \frac{U - R_r I_r}{c\Phi} = \frac{U}{c\Phi} - \frac{R_r}{c\Phi} I_r .$$

Ova zavisnost brzine i struje prikazana je na grafiku $n=n(I)$.

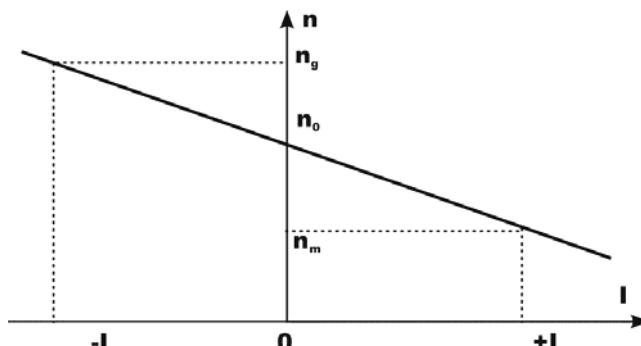

sl.4.1

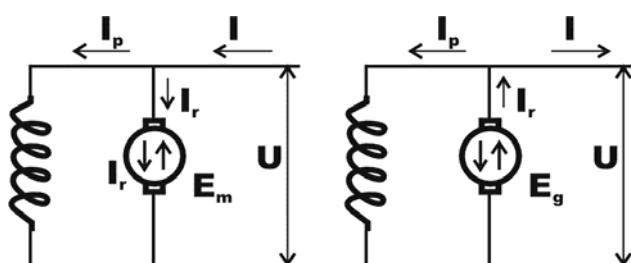U prvom kvadrantu ($n < n_o$) mašina radi kao motor i smer struje je od mreže ka motoru. U II kvadrantu brzina je veća od brzine n_o , a struja ima suprotan smer odnosno od mašine prema mreži.



Kada mašina radi kao motor, važe relacije:

$$I_r = I + I_p = I - \frac{U}{R_p} = 48 - \frac{220}{110} = 46A ,$$

$$E_m = cn_m \Phi = U - R_r I_r = 220 - 46 \cdot 0,3 = 206,2 \text{ V}.$$

Kada se dejstvom spoljnog momenta brzina poveća indukovana ems E_g je veća od napona mreže pa mašina radi kao generator:


$$I_r = I + I_p = 48 + \frac{220}{110} = 48 + 2 = 50 \text{ A},$$

$$E_g = cn_g \Phi = U + I_r R_r = 220 + 50 \cdot 0,3 = 235 \text{ V}.$$

Deobom jednačina za indukovane elektromotorne sile dobija se:

$$\frac{E_g}{E_m} = \frac{cn_g \Phi}{cn_m \Phi} = \frac{n_g}{n_m}, \quad n_g = n_m \frac{E_g}{E_m} = 1450 \frac{235}{206,2} = 1652 \text{ ob/min}.$$

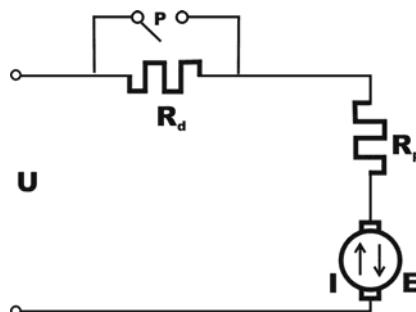4.26 Motor jednosmerne struje sa rednom pobudom priključen na napon $U=120 \text{ V}$ pri struji $I=24 \text{ A}$ i brzini od 1500 ob/min razvija moment $M_k=14 \text{ Nm}$. Otpornost pobudnog namotaja je $R_p=0,1 \Omega$, a namotaja rotora $R_r=0,25 \Omega$. Odrediti snagu gubitaka zbog zagrevanja namotaja, snagu ostalih gubitaka, stepen korisnog dejstva kao i vrednost otpora za ograničenje polazne struje na vrednost $I_p \leq 120 \text{ A}$.



REŠENJE:

Na osnovu energetskog bilansa potrošnje struje sa rednom pobudom dobija se sledeća relacija:

$$P_{el} = P_{km} + P_J + P'_g, \text{ gde je}$$

$P_{el} = U \cdot I = 120 \cdot 24 = 2880 \text{ W}$, snaga kojom se motor napaja iz izvora električne struje,

$$P_J = R_r I^2 + R_p I^2 = 0,25 \cdot 24^2 + 0,1 \cdot 24^2 = 201,6 \text{ W},$$

snaga Džulovih gubitaka na otpornostima namotaja rotora i pobude

$$P_{km} = M_k \omega = M_k \frac{2\pi \cdot n}{60} = \frac{2 \cdot 3,14 \cdot 1500}{60} 14 = 2198 \text{ W},$$

Mehanička korisna snaga koju motor predaje mehaničkom sistemu u elektromotornom pogonu

$$P_g' = P_{el} - (P_{km} + P_J) = 2880 - (2198 + 201,6) = 480,4 \text{ W}$$

snaga gubitaka usled trenja, ventilacije i u gvožđu.

Stepen korisnog dejstva motora je:

$$\frac{P_{km}}{P_{el}} = \frac{P_{el} - P_J - P_g'}{PP_{el}} = \frac{2198}{2880} = 0,763 .$$

Ograničenje vrednosti polazne struje motora postiže se rednom vezom otpornika R_d . Za kolo motora važi jednačina:

$$U = c\Phi n + (R_r + R_p + R_d)I_p .$$

No kako je pri puštanju u rad brzina $n=0$ i indukovna kontraelektromotorna sila $E=c\Phi n=0$, na osnovu gornje relacije sledi:

$$R_d = \frac{U}{I_p} - R_r - R_p = 0,5 \Omega .$$

Posle pokretanja motora prekidač se zatvara i struja teče preko kontakta prekidača .

4.27 Motor za jednosmernu struju sa rednom pobudom priključen na napon $U=500V$ razvija obrtni moment $M_1=176Nm$ pri struci $I_1=41A$ i brzini obrtanja $n=1000o/min$. Zbir otpora pobude i rotor $R_p+R_r=0.2\Omega$, a magnetni fluks pobude je proporcionalan struci ($\Phi=k_\Phi I$). Odrediti:

- a) kontraelektromotornu silu
- b) pri momentu $M_2=87Nm$ (kada se motor rastereti) odrediti struju I_2 , kontraelektromotornu silu EMS_2 i n_2 .

REŠENJE: a) $E=491.8V$ b) $E=495.9V$, $I_2=20.3A$, $n_2=1008.4 o/min$

4.28 Koliki otpor treba ugraditi na red sa namotajima motora za jednosmernu struju sa rednom pobudom da bi mu se brzina smanjila sa $n_1=800o/min$ na $n_2=500o/min$ a da struja motora ostane nepromenjena $I=15A$. Ukupan otpor namotaja rotora i pobude je $R_p+R_r=1.2\Omega$, $U=300V$.

REŠENJE: $R=1.5\Omega$,

4.29 Motor za jednosmernu struju sa paralelnom pobudom ($R_p=48\Omega$, $R_r=0.15\Omega$) priključen je na napon $U=110V$ i pri struci $I=150A$ ima brzinu $n_1=1500o/min$. Koliki otpor treba ugraditi redno sa namotajem rotor da bi se brzina smanjila na $n_2=1000o/min$.

REŠENJE: Vidi zadatke 4.23, 4.24 i 4.26

4.30 Motor jednosmerne struje sa paralelnom pobudom ($R_p=55\Omega$, $R_r=0.2\Omega$) priključen je na napon $U=220V$ pri struci $I_1=104A$ ima brzinu $n_1=1000o/min$.

koliki otpor treba ugraditi na red sa namotajem rotora da bi se brzina smanjila na $n_2=700\text{o/min}$.

REŠENJE: $R=0.4\Omega$

4.31 Motor jednosmerne struje sa paralelnom pobudom ($R_f=0.2\Omega$, $R_p=100\Omega$) priključen na napon $U=400\text{V}$ pri struji $I_l=153\text{A}$ rotira brzinom $n_l=1000\text{o/min}$. Gubici u trenju usled ventilacije i u gvožđu iznose 850W . Odrediti moment koji razvija i stepen korisnog dejstva motora

REŠENJE: $\eta=0.986$, $M=585.9\text{ Nm}$

4.32 U mostu prikazanom na slici ravnoteža je uspostavljena pri $R_2=1000\Omega$, $R_3=100\Omega$, $C_4=259,7\text{nF}$. Odrediti R_x i L_x ako je $R_4=32\text{k}\Omega$.

REŠENJE: Ravnoteža u mostu nastupa kada je ispunjen uslov:

$$Z_x Z_4 = Z_2 Z_3$$

gde je $Z_2=R_2$, $Z_3=R_3$, $Z_x=R_x+j\omega L$, a admitansa $Y_4=\frac{1}{R_4}$.

Gornji uslov ravnoteže se može napisati u obliku:

$$\frac{Z_x}{Y_4} = Z_2 Z_3 = R_2 R_3, \text{ gde je } Y_4 = \frac{1}{R_4} + j\omega C_4.$$

Posle zamene i sređivanja dobija se:

$$\frac{R_x}{R_2 R_3} + j \frac{\omega L_x}{R_2 R_3} = \frac{1}{R_4} + j\omega C_4$$

a na osnovu ove jednačine:



$$\frac{R_x}{R_2 R_3} = \frac{1}{R_4}, \quad R_x = \frac{R_2 R_3}{R_4} = 3,12 \Omega, \quad \text{i}$$

$$j \frac{\omega L_x}{R_2 R_3} = j\omega C_4, \quad L_x = C_4 R_2 R_3 = 26\text{mH}.$$

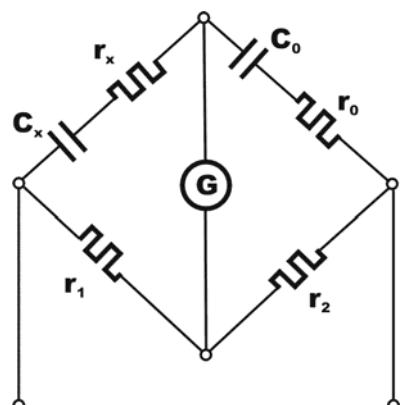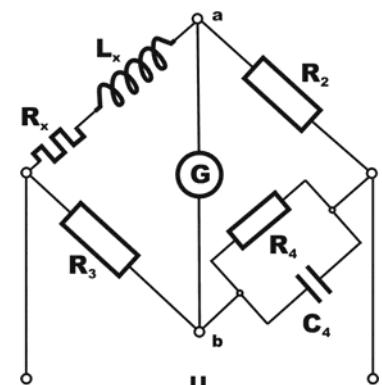4.33 Ravnoteža u mostu prikazanom na slici nastupa kada je $R_o=9,8\Omega$, $C_o=1\mu\text{F}$, $R_1=1014\Omega$ i $R_2=9810\Omega$. Odrediti R_x i C_x .

REŠENJE: Iz uslova ravnoteže $Z_1 Z_4 = Z_2 Z_3$ sledi:

$$\left(R_x + \frac{1}{j\omega C_x} \right) R_2 = \left(R_o + \frac{1}{j\omega C_o} \right) R_1,$$



$$\text{odnosno } R_x R_2 + R_2 \frac{1}{j\omega C_x} = R_o R_1 + R_1 \frac{1}{j\omega C_o}$$

Posle izjednačavanja realnih i imaginarnih delova sa leve i desne strane jednačine dobija se:

$$R_x R_2 = R_o R_1 , R_x = 1,01 \Omega , \text{ kao i } R_2 \frac{1}{j\omega C_x} = R_1 \frac{1}{j\omega C_o} , C_x = C_o \frac{R_2}{R_1} = 9,68 \mu F .$$

4.34 Kazaljka mernog instrumenta unutrašnjeg otpora $R_i=12\Omega$ skrene do zadnje podele pri struji $I_a=5 \text{ mA}$. Odrediti vrednosti otpornosti R_1 , R_2 i R_3 tako da se merni instrument sa otpornostima vezanim prema slici može koristiti za merenje jačine struje u opsezima 50 mA (1), 0,5 A (2) i 5A (3).

REŠENJE: Proširenje mernog opsega ampermetra vrši se paralelnim vezivanjem otpora R_s . Ako je unutrašnja otpornost ampermetra R_a i treba proširiti merni opseg m -puta. Otpornost R_s određuje se na osnovu jednačine:

$$R_s = \frac{R_a}{m - 1}$$

Prema šemi za proširenje mernih opsega koja je data na slici kada je preklopnik u položaju 1 je:

$$m_1 = \frac{0,50}{0,005} = 10 , R_s = R_1 + R_2 + R_3 .$$

U položaju 2 preklopnika je:

$$m_2 = \frac{0,5}{0,005} = 100 , R_s = R_2 + R_3 , R_a = R_a + R_1$$


dok je u položaju 3 preklopnika:

$$m_3 = \frac{5}{0,005} = 1000 , R_s = R_a + R_1 + R_2 .$$

S obzirom na jednačinu, a za položaje 1, 2 i 3 može se napisati sledeći sistem jednačina:

$$R_1 + R_2 + R_3 = \frac{R_a}{m_1 - 1}$$
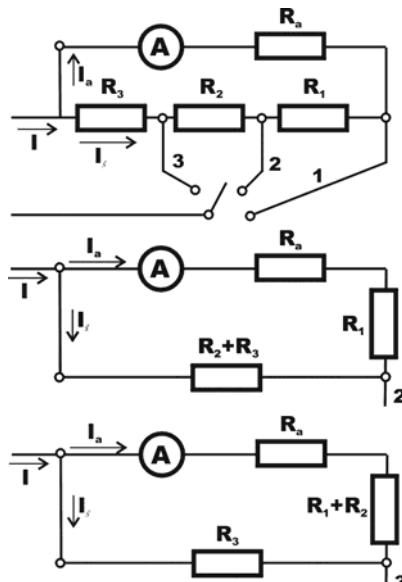
$$R_2 + R_3 = \frac{R_a + R_1}{m_2 - 1}$$



$$R_3 = \frac{R_a + R_1 + R_2}{m_3 - 1}$$

Rešavanjem sistema jednačina 1-3 dobija se:

$$R_1 = \frac{(m_2 - m_1)R_a}{m_2(m_1 - 1)} = \frac{R_a}{10}, \quad R_2 = \frac{m_1(m_3 - m_2)R_a}{m_2m_3(m_1 - 1)} = \frac{R_a}{100}, \quad R_3 = \frac{m_1R_a}{m_3(m_1 - 1)} = \frac{R_a}{900}$$

Posle zamene brojnih vrednosti dobija se:

$$R_1 = 1,2 \Omega, \quad R_2 = 0,12 \Omega, \quad R_3 = 0,013 \Omega$$


4.35 Na površini čeličnog valjka prečnika $d=20$ mm i modula elastičnosti $E=2 \cdot 10^{11}$ N/m² zalepljena je merna, tenzometrijska traka kontante $K=2$ i otpora $R_o=120 \Omega$. Ako se valjak optereti aksijalnom silom $F=63$ kN, izračunati promenu otpornosti merne trake.

REŠENJE: Pri aksijalnom opterećenju valjka dužine L i preseka S silom F u granicama elastičnih deformacija prema Hukovom zakonu je:

$$\frac{F}{S} = E \frac{\Delta l}{l}$$

Relativna dužinska deformacija je:
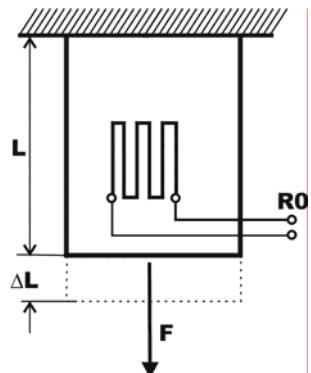
$$\frac{\Delta l}{l} = \frac{F}{S \cdot E} = \frac{63 \cdot 10^3}{\frac{20^2}{4} 10^{-6} \cdot 2 \cdot 10^{11}} = 0,1 \cdot 10^{-2} = 0,1\%$$




Relativna promena otpornosti merne trake je:

$$\frac{\Delta R}{R} = K \frac{\Delta l}{l} = 0,2 \cdot 10^{-2} = 0,2\%$$

S obzirom na smer sile promena, povećanje otpornosti merne trake je:

$$\Delta R = R - R_o = 0,24 \Omega$$

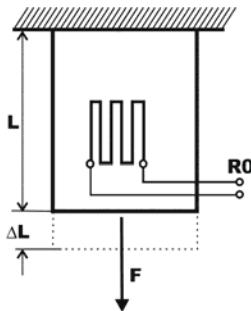
4.36 Ako se merna traka iz prethodnog zadatka veže sa otpornicima $R_2=R_3=R_4=120 \Omega$ u Vitstonov most i priključi na napon $U=10V$, izračunati napon U_{ab} kada na valjak deluje sila F , ako je ulazna otpornost mernog instrumenta R_i velika.



REŠENJE: S obzirom da je ulazna otpornost mernog instrumenta velika, struja kroz mernu granu mosta je zanemarljiva, pa je napon između tačaka A i B u kolu:

$$U_{ab} = R' I_1 - RI_2 = \frac{UR'}{R + R'} - \frac{UR}{R + R'} = 0,01V = 10mV.$$

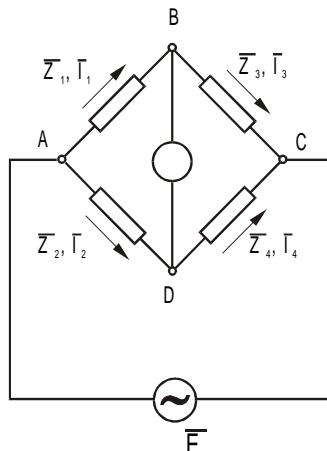4.37 U mostu za naizmeničnu struju čija je šema prikazana na slici je dato:



$$Z_1 = R_x + j\omega L_x, \quad Z_2 = R_2 + j\omega L_2, \quad Z_3 = R_3, \quad Z_4 = R_4$$

Odrediti R_x i L_x ako je most u ravnoteži.

REŠENJE

$$Z_1 \cdot Z_4 = Z_2 \cdot Z_3$$

$$(R_x + j\omega L_x)R_4 = (R_2 + j\omega L_2)R_3$$

$$R_x R_4 + j\omega R_4 L_x = R_2 R_3 + j\omega R_3 L_2$$

$$R_x R_4 = R_2 R_3 \Rightarrow R_x = \frac{R_2 R_3}{R_4}$$

$$R_4 L_x = R_3 L_2 \Rightarrow L_x = \frac{R_3 L_2}{R_4}$$


4.38 U mostu za naizmeničnu struju čija je šema prikazana na slici prethodnog zadatka dato je:

$$Z_1 = -1/j\omega C_x, \quad Z_2 = -1/j\omega C_2, \quad Z_3 = R_3, \quad Z_4 = R_4$$

Odrediti C_x ako je most u ravnoteži.

REŠENJE: Vidi zadatak 4.37

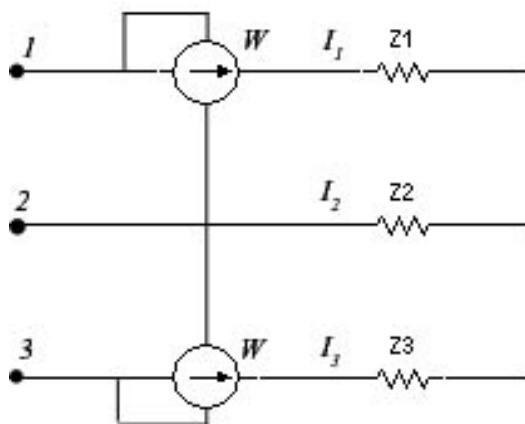4.39 Trofazni simetrični potrošač, vezan u zvezdu kompleksnih opterećenja $Z_1 = Z_2 = Z_3 = Z = (15 + j15)\Omega$ uključen je u trofazni simetrični izvor napajanja efektivne vrednosti linijskog napona $U_L = 380V$.



Odrediti kompleksne struje i pad napona za svaku fazu, kao i pokazivanje vatmetra. Veza je prikazana na slici.

REŠENJE:

Fazni napon je:

$$U_1 = U = \frac{U_L}{\sqrt{3}} = \frac{380}{\sqrt{3}} \approx 220V$$

$$U_2 = 220 \left(-\frac{1}{2} - j \frac{\sqrt{3}}{2} \right) V$$

$$U_3 = 220 \left(-\frac{1}{2} + j \frac{\sqrt{3}}{2} \right) V$$

Tada je zbog simetrije:

$$I_1 = \frac{U_1}{Z_1} = \frac{220}{15 + j15} = (7,35 - j7,35)A$$

$$I_2 = \frac{U_2}{Z_2} = \frac{220 \left(-\frac{1}{2} - j \frac{\sqrt{3}}{2} \right)}{15 + j15} = (-10 - j2,69)A$$

$$I_3 = \frac{U_3}{Z_3} = \frac{220 \left(-\frac{1}{2} + j \frac{\sqrt{3}}{2} \right)}{15 + j15} = (2,69 + j10)A$$

Iz razloga simetričnosti potencijalna razlika neutralnih tačaka izvora i potrošača je nula, pa su padovi napona jednaki odgovarajućim faznim naponima.

Pokazivanje vatmetra, tj. aktivna snaga se određuje iz sledeće relacije:

$$P_{W2} = R_e (U_{12} \cdot I_1^*)$$

$$P_{W2} = R_e (U_{32} \cdot I_2^*)$$

I^* - konjugovano kompleksne vrednosti

$$U_{12} = U_1 - U_2 = 220 \left(\frac{3}{2} + j \frac{\sqrt{3}}{2} \right) V$$

$$U_{32} = U_3 - U_2 = 220 j \sqrt{3} V$$

$$P_{W1} = R_e \left[220 \left(\frac{3}{2} + j \frac{\sqrt{3}}{2} \right) (7,35 + j7,35) \right] = 1020 W$$

$$P_{W2} = R_e [220 j \sqrt{3} (2,69 - j10)] = 3800 W$$

4.40 Nesimetrični potrošač vezan u zvezdu priključen je na simetrični sistem za napajanje efektivne vrednosti napona $U_F = 220V$, $R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 2,2\Omega$, $X_C = 4,4\Omega$ i $X_L = 5\Omega$. Naći kompleksne fazne struje i struju kroz neutralni provodnik.


REŠENJE:

$$U_1 = U_F = 220V$$

$$U_2 = 220 \left(-\frac{1}{2} - j \frac{\sqrt{3}}{2} \right) V$$

$$U_3 = 220 \left(-\frac{1}{2} + j \frac{\sqrt{3}}{2} \right) V$$
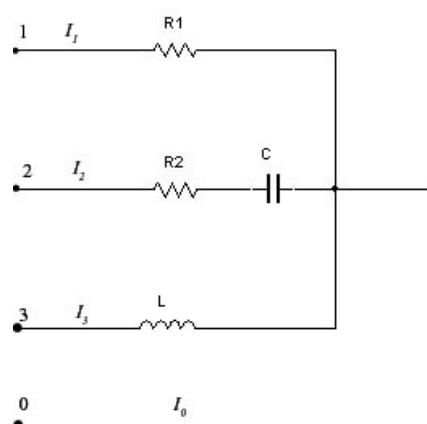
$$I_1 = \frac{U_1}{Z_1} = \frac{220}{10} = 22 A$$



$$I_2 = \frac{U_2}{Z_2} = \frac{220 \left(-\frac{1}{2} - j \frac{\sqrt{3}}{2} \right)}{2,2 - j4,4} = (24,5 - j37,3)A$$

$$I_2 = \frac{U_3}{Z_3} = \frac{220 \left(-\frac{1}{2} + j \frac{\sqrt{3}}{2} \right)}{j5} = (38 + j22)A$$

$$I_0 = I_1 + I_2 + I_3 = (84,5 - j15,3)A$$

5. STACIONARNA STANJA I PRELAZNI PROCESI U ELEKTRIČNIM KOLIMA. **USPOSTAVLJANJE I PREKID STRUJE U R-C-L I R-L-C KOLIMA. ELEKTROMEHANIČKE ANALOGIJE**

Pri pražnjenju kondenzatora kapaciteta C preko otpornika R , količina elektriciteta nanelektrisanog kondenzatora $q(t)$, napon na njemu $u_c(t)$ i jačina struje $i_c(t)$ se menjaju prema izrazima:

$$q(t) = Q_o e^{-\frac{t}{RC}}, \quad u_c(t) = \frac{Q_o}{C} e^{-\frac{t}{RC}} \quad i \quad i_c = \frac{u_c(t)}{R} = \frac{Q_o}{RC} e^{-\frac{t}{RC}}$$

gde je $Q_o = CU_o$ – početna količina nanelektrisanja kondenzatora, a $RC = \tau$ vremenska konstanta.

Pri priključivanju kondenzatora kapaciteta C na napon U preko otpornika R , nanelektrisanje kondenzatora q , napon na njemu i struja menjaju se prema:

$$q(t) = CU \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right), \quad u_c(t) = U \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right), \quad i_c(t) = \frac{U}{R} e^{-\frac{t}{RC}}.$$

U kolu koje sadrzi induktivnost L i otpornost R pri priključivanju na izvor ems E , struja se uspostavlja prema :

$$i(t) = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right) = I_o \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right), \quad \tau = \frac{L}{R}$$

Napon na otpornosti u_R i induktivnosti u_L se vremenski menjaju prema:

$$u_R(t) = R \cdot i = E \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right) \quad i \quad u_L = E - u_R = E \cdot e^{-\frac{R}{L}t}.$$

Ako je r -otpornost paralelno vezana kalemu (redna veza R-L) pri prekidu struje kroz R-L kolo struja kroz kolo i napon u_L se vremenski menjaju prema relaciji:

$$i(t) = \frac{E}{R} e^{-\frac{R+r}{L}t}, \quad u_L = \frac{r}{R} E \cdot e^{-\frac{R+r}{L}t}.$$

Vremenska konstanta u ovom slučaju je $\tau = \frac{L}{R+r}$.

Pri pražnjenju nanelektrisanog kondenzatora kapaciteta C preko redne veze otpornosti R i induktivnosti L važi relacija:

$$\frac{q}{C} - L \frac{di}{dt} - R \cdot i = 0 .$$

Posle diferenciranja, zamene $i = -\frac{dq}{dt}$ i sređivanja, dobija se diferencijalna jednačina:

$$\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di}{dt} + \frac{1}{LC} i = 0 , \text{ čije je rešenje } i(t) = \frac{U}{2kL} e^{-\delta t} (e^{kt} - e^{-kt}) ,$$

gde je $U=Q_o/C$, a Q_o nanelektrisanje kondenzatora pri $t=0$,

$$\delta = \frac{R}{2L}, k = \sqrt{\delta^2 - \omega_o^2}, \omega_o^2 = \frac{1}{LC} .$$

a) Za $k=0$ je $i = \frac{U}{k \cdot L} e^{-\delta t} \operatorname{sh}(kt)$ – pražnjenje kondenzatora je aperiodično.

b) Za $k=0$ je $i = \frac{U}{L} t \cdot e^{-\delta t}$ – pražnjenje kondenzatora je kritično aperiodično.

c) Za $\delta < \omega_o^2$ je $i = \frac{U}{\omega \cdot L} e^{-\delta t} \sin \omega t$ – pražnjenje kondenzatora je periodično sa prigušenim oscilacijama .


d) $R=0$, $i = \frac{U}{\omega_o L} \sin \omega_o t$ – javljaju se harmonijske oscilacije, neprigušene .

Oslabljena toplota na otporniku R u prethodnim slučajevima pri uspostavljanju i prekidu struje u intervalu t_2-t_1 je:

$$dW_J = R \cdot i^2(t) dt \quad W_J = \int_{t_1}^{t_2} R \cdot i^2(t) dt$$

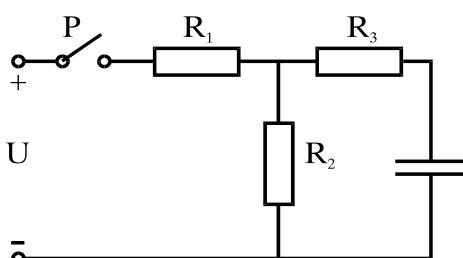5.1 U kolu čija je šema data na slici posle zatvaranja prekidača P uspostavljeno je stacionarno stanje. Poznato je $U=120$ V, $R_1=100\Omega$, $R_2=R_3=300\Omega$ i $C=100\mu F$. Odrediti energiju kondenzatora C u trenutku $t=120$ ms posle otvaranja prekidača P i toplotnu energiju koja se u tom periodu oslobodi na otpornicima R_2 i R_3 .

REŠENJE: Kada je prekidač P zatvoren, u kolu se uspostavlja stacionarno stanje. Kroz granu kola sa otpornikom R_3 i kondenzatorom C ne teče struja, pa je napon na kondenzatoru:



$$U_c = U_{ab} = R_2 I = R_2 \frac{U}{R_1 + R_2} = 90 \text{ V} .$$

Količina elektriciteta kojom je kondenzator nanelektrisan je:

$$Q_o = CU_c = 100 \cdot 10^{-6} \cdot 90 = 9 \text{ mC} , \text{ a energija kondenzatora je:}$$

$$W_o = \frac{Q_o^2}{2C} = \frac{(9 \cdot 10^{-3})^2}{2 \cdot 100 \cdot 10^{-6}} = 0,405 \text{ J} .$$

Posle otvaranja prekidača kondenzator C se prazni preko redne veze otpornika R₃ i R₂. Vremenska konstanta je:

$$\tau = (R_2 + R_3)C = (300 + 300)100 \cdot 10^{-6} = 60 \cdot 10^{-3} \text{ s} .$$


Pražnjenje kondenzatora opada prema $Q = Q_o e^{-\frac{t}{\tau}}$ i posle vremena t₁ iznosi $Q_1 = Q_o e^{-\frac{t_1}{\tau}}$. Posle zamene brojnih podataka dobija se $Q_1 = 1,22 \cdot 10^{-3} \text{ C}$. Energija kondenzatora u tom slučaju iznosi:

$$W_1 = \frac{1}{2C} Q_1^2 = \frac{(1,22 \cdot 10^{-3})^2}{2 \cdot 100 \cdot 10^{-6}} = 7,4 \cdot 10^{-3} \text{ J} .$$

Prema zakonu o održanju energije topotna energija koja se oslobodi na otpornicima R₂ i R₃ jednaka je razlici energije kondenzatora:

$$A_R = W_T = W_o - W_1 = 405 \cdot 10^{-3} - 7,4 \cdot 10^{-3} = 397,6 \text{ mJ} .$$

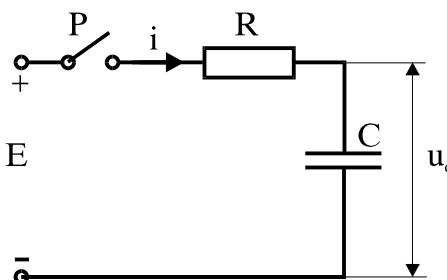5.2 Kondenzator kapaciteta C=100μF redno vezan sa otpornikom R=1kΩ priključuje se na izvor ems E=120V preko prekidača P. Odrediti rad izvora ems u intervalu od uključivanja kola do trenutka t₁= 0,2s, kao i napon na kondenzatoru u tom trenutku. Kondenzator pre priključivanja nije nanelektrisan.



REŠENJE: Kada se kolo priključi na izvor zatvaranjem prekidača P počinje punjenje kondenzatora C, koji je pre toga bio neopterećen. Struja kroz kolo je $i = dq/dt$, a napon na krajevima kondenzatora je $u_c = \frac{q}{C}$. Jednačina naponske ravnoteže za ovo kolo je:

$$E - R \cdot i - u_c = 0 ,$$

a posle zamene:

$$E - R \frac{dq}{dt} - \frac{q}{C} = 0 .$$

Rešenje ove diferencijalne jednačine je pri q=0 za t=0 :

$$q(t) = CE \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

a napon na krajevima kondenzatora se menja prema zakonu:

$$u_c = \frac{q}{C} = E \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right) .$$

Za t=0,2s i RC=1000·100·10⁻⁶=0,1s vrednost napona na kondenzatoru je:

$$u_c(t=0,2) = 120 \left(1 - e^{-\frac{0,2}{0,1}} \right) = U_1 = 105,76 \text{ V} .$$

Struja kroz kolo se menja prema :

$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}, \text{ gde } \tau = RC = 0,1 \text{ s} .$$

Ako jednačinu naponske ravnoteže za kolo:

$$E = R \cdot i + u_c = R \cdot i + \frac{q}{C} ,$$

pomnožimo sa $dq = idt$ dobijamo:

$$E \cdot i \cdot dt = R \cdot i^2 dt + \frac{q}{C} dq ,$$

a posle integraljenja leve i desne strane u intervalu 0 do t dobija se energetski bilans u kolu u tom intervalu.

$$\int_0^{t_1} E \cdot idt = \int_0^{t_1} R \cdot i^2 dt + \int_0^Q \frac{q}{C} dq = A_r + W_c .$$

Član na levoj strani je ukupan rad izvora ems E od trenutka zatvaranja prekidača P do trenutka t_1 .

Toplotna energija koja se u tom intervalu oslobođi na otporniku R određuje se prvim članom sa desne strane jednačine:

$$A_r = \int_0^{t_1} R \cdot i^2 dt = \int_0^{t_1} R \cdot \left(\frac{E}{R} \right)^2 e^{-\frac{2t}{\tau}} dt = \frac{E^2}{R} \left(-\frac{RC}{2} \right) e^{-\frac{2t}{\tau}} \Big|_0^{t_1} = \frac{E^2 C}{2} \left(-e^{-4} + e^0 \right) = 0,7 \text{ J}$$

Energija kondenzatora u trenutku t posle zatvaranja prekidača se izračunava se drugim članom jednačine:

$$W_c = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} C U_1^2 = 0,5 \cdot 100 \cdot 10^{-6} \cdot 105,76^2 = 0,56 \text{ J} .$$

a rad izvora elektromotorne sile na osnovu gornje jednačine je:


$$A_E = A_r + W_c = 0,7 + 0,56 = 1,26 \text{ J} .$$

Rad izvora ems se može naći i neposredno integraljenjem leve strane jednačine posle zamene izraza za struju kroz kolo u intervalu $t=0$ do $t=t_1$,

$$A_E = \int_0^{t_1} E \cdot idt = \int_0^{t_1} E \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{RC}} dt = E^2 \frac{1}{R} (-RC) e^{-\frac{t}{RC}} \Big|_0^{t_1} = E^2 C \left(1 - e^{-\frac{t_1}{RC}} \right) = 1,25 \text{ J} ,$$

što je približno kao i u prvom slučaju, a razlika se javlja pri izračunavanju.

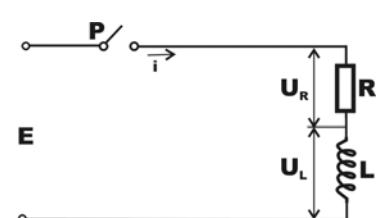5.3 Otpornost $R=20\Omega$ i induktivnost $L=0,1\text{H}$ priključuju se na izvor ems $E=24\text{V}$ preko prekidača P. Odrediti rad izvora u intervalu od zatvaranja prekidača do trenutka $t=15\text{ms}$ kao i jačinu struje u tom trenutku.



REŠENJE: Posle zatvaranja prekidača P u kolu se uspostavlja struja $i(t)$. Jednačina napomske ravnoteže za kolo pri vrednosti struje $i(t)=i$ je:

$$E = R \cdot i + L \frac{di}{dt} = u_R + u_L \quad (1)$$

Rešavanjem ove diferencijalne jednačine za početne uslove $t=0$, $i(t)=i(0)=0$ je:

$$i(t) = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right)$$

Vremenska konstanta kola je $\tau = \frac{L}{R} = \frac{0,1}{20} = 5 \cdot 10^{-3}$ s = 5 ms.

U trenutku $t=15$ ms posle zatvaranja prekidača P jačina struje kroz kolo je:

$$i(t_1) = \frac{24}{20} \left(1 - e^{-\frac{15}{\tau}} \right) = 1,2(1 - 0,05) = 1,14 \text{ A}.$$

Kada levu stranu jednačine (1) pomnožimo sa idt dobija se:

$$E \cdot idt = R \cdot i^2 dt + L \cdot idi.$$

Ova jednačina iskazuje zakon o održanju energije u kolu u vremenskom intervalu dt . Ako integralimo levu i desnu stranu ove jednačine u intervalu od $t=0$ do $t=t_1$, odnosno u granicama za jačinu struje od $i=0$ do $i=i(t_1)$, dobijamo energetski bilans u kolu u tom intervalu:

$$\int_0^{t_1} E \cdot idt = \int_0^{t_1} R \cdot i^2 dt + \int_0^{t_1} L \cdot idi = A_r + W_m.$$

Član sa leve strane predstavlja rad izvora ems u tom intervalu.

$$\int_0^{t_1} E idt = \frac{E^2}{R} \left(t + \frac{L}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \Big|_0^{t_1} = 0,295 \text{ J}.$$


Drugi član sa desne strane predstavlja energiju magnetnog polja:

$$W_m = \int_0^{i(t_1)} Lidi = \frac{1}{2} L \cdot i^2 = 0,5 \cdot 0,1 \cdot 1,14^2 = 0,065 \text{ J}.$$

Prvi član sa desne strane predstavlja energiju koja se u vidu toplote oslobodi na otporniku R. Prema zakonu o održanju energije iznosi:

$$A_r = A_E - W_m = 0,295 - 0,065 = 0,23 \text{ J}.$$

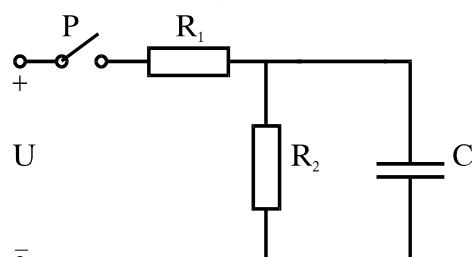5.4 Odrediti vrednost napona U na koji treba priključiti kolo prikazano na slici tako da pri zatvorenom prekidaču P i uspostavljenom stacionarnom stanju elektrostatička energija kondenzatora $C=100\mu\text{F}$ bude $W=0,32\text{J}$. Dato je $R_1=500\Omega$ i $R_2=1\text{k}\Omega$. Odrediti vreme potrebno da napon na kondenzatoru opadne na polovinu početne vrednosti posle otvaranja prekidača kao i



toplotnu energiju koja se oslobodi na otporniku R_2 za to vreme.

REŠENJE: U stacionarnom stanju struja kroz kolo je:

$$i = \frac{U}{R_1 + R_2}$$

a napon na kondenzatoru je:

$$U_c = R_2 i = R_2 \frac{U}{R_1 + R_2} = \frac{2}{3} U$$

odakle se dobija:

$$U = \frac{3}{2} U_c = 1,5 U_c .$$

Na osnovu izraza za energiju kondenzatora :

$$W = \frac{1}{2} C U_c^2 ,$$

dobija se vrednost napona na kondenzatoru:

$$U_c = \sqrt{\frac{2W}{C}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,32}{100 \cdot 10^{-6}}} = 80V$$

a vrednost napona na koji treba priključiti kolo je $U=1,5 \cdot U_c=120V$. Posle otvaranja prekidača kondenzator se prazni preko otpornika $R_2=1000\Omega$ pri čemu je:

$$u_c + R_2 i = 0 , \text{ odnosno } R_2 \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0$$

Za početne uslove $t=0$, $q=Q_0=CU$ rešenje diferencijalne jednačine je:

$$q(t) = CU_c e^{-\frac{t}{\tau}} , \text{ a odatle } u(t) = \frac{q(t)}{C} = U_c e^{-\frac{t}{\tau}}$$

gde je vremenska konstanta $\tau=R_2C=1000 \cdot 100 \cdot 10^{-6}=0,1s$.


Kako je prema zahtevu u zadatku :

$$u(t) = \frac{U_c}{2} , \text{ sledi da je } \frac{U_c}{2} = U_c e^{-\frac{t}{\tau}}$$

a vreme potrebno da napon U_c opadne na polovinu je $t=0,1 \cdot \ln 2=0,0693s$. Energija koja se u vidu toplotne energije oslobodi na otporniku R_2 je:

$$W_t = W - \frac{1}{2} C (0,5 \cdot U_c)^2 = 0,32 - 0,08 = 0,24J$$

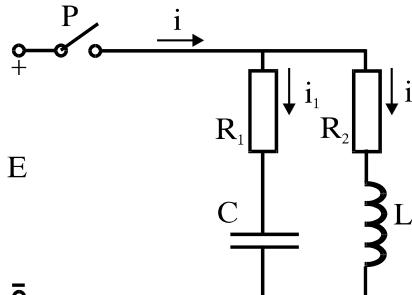5.5 Deo kola sastavljen od dve paralelne grane priključuje se preko prekidača P na staljan napon $U=60\text{ V}$. Poznato je $R_1=R_2=50\Omega$, $C=10\mu\text{F}$. Odrediti induktivnost L tako da ukupna struja kroz obe grane posle zatvaranja prekidača P ima konstantnu vrednost kao i vrednost struje.



REŠENJE: Da bi struja imala konstantnu vrednost zbir struja kroz obe grane :

$$i(t) = i_1(t) + i_2(t) ,$$

ne treba da zavisi od vremena, odnosno zbir članova u krajnjem izrazu za ukupnu struju koji sadrže promenljivu t, treba da bude jednak nuli. Struja kroz granu sa kondenzatorom $i_1(t)$ posle zatvaranja prekidača, u funkciji vremena je:

$$i_1(t) = \int \frac{dq}{dt} = \int \frac{d}{dt} \left[Q_o \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \right] = \frac{CU}{RC} e^{-\frac{t}{\tau_1}} = \frac{U}{R_1} e^{-\frac{t}{\tau_1}} , \text{ gde je } \tau_1 = R_1 C .$$

Struja kroz granu sa induktivnošću se vremenski menja prema izrazu:

$$i_2(t) = \frac{U}{R_2} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_2}} \right) , \text{ gde je } \tau_2 = L/R_2$$

a ukupna struja kroz obe grane je:

$$i(t) = i_1(t) + i_2(t) = \frac{U}{R_1} e^{-\frac{t}{\tau_1}} + \frac{U}{R_2} - \frac{U}{R_2} e^{-\frac{t}{\tau_2}}$$

Struja $i(t)$ ne zavisi od vremena ako je:

$$\frac{U}{R_1} e^{-\frac{t}{\tau_1}} - \frac{U}{R_2} e^{-\frac{t}{\tau_2}} = 0$$


a pošto je $R_1=R_2=R$, iz gornjih relacija se dobija:

$$e^{-\frac{t}{\tau_1}} = e^{-\frac{t}{\tau_2}} , \text{ odakle je } \tau_1 = \tau_2 , \text{ odnosno } CR_1 = L/R_2$$

odakle je $L = C \cdot R^2 = 10 \cdot 10^{-6} \cdot 50^2 = 25\text{mH}$, a struja $I = U/R = 1,2\text{A}$.

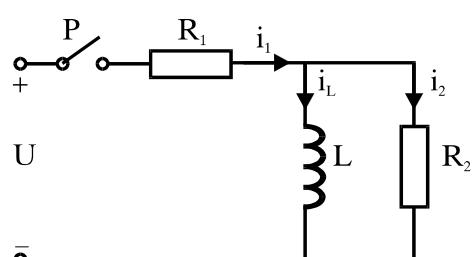5.6 U kolu na slici poznato je: $R_1=100\Omega$, $R_2=200\Omega$ i $L=0,32\text{H}$. Odrediti jačinu struje kroz induktivnost i_L u trenutku $t=0,01\text{s}$ posle zatvaranja prekidača P i energiju magnetnog polja.

REŠENJE: U trenutku t posle zatvaranja prekidača za kolo na slici mogu se napisati sledeće relacije:



$$i_1 = i_L + i_2 \quad \dots(1)$$

$$R_1 i_1 + L \frac{di_L}{dt} = U \quad \dots(2)$$

$$R_2 i_2 - L \frac{di_L}{dt} = 0 \quad \dots(3)$$

Zamenom vrednosti za i_2 iz jednačine (3) dobijamo:

$$i_1 = i_L + \frac{L}{R_2} \frac{di_L}{dt} .$$

Posle zamene i_1 u jednačinu (2) dobija se:

$$R_1 \left(i_L + \frac{L}{R_2} \frac{di_L}{dt} \right) + L \frac{di_L}{dt} = U , \text{ odnosno } L \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) \frac{di_L}{dt} + R_1 i_1 = U .$$

Posle deobbe svih članova diferencijalne jednačine sa R_1 i uvođenja smene dobija se:

$$\frac{di_L}{dt} + i_1 = I_o .$$

Uz početne uslove $t=0$, $i_L(0)=0$ dobija se rešenje gornje diferencijalne jednačine u obliku:


$$i_L(t) = I_o \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

a kako je $\tau = 4,8 \cdot 10^{-3} = 4,8 \text{ ms}$ i $I_o = 1,0 \text{ A}$, to je:

$$i_L(t) = 1 \left(1 - e^{-208,3t} \right) (\text{A}) .$$

U trenutku $t=0,1 \text{ s}$ je struja $i_L = 0,875 \text{ A}$. Energija magnetnog polja je $W_m = \frac{1}{2} L \cdot i_L^2 = 0,123 \text{ J}$.

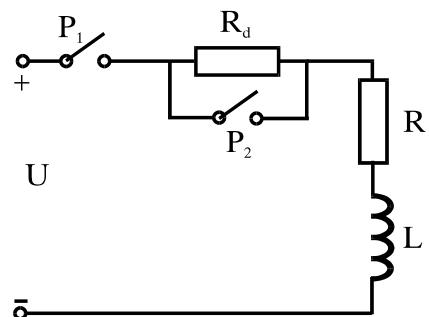5.7 Pobudni namotaj mašine jednosmerne struje ima otpornost $R=24\Omega$ i induktivnost $L=2\text{H}$. Namotaj se napaja iz izvora $U=220\text{V}$, a potrebna vrednost struje $I_p=5\text{A}$ dobija se rednim vezivanjem otpornika R_d . Da bi se skratilo vreme uspostavljanja fluksa koristi se šema data na slici. Kolo se na izvor priključuje preko prekidača P_1 . Kada struja dostigne vrednost $i(t)=I_p$ otvara se prekidač P_2 i na taj način redno u kolo veze otpornik R_d . Odrediti vreme od uključivanja P_1 do isključivanja P_2 . Za koje vreme struja dostigne vrednost $i=0,96 I_p$ pri stalno isključenom prekidaču P_2 . Uporediti ova vremena.



REŠENJE: Otpornost R_d se izračunava iz uslova da je $I_p=5A$ a na osnovu:

$$I_p = \frac{U}{R + R_d} \quad \text{odakle je } R_d = 20\Omega .$$

Pri zatvorenom prekidaču P_1 po drugom Kirhofovom zakonu je:

$$U = L \frac{di}{dt} + R \cdot i .$$

Posle uvođenja smena $\tau_1=L/R$ i $I_o=U/R$, dobija se diferencijalna jednačina:

$$L \frac{di}{dt} + i = I_o$$

Za početne uslove $t=0$, $i=0$ rešenje diferencijalne jednačine je:

$$i(t) = I_o \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_1}}\right)$$

Vremenska konstanta kola je $\tau_1=L/R=2,24=0,083s=83ms$, a jačina struje $I_o=U/R=9,17A$. Vreme za koje se uspostavlja potrebna vrednost struje od $I_p=5A$ dobija se iz uslova:

$$i(t) = I_p = I_o \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_1}}\right)$$

$$\text{odakle je } e^{-\frac{t_1}{\tau_1}} = 1 - \frac{I_p}{I_o} = \frac{1}{2,2} , \text{ a } t_1 = 0,0654s = 65,4ms .$$

Kada je prekidač stalno otvoren otpornost kola je $R'=R+R_d$. Pri uključivanju prekidača P_1 struja se menja prema:

$$i(t) = I'_o \left(1 - e^{-\frac{t_2}{\tau_2}}\right) = 0,96I_p$$


$$\text{gde je vremenska konstanta } \tau_2 = \frac{L}{R + R_d} = 0,04545s = 45,4ms , \text{ a}$$

$$I'_o = \frac{U}{R + R_d} = 5A .$$

Posle zamene vrednosti u izrazu za $i(t)$ pri uslovu $i(t)=I'_o$ dobija se vreme $t_2=0,146s=146ms$.

Odnos vremena uspostavljanja struje je $t_2 : t_1 = 2,24$.

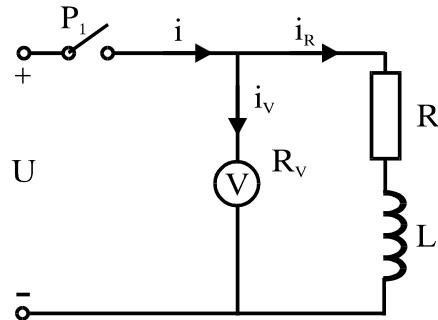5.8 Voltmetar unutrašnjeg otpora $R_v=2,2\text{k}\Omega$ na opsegu $U_v=200\text{V}$ priključen je paralelno namotaju elektromagneta otpornosti $R=32\Omega$ i induktivnosti $L=1,8\text{H}$ na izvor jednosmerne struje $U=24\text{V}$. Odrediti napon na krajevima voltmetra u trenutku otvaranja prekidača P (kada se prekida struja kroz kolo). Kolika se toplota razvija na otporu R_v posle otvaranja prekidača?



REŠENJE: Posle otvaranja prekidača P prelazni režim se može opisati, na osnovu drugog Kirhofovog zakona, jednačinom:

$$L \frac{di}{dt} + (R + R_v)i = 0 \text{ , odnosno } \frac{L}{R + R_v} \frac{di}{dt} + i = \tau \frac{di}{dt} + i = 0 \text{ ,}$$

gde je $\tau = \frac{L}{R + R_v} = 8,06 \cdot 10^{-4} = 0,8\text{ms}$ vremenska konstanta kola.

Posle razdvajanja promenljivih dobija se $\frac{di}{i} = -\frac{dt}{\tau}$. Uz početne uslove $t=0$, $i(t)=U/R=0,75\text{A}$, ($i_{L,R} \gg i_{R_v}$), rešenje diferencijalne jednačine je :

$$i(t) = \frac{U}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

Elektromotorna sila usled samoindukcije je:

$$e_L = -L \frac{di}{dt} = \frac{LU}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

Najveća vrednost indukovane ems je $E_{Lm} = \frac{UL}{R\tau} = \left(1 + \frac{R_v}{R}\right)U = 1674\text{V}$.


Indukovana ems ima značajnu vrednost, oko 8 puta veću od opsega U_v voltmetra (E_{Lm} : $U_v=8,37$).

Ukupna toplota koja se oslobodi je:

$$Q = Q_V + Q_R = 0,5\text{J} .$$

5.9 Dve paralelne grane u kolu prikazanom na slici priključe se na izvor ems $E=120\text{V}$ ($r_i=0$) zatvaranjem prekidača P. Ako je $R_1=R_3=1\text{k}\Omega$, $R_2=600\Omega$ i $C=100\mu\text{F}$, odrediti:

a) vreme t_1 od uključivanja izvora do

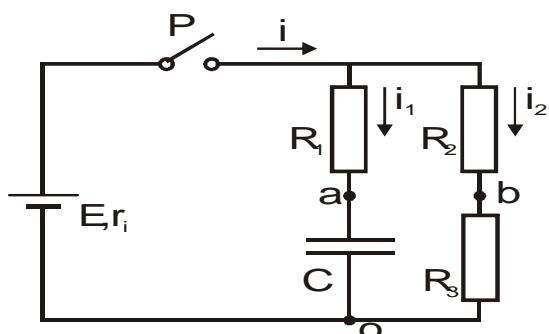

izjednačavanja potencijala tačaka A i B u kolu ($U_{AB}=0$),

b) rad izvora ems E u tom intervalu i

c) topotnu energiju koja se oslobodi u kolu posle otvaranja prekidača u trenutku t_1

REŠENJE :

a) Posle zatvaranja prekidača napon U na otporniku R_3 je:

$$U_{bo} = R_3 I_2 = R_3 \frac{E}{R_2 + R_3} = 75V .$$

Napon na kondenzatoru $U_c=U_{ao}$ se pri punjenju kondenzatora vremenski menja prema relaciji :

$$U_{ao} = U_c = \frac{q(t)}{C} = E \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) ,$$

gde je vremenska konstanta $\tau=R_1C=0,1s$.

Prema zahtevu koji je postavljen u zadatku treba da bude :

$$U_c = U_{ao} = U_{bo} , \text{ odnosno } R_3 \frac{E}{R_2 + R_3} = E \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) .$$

Posle zamene brojnih podataka i izračunavanja dobija se da je $t=t_1=0,098s=98ms$.

b) Struja kroz izvor ems E je jednaka zbiru struja kroz grane:

$$i(t) = i_2(t) + i_1(t) .$$

Struja $i_2(t)$ ima konstantnu vrednost $i_2(t) = I_2 = \frac{E}{R_2 + R_3} = 0,075A$, a struja kroz

granu sa kondenzatorom se menja prema:

$$i_1(t) = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} \left(Q_o e^{-\frac{t}{\tau}} \right) = \frac{d}{dt} \left(C E e^{-\frac{t}{CR}} \right) , \quad Q_o = CE , \quad i_1(t) = \frac{E}{R_1} e^{-\frac{t}{\tau}} = 0,12 e^{-10t}$$

Ukupna struja kroz izvor se menja prema zakonu:

$$i(t) = 0,075 + 0,12 e^{-10t}$$

Rad izvora ems E u intervalu dt je $dA=E \cdot i(t)dt$, a u intervalu od zatvaranja prekidača do trenutka t_1 izjednačavanja potencijala je:

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{t_1} E \cdot i(t) dt = \int_0^{t_1} E \cdot i_1(t) dt + \int_0^{t_1} E \cdot i_2(t) dt = E \frac{E}{R_2 + R_3} t_1 + \int_0^{t_1} E \frac{E}{R_1} e^{-\frac{t}{\tau}} dt = \\ &= 120 \frac{120}{1000 + 600} 0,098 + 120 \frac{120}{1000} \left(-\frac{1}{10} \right) e^{-10t} \Big|_0^{t_1} = 0,882 + (-0,54 + 1,44) = 1,78J \end{aligned}$$

Do istog rezultata se može doći na osnovu energetskog bilansa sabiranjem energija W_1 , W_C , W_2 i W_3 na pojedinim potrošačima, pri čemu je:

$$W_1 = \int_0^{t_1} R_1 i_1^2 dt = \int_0^{t_1} E \frac{E^2}{R_1^2} e^{-\frac{2t}{\tau}} dt , \quad W_c = \frac{1}{2} C U_c^2 , \quad W_2 = R_2 i_2^2 t_1 = R_2 \left(\frac{E}{R_2 + R_3} \right)^2 t_1 ,$$

$$W_3 = R_3 i_2^2 t_1 = R_3 \left(\frac{E}{R_2 + R_3} \right)^2 t_1$$

Prema zakonu o održanju energije rad izvora ems je:

$$A = \int_0^{t_1} E \cdot i(t) dt = W_1 + W_c + W_2 + W_3 .$$

c) Posle otvaranja prekidača i isključivanja izvora ems E, kondenzator se prazni preko redne veze otpornika $R_1+R_2+R_3$ pri čemu struja opada prema jednačini $i(t) = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$, gde je $I_0 = U_c / (R_1 + R_2 + R_3)$, a vremenska konstanta $\tau = (R_1 + R_2 + R_3)C$. Rad električne struje, odnosno toplotna energija koja se oslobođi na otpornicima je:

$$A' = W' = W_1' + W_2' + W_3' = (R_1 + R_2 + R_3) \cdot i^2(t) dt$$

Medutim, po zakonu o održanju energije toplotna energija koja se oslobođa na otpornicima je jednaka energiji kondenzatora i iznosi:

$$A' = W' = \frac{1}{2} C U_c^2 = 0,5 \cdot 100 \cdot 10^{-6} \cdot 75^2 = 0,28 J$$


5.10 Energija kondenzatora $C_1=200\mu F$ koji je odvojen od izvora ima vrednost $W_c=0.4J$.

- a) Ako se paralelno C_1 priključi kondenzator $C_2=100\mu F$ ($Q_2=0$) odrediti napon na kondenzatorima
- b) Odrediti otpor R koji treba priključiti kondenzatoru C_1 (pomoću prekidača c) da bi se napon između elektroda kondenzatora smanjio od početne vrednosti U_0 do napona $U_1=10V$ za vreme $t_1=60ms$.

REŠENJE: Vidi zadatak 5.9

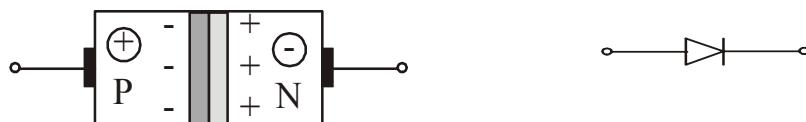6. POLUPROVODNICI, POLUPROVODNIČKE DIODE

Poluprovodnička dioda je elektronska komponenta dvoslojne strukture od poluprovodnika P i N tipa. Kada dioda nije uključena u električno kolo na P strani spoja postoji velika koncentracija šupljina (+), a na N strani velika koncentracija slobodnih elektrona (-). Zbog difuzije šupljina u N područje i elektrona u P područje formira se prelazni sloj širine reda $1\mu\text{m}$ kao potencijalna barijera koja sprečava dalju difuziju.



a) Pri vezivanju diode u kolo u direktnom provodnom smeru (A na +, K na -) nastaje kretanje šupljina ka N strani i elektrona ka P strani spoja. Gubitak nosioca nanelektrisanja usled kombinacije se nadoknađuje iz izvora EMS. Potencijalna barijera se smanjuje, P-N spoj provodi struju, a otpornost P-N spoja je mala. Struja se ograničava otpornikom R_2 .

b) Kada se dioda veže u neprovodnom inverznom smeru (A na -, a K na +) potencijalna barijera se povećava i otežava prelazak nosioca nanelektrisanja preko spoja pa je struja kroz diodu mala. Dioda u inverznom smeru ima veliku otpornost. Pri velikoj vrednosti inverznog napona struja raste i za male promene napona. Pri nekoj vrednosti napona U_Z dolazi do probroja.


Statička karakteristika $I_d=F(U_d)$

U prvom kvadrantu za $U_d > 0$ analitički oblik karakteristike se može predstaviti relacijom:

$$I_d = I_{zas} \left(e^{\frac{U}{mU_t}} - 1 \right)$$

a u trećem kvadrantu ($U < 0$) do vrednosti napona, koja je jednaka maksimalno dozvoljenom naponu u neprovodnom (inverznom) smeru:

$$I_d \approx -I_{zas}$$

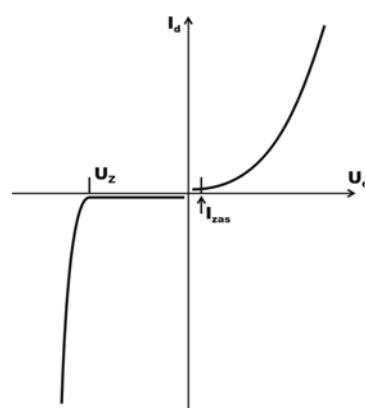

gde je: I_{zas} – inverzna struja zasićenja, m – konstanta, čija je vrednost za Si jednaka 2, U_t – temperaturni napon $U_t = kT/e = 86,2 \cdot 10^{-6}$ (k – Bolzmanova konstanta, e – nanelektrisanje elektrona, $T(K)$ – temperatura). Za sobnu temperaturu ($T=300K$) je $U_t = 26 mV$.

Statička otpornost diode u provodnom smeru je $R_d = \frac{U_d}{I_d}$, a dinamička $R'_d = \frac{dU}{dI}$. Disipacija na diodi je $P_d = U_d I_d$.


Tranzistori

Za opisivanje rada tranzistora kao komponente u električnom kolu potrebno je poznavati vrednosti struja (I_b , I_c i I_e) kao i napona (U_{be} , U_{ce} i U_{bc}). U ulaznom kolu između baze i emitera postoji napon U_{be} usled čega kroz kolo teče struja I_b . Između napona na tranzistoru postoji relacija:

$$U_{ce} = U_{cb} + U_{be} .$$

Kod tranzistora NPN tipa struje I_b i I_c teku u tranzistor, a struja I_e iz tranzistora, tako da između njih postoji relacija:

$$I_b + I_c = I_e .$$

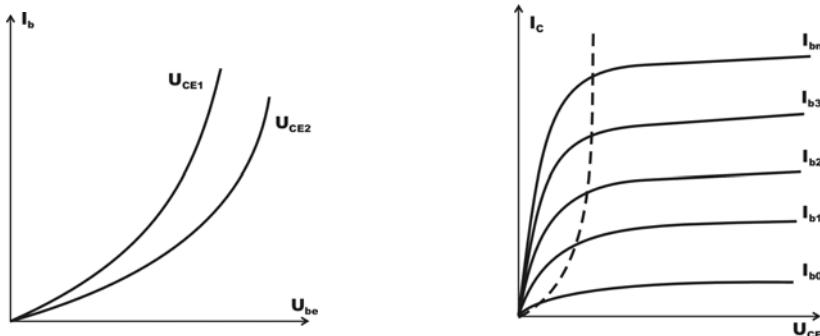


Struja I_{cbo} kroz inverzno polarisan kolektorski spoj se zbog male vrednosti (potiče od manjinskih nosilaca nanelektrisanja) zanemaruje. Napon U_{be} je poznat, a napon U_{ce} se može izračunati ako je poznata struja kolektora I_c , napon izvora i otpornost u kolu kolektora ($U_{ce} = U_{cc} - R_c I_c$).

S obzirom na to, za rešavanje kola sa tranzistorom potrebne su još dve nezavisne relacije. Za tranzistor u kolu sa zajedničkim emiterom, koja je data na slici to su:


$I_b = I_b(U_{be}, U_{ce})$, karakteristika baze. Pri grafičkom prikazivanju U_{ce} se uzima kao parametar (ulazna karakteristika).

$I_c = I_c(U_{ce}, I_b)$, karakteristika kolektora. Pri grafičkom prikazivanju I_b se uzima kao parametar (izlazna karakteristika).

Bipolarni tranzistor je celina dva PN spoja sa zajedničkim srednjim slojem (bazom). Spoljašnji slojevi se nazivaju emitor (E) i kolektor (C). Kod tranzistora tipa NPN srednji sloj (oblast) je poluprovodnik P-tipa. Spoljni izvori napajanja kola sa tranzistorima se priključuju tako da je spoj emitera i baze polarisan u direktnom smeru, a spoj kolektora i baze u inverznom smeru. Pošto tranzistor ima tri izvoda postoje i tri različita načina vezivanja u ulazno i izlazno kolo: sa zajedničkim emiterom, zajedničkim kolektorom i zajedničkom bazom. U praksi se koristi najčešće sprega sa zajedničkim emiterom. Sa ovom spregom se postiže i strujno i naponsko pojačavanje ulaznog signala, a ulazna struja (struja baze) je znatno manja od kolektorske (Izlazne) struje. Za korišćenje tranzistora su značajne sledeće karakteristike:

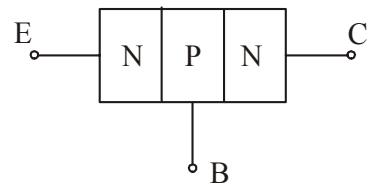

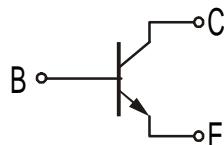- ulazna, $I_b = f(U_{be})$ za $U_{ce} = \text{const.}$
- izlazna, $I_c = f(U_{ce})$ za $I_b = \text{const.}$



Strujno pojačanje tranzistora u sprezi sa zajedničkim emitorem se definiše kao odnos kolektorske i bazne struje

$$\beta = \frac{I_c}{I_b}$$

Ispravljači i regulacija snage potrošača


➤ Srednja i efektivna vrednost veličine koja se vremenski menja

$$X_s = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} x(t) dt , \quad X_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} x^2(t) dt} .$$

Pri polusalasnom ispravljaljanju periodične struje preko poluprovodničke diode srednja i efektivna vrednost struje su:

$$U_s = \frac{1}{T} \int_0^T U_m \sin \omega \cdot t dt = \frac{U_m}{\pi} \quad I_s = \frac{U_s}{R} = \frac{U_m}{R\pi} ,$$
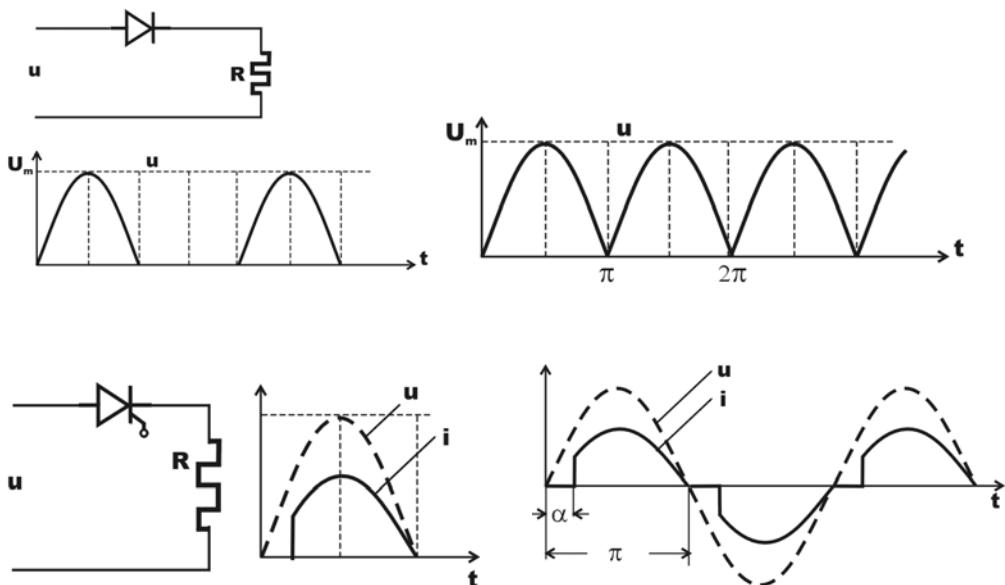
$$U_{\text{ef}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T U_m^2 \sin^2 \omega \cdot t dt} = \frac{U_m}{2\sqrt{2}} , \quad I_{\text{eff}} = \frac{U_{\text{ef}}}{R} = \frac{U_m}{R\sqrt{2}} .$$



Pri ispravljanju korišćenjem dioda u Grez-ovom spoju srednja i efektivna vrednost su:

$$U_s = \frac{2U_m}{\pi}, \quad I_s = \frac{2U_m}{R\pi}, \quad U_{eff} = \frac{U_m}{\sqrt{2}}, \quad I_{eff} = \frac{U_m}{R\sqrt{2}}.$$

U kolu sa triakom i potrošačem otpornost R i uglu paljenja α, srednje i efektivne vrednosti napona i struje su:

$$U_s = \frac{U_m}{\pi}(1 + \cos \alpha), \quad I_s = \frac{U_s}{R}, \quad U_{eff} = \frac{U_m}{\pi} \left(\pi - \alpha + \frac{1}{2} \sin 2\alpha \right), \quad I_{eff} = \frac{U_{eff}}{R}$$

6.1 Statička karakteristika diode $I_d = f(U_d)$, koja je redno vezana sa otpornikom $R = 20\Omega$ i priključena na izvor ems $E = 6V$, data je tabelarno. Odrediti jačinu struje I_1 kroz kolo i dissipaciju na diodi. Kolika je efektivna vrednost prostoperiodičnog napona U_{ab} ($f = 50Hz$), koji treba priključiti umesto izvora E da bi maksimalna vrednost struje kroz kolo bila $I_m = 2I_1$.

REŠENJE:

Kolo izvora E sa rednom vezom otpornika R i diode je nelinearno. Jačina struje kroz kolo se određuje iz položaja radne tačke koja se nalazi u preseku radne prave:

$$U = E - R \cdot I = 6 - 20 \cdot I$$

i statičke karakteristike diode $I = F(U)$, koja je tabelarno data.

Na slici su prikazani dijagrami radne prave, karakteristike diode kao i položaj radne tačke $A(I_1, U_d)$. Na osnovu koordinata radne tačke nalazimo da je struja

kroz kolo $I_1 = 0,3A$, a napon na diodi $U_d = 0,7V$, pa je disipacija na diodi $P_d = U_d \cdot I_d = 0,21W$. Amplituda struje kroz kolo kada je priključeno na napon U_{ab} je:

$$I_m = \frac{U_m}{R + R_d} = 2 \cdot I_1$$

$$U_m = I_m(R + R_d')$$

R_d' – otpornost diode pri struji $I=2I_1$.

Sa dijagrama nalazimo da je pri struji I napon na diodi

$$U_d' = 1V$$

$$R_d' = \frac{U'}{2 \cdot I_1} = 1,7\Omega$$





$$U_m = 2I_1(R + R_d') = 13,02 V$$

$$U_{eff} = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = 0,709 \cdot U_m = 18,4 V .$$

6.2 Na ulaze kola prikazanih na slici dovodi se prostoperidičan napon $u = 12 \sin 314t(V)$. Pretpostavljajući da su diode D_1 i D_2 idealne, skicirati napone između tačaka a i b na izlazima kola.

REŠENJE:

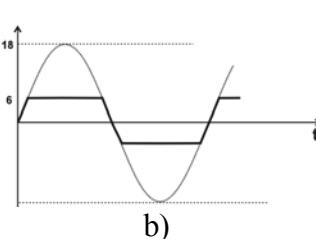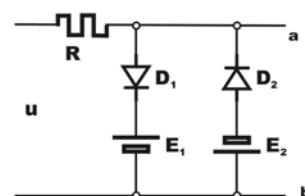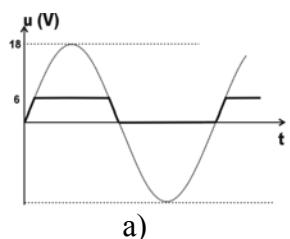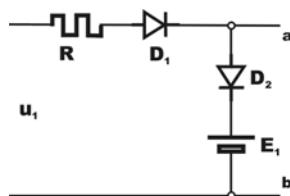- a) S obzirom da je dioda D_1 polarisana u propusnom smeru za vreme pozitivne poluperiode, za vreme negativne poluperiode napon na izlazu je $u = 0V$. Međutim, kada napon sa ulaza premaši vrednost $u > E_1 = 6V$ dioda D_2 je polarisana u direktnom smeru, izvor E_1 se ponaša kao prijemnik i izlazni napon ima vrednost $u_2 = 6V$.



b) Za vreme pozitivne poluperiode dioda D_2 je polarisana u inverznom smeru. Kada ulazni napon premaši vrednost $u > E_1 = 5V$, dioda D_1 postaje polarisana u direktnom smeru, provodi struju i s obzirom da je njena otpornost zanemarljiva, napon na izlazu ne premašju vrednost $u = E_1 = 5V$. Za vreme negativne poluperiode dioda D_1 je inverzno polarisana, a dioda D_2 polarisana u direktnom smeru tek kada ulazni napon opadne ispod vrednosti $u < E_1 = -7V$ u, pa izlazni napon zadržava vrednost $u = -7V$ sve dok ulazni napon ne poraste do $u > E_2$.

6.3 Za koju će vrednost napona polarizacije inverzna struja kroz diodu sa površinskim P-N spojem dostići 90% od vrednosti struje zasićenja na sobnoj temperaturi? Kolika je struja kroz diodu pri direktnoj polarizaciji izračunatog napona?

REŠENJE:

Karakteristika diode aproksimira se izrazom:

$$I_D = I_S \left(e^{\frac{e}{KT} U_D} - 1 \right)$$

Za sobnu temperaturu je

$$\frac{e}{KT} \approx 40 \left[\frac{1}{V} \right]$$


U tom slučaju je:

$$I_1 = -0,9 I_S (e^{40U_1} - 1)$$

$$U_1 = \frac{\ln(0,1)}{40} \approx -60[mV]$$

$$U_2 = |U_1| = \frac{\ln 10}{40}$$
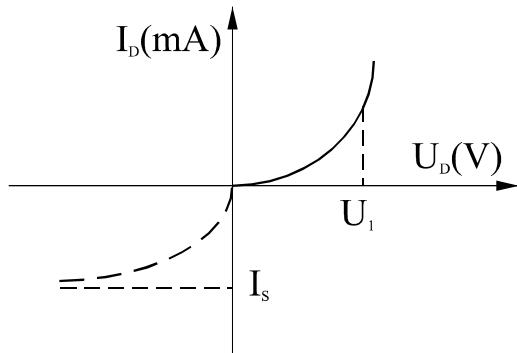
$$I_2 = I_S \left(e^{\frac{40 \ln 10}{40}} - 1 \right) = I_S (10 - 1) = 9I_S$$



6.4 Za diodu sa površinskim spojem čija je inverzna struja zasićenja $I_s = 10\mu A$ izračunati struje i otpore diode za jednosmernu struju koje odgovaraju naponima spojeva:

a) $U_1 = 0,1V$

b) $U_1 = 0,3V$

REŠENJE:

$$a) I_D = I_S \left(e^{\frac{e}{KT} U_1} - 1 \right) = 10 \cdot 10^{-6} (e^{40 \cdot 0,1} - 1) = 10 \cdot 10^{-6} (e^4 - 1) = 0,53mA$$

$$R_D = \frac{U_D}{I_D} = \frac{0,1}{0,53 \cdot 10^{-3}} = 186\Omega$$



$$I_D = 10 \cdot 10^{-6} (e^{40 \cdot 0,3} - 1) = 1,6A$$

$$b) R_D = \frac{U_D}{I_D} = \frac{0,3}{1,6} = 0,18\Omega$$

6.5 Za kolo na slici nacrtati:



a) $U_2 = f(U_1)$

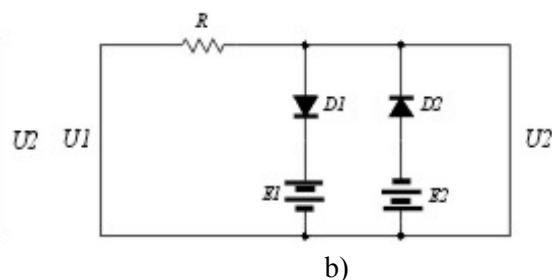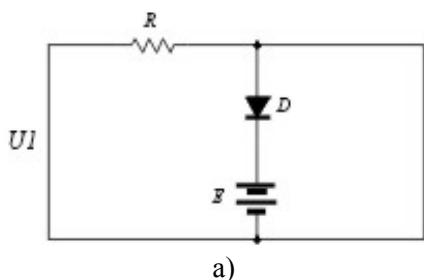b) Ako je $U_1 = \sqrt{2} \sin \omega t$ skicirati $U_2 = f(t)$




REŠENJE:

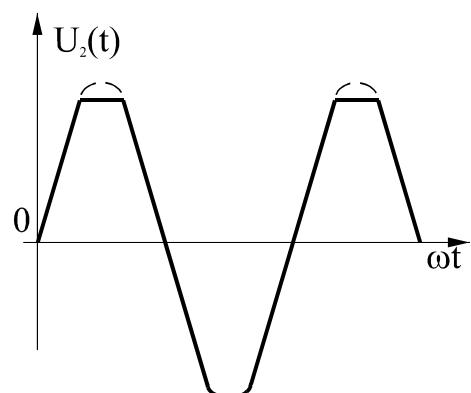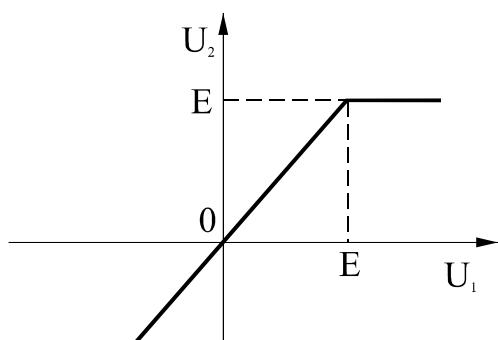
Karakteristike $U_2 = f(U_1)$ i $U_2 = f(t)$ za kolo na slici pod a) su:



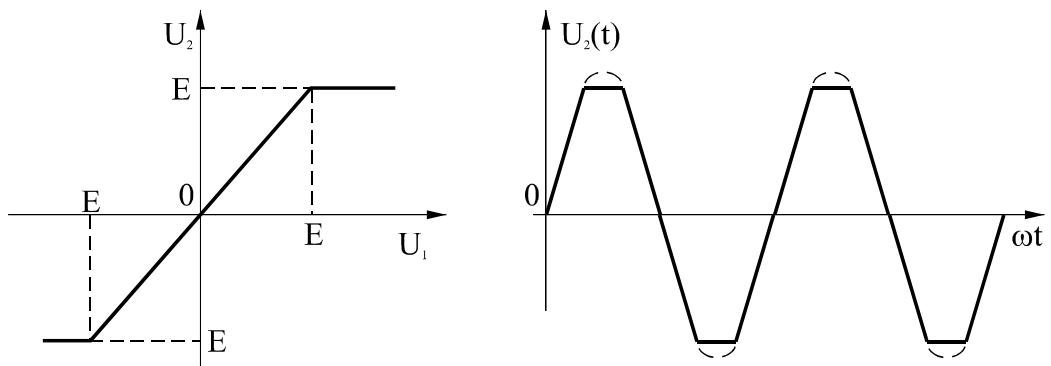Karakteristike $U_2 = f(U_1)$ i $U_2 = f(t)$ za kolo na slici pod b) su:



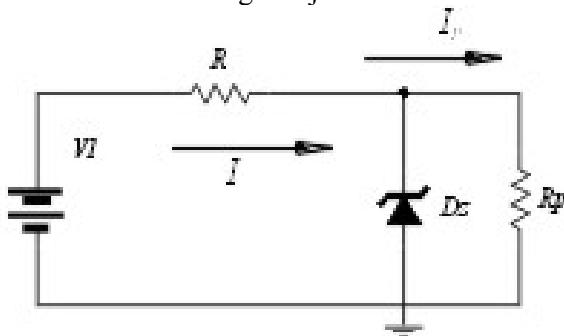6.6 Zener dioda ima konstantan inverzni napon $U_Z = 50V$ u opsegu struja $5 - 50mA$. Ako je napon napajanja $E = 250V$ izračunati vrednost rednog otpora R tako da se struja kroz prijemnik može regulisati u opsegu $I_P = 0$ do $I_P = I_{P_{max}}$. Odrediti $I_{P_{max}}$. Za $I_P = 20mA$ i već izračunatu vrednost otpora R izračunati granice E pod uslovom da napon na prijemniku ostane unutar regulacije.



Za $I_P = 0$, $R_p \rightarrow \infty$ sva struja prolazi kroz diodu pa je:

$$R = \frac{E - U_P}{I_{D_{max}}} = 4k\Omega \quad (U_P = U_Z)$$

6.7 Statička karakteristika diode $I_d=f(U_d)$, koja je redno vezana sa otpornikom $R=20\Omega$ i priključena na izvor ems $E=6 V$, data je tabelarno.

Odrediti jačinu struje I_1 kroz kolo i disipaciju na diodi. Kolika je efektivna vrednost prostoperiodičnog napona U_{ab} ($f=50$ Hz), koji treba priključiti umesto izvora E da bi maksimalna vrednost struje kroz kolo bila $I_m=2I_1$.

REŠENJE: Kolo izvora E sa rednom vezom otpornika R i diode je nelinearno. Jačina struje kroz kolo se određuje iz položaja radne tačke koja se nalazi u preseku radne prave:

$$U = E - R \cdot I = 6 - 20 \cdot I$$

i statičke karakteristike diode $I=F(U)$, koja je tabelarno data.

Na slici su prikazani dijagrami radne prave, karakteristike diode kao i položaj radne tačke A (I_1, U_d). Na osnovu koordinata radne tačke nalazimo da je struja kroz kolo $I_1=0,3\text{A}$, a napon na diodi $U_d=0,7 \text{ V}$, pa je disipacija na diodi $P_d=U_d \cdot I_d=0,21 \text{ W}$. Amplituda struje kroz kolo kada je priključeno na napon U_{ab} je:





$I_m = \frac{U_m}{R + R_d} = 2 \cdot I_1$, pa je $U_m = I_m(R + R_d')$, gde je R_d' – otpornost diode pri struji $I=2I_1$.

Sa dijagrama nalazimo da je pri struji I napon na diodi $U_d'=1\text{V}$, pa je

$R_d' = \frac{U'}{2 \cdot I_1} = 1,7 \Omega$, a $U_m = 2I_1(R + R_d') = 13,02 \text{ V}$, a efektivna vrednost

$$U_{eff} = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = 0,709 \cdot U_m = 18,4 \text{ V}.$$

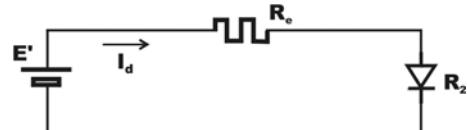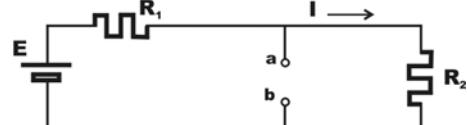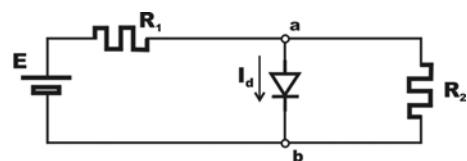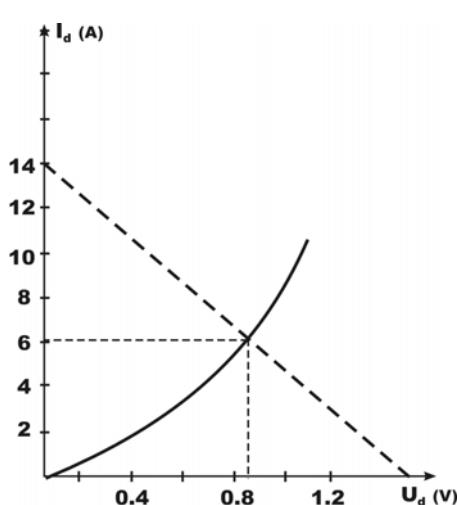6.8 U kolu čija je šema prikazana na slici dato je $E=2,1\text{V}$, $R_1=150 \Omega$, $R_2=560 \Omega$ i statička karakteristika $I_d=f(U)$ diode. Odrediti struju u grani sa diodom i napon na izvodima diode.



REŠENJE:

Prema Tevenenovoj teoremi struja kroz granu kola sa diodom je:

$$I_d = \frac{(U_{ab})_o}{R_d + R_e}, \quad \text{odakle je } (U_{ab})_o = R_d I_d + R_e I_d, \quad \text{gde je}$$

$$(U_{ab})_o = R_2 I = R_2 \frac{E}{R_1 + R_2} = 1,66 \text{ V}$$

$$a \quad \text{ekvivalentna otpornost} \quad R_e = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 118\Omega. \quad \text{Posle zamene}$$

$(U_{ab})_o = E'$, $R_d I_d = U_d$. Ekvivalentna električna šema koja odgovara ovoj jednačini prikazana je na slici . Jednačina radne prave za ovo kolo je:

$$U_d = E' - R_e I_d = 1,66 - 118I_d.$$



Na dijagramu $I_d=f(U_d)$ isprekidanom linijom prikazana je radna prava.

U preseku staticke karakteristike $I_d=f(U_d)$ i radne prave je radna tačka A(I_d, U_d). Sa dijagraama se određuje $I_a=7,2$ mA, $U_d=0,9$ V.

6.9 Na ulaze kola prikazanih na slici dovodi se prostoperiodičan napon $u=12\sin 314t$ (V). Prepostavljajući da su diode D_1 i D_2 idealne, skicirati napone između tačaka a i b na izlazima kola.


REŠENJE:

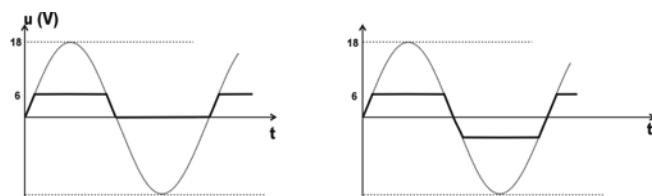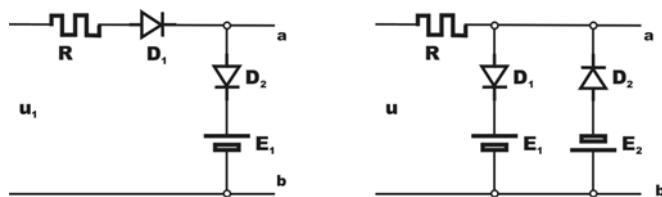a) S obzirom da je dioda D_1 polarisana u propusnom smeru za vreme pozitivne poluperiode, za vreme negativne poluperiode napon na izlazu je $u=0$ V. Međutim, kada napon sa ulaza premaši vrednost $u>E_1=6$ V dioda D_2 je polarisana u direktnom smeru, izvor E_1 se ponaša kao prijemnik i izlazni napon ima vrednost $u_2=6$ V.



b) Za vreme pozitivne poluperiode dioda D_2 je polarisana u inverznom smeru. Kada ulazni napon premaši vrednost $u>E_1=5$ V, dioda D_1 postaje polarisana u direktnom smeru, provodi struju i s obzirom da je njena otpornost zanemarljiva, napon na izlazu ne premašjuje vrednost $u=E_1=5$ V. Za vreme negativne poluperiode dioda D_1 je inverzno polarisana, a dioda D_2 polarisana u direktnom smeru tek kada ulazni napon opadne ispod vrednosti $u<E_2=-7$ V, pa izlazni napon zadržava vrednost $u=-7$ V sve dok ulazni napon ne poraste do $u>E_2$.

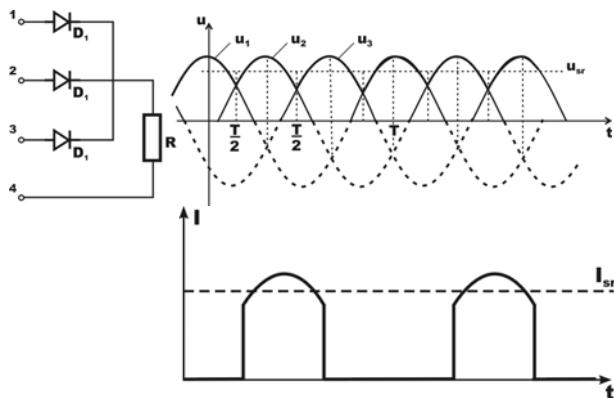6.10 Trofazni polulatasni ispravljač, prema šemi prikazanoj na slici priključen je na trofazni sistem napona 220/380 V, 50Hz. Otpornost struje kroz potrošač je $R=30\Omega$. Odrediti srednju vrednost struje kroz potrošač, srednju vrednost struje kroz jednu diodu kao i maksimalnu vrednost inverznog napona na diodama. Skicirati oblike struje kroz jednu diodu.



REŠENJE: Električna šema ispravljača i talasni oblik napona na potrošaču prikazani su na slici. Dioda D_1 je polarisana u propusnom smeru u intervalu $t_1=-T/6$ do $t_2=T/6$ kada je $u_1(t) > u_2(t)$ i $u_1(t) > u_3(t)$. Isto važi i za diode D_2 i D_3 u odgovarajućim vremenskim intervalima.

Ako se zanemari pad napona na diodama koje su polarisane u propusnom smeru, srednja vrednost napona na potrošaču u intervalu $t_1=0$ s do $t_2=T/6$ je:

$$U_s = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} U_m \cos \omega t dt = \frac{1}{T/6 - 0} \int_0^{T/6} \cos \omega t dt = \frac{1}{2\pi} \frac{U_m}{T} \sin \omega t \Big|_0^{T/6} = \\ = \frac{3U_m}{\pi} \sin \frac{\pi}{3} = \frac{3\sqrt{2} \cdot 220}{\pi} \sin 60$$

$$U_s = 257,43 \text{ V}$$

Srednja vrednost struje kroz potrošač je $I_{sr} = \frac{U_s}{R} = 8,58 \text{ A}$, a srednja vrednost struje kroz jednu od dioda koja provodi u intervalu od jedne trećine periode je:

$$I_{sr}' = \frac{I_s}{3} = 2,86 \text{ A}$$

Grafik vremenske zavisnosti struje prikazan je na slici. Razlika napona na diodi D_3 u intervalu kada ne provodi je:

$$\Delta u = u_1 - u_3 = U_m \cos \omega t - U_m \cos(\omega t + \frac{2\pi}{3}) ,$$

$$\Delta u = U_m \cos \omega t \left(1 - \cos \frac{2\pi}{t}\right) + U_m \sin \omega t \sin \frac{2\pi}{3} .$$


Maksimalna vrednost razlike ($u_1 - u_3$) nalazimo iz uslova:

$$\frac{d(\Delta u)}{dt} = 0 , \text{ kada je } \omega \cdot t = \frac{\pi}{6}, t = \frac{T}{12} .$$

Posle zamene ove vrednosti (u prethodnu jednačinu) dobija se maksimalna vrednost inverznog napona:

$\Delta u_m = 538,6 \text{ V}$, prema kojoj u katalogu za poluprovodničke diode treba izvršiti izbor odgovarajuće diode.

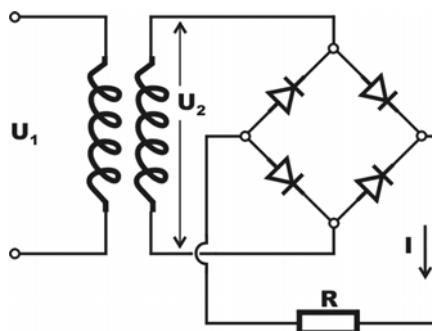6.11 Potrošač otpornosti $R=60 \Omega$ napaja se preko ispravljača sa poluprovodničkim diodama koji je priključen na sekundar transformatora T. Primarni transformator je priključen na mrežu 220V, 50Hz. Nači odnos transformacije transformatora ako je srednja vrednost struje kroz potrošač $I_{sr}=366 \text{ mA}$.




REŠENJE: U slučaju da se kao ispravljač koristi diode vezane u Grecovom spoju srednja vrednost napona na potrošaču je:

$$U_{sr} = R \cdot I_{sr} = \frac{2}{\pi} U_m = \frac{2}{\pi} U_2 \sqrt{2} , \text{ gde je } U_2 - \text{napon na sekundaru.}$$

$$U_2 = \frac{R \cdot I_{sr}}{2\sqrt{2}} = \frac{60 \cdot 0,36 \cdot 3,14}{2 \cdot 1,41} = 24,4 \text{ V} , \text{ pa je odnos transformacije } n = \frac{220}{24,4} = 9$$

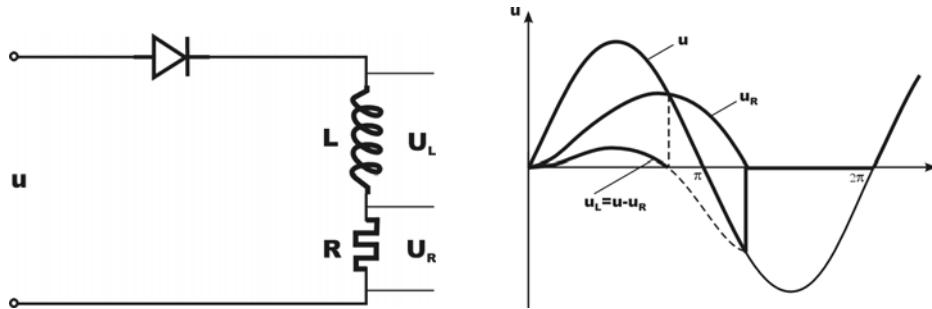6.12 Impedansa $\bar{Z} = R + j\omega \cdot L (\Omega)$ priključena je na napon $u = U_m \sin \omega t$ preko diode D. Ako se zanemari pad napona na diodi u propusnom smeru, odrediti srednju vrednost struje kroz kolo i nacrtati grafik vremenske zavisnosti napona na elementima kola.



REŠENJE: Ako se zanemari pad napona na diodi u propusnom smeru u intervalu kada dioda provodi važi jednačina:

$$u = L \frac{di}{dt} + Ri = U_m \sin \omega t .$$

Rešenje gornje diferencijalne jednačine je:

$$i = i(t) = \begin{cases} \frac{U_m}{Z} \left[\sin(\omega t - \varphi) + e^{-\frac{R}{L}t} \sin \varphi \right] & \\ 0, & \end{cases}$$

gde je $Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{L \omega}{R} ,$$

β – se određuje iz uslova u trenutku kada dioda prestaje da provodi $t=t_1=\beta/\omega$, a rešavanjem transcedentne jednačine:

$$\sin(\beta - \varphi) + e^{-\beta \cos \varphi} \sin \varphi = 0 .$$

Srednja vrednost struje kroz kolo se može odrediti iz prve jednačine pri uslovu $I=I_s$ i $u=U_s$:

$$\frac{L}{T} \int_0^T \frac{di}{dt} dt + RI_s = \frac{1}{T} \int_0^T U_m \sin \omega t \cdot t dt .$$

Pošto je funkcija periodična, integral na levoj strani jednačine je:

$$\frac{L}{T} \int_0^T di = i(T) - i(0) = 0 .$$

Integral na desnoj strani jednačine je:

$$udt = \int_0^{\beta/\omega} u dt + \int_{\beta/\omega}^T 0 dt = RI_s , \text{ pa je: } RI_s = \frac{1}{T} \int_0^{\beta/\omega} U_m \sin \omega t dt = \frac{U_m}{2} (1 - \cos \beta) ,$$

a srednja vrednost struje kroz kolo:

$$I_s = \frac{U_m}{2\pi \cdot R} (1 - \cos \beta) .$$

6.13 Pri polatalasnom ispravljanju poluprovodničkom diodom srednja vrednost struje kroz diodu je $I=16\text{ A}$, a snaga kojom se zagreva dioda zbog pada napona na diodi je $P=26\text{W}$. Temperatura ambijenta u kome se nalazi dioda sa hladnjakom je $T_a=40^\circ\text{C}$. Poznati su sledeći podaci:

- maksimalna dozvoljena temperatura p-n spoja je $T_j=150^\circ\text{ C}$,
- termički, toplotni otpor spoja i kućišta diode je $R_{tj-k}=1,5^\circ\text{ C/W}$,
- termički otpor kućišta i hladnjaka $R_{tk-h}=0,6^\circ\text{ C/W}$.

Odrediti temperature kućišta i hladnjaka, ako se toplota odvodi preko hladnjaka, kao i dozvoljenu snagu zagrevanja diode bez hladnjaka, ako je termički otpor spoja i ambijenta 50°C/W .

REŠENJE: Ukupan termički otpor između spoja i ambijenta kod diode sa hladnjakom na kojoj se generiše toplotna snaga P je:

$$R_t = \frac{T_j - T_a}{P} = R_{tj-k} + R_{tk-h} + R_{th-a} = \frac{150 - 40}{26} = 4,2^\circ\text{ C/W}$$

pa je termički otpor između hladnjaka i ambijenta:

$$R_{th-a} = R_t - R_{tj-k} + R_{tk-h} = 4,2 - 1,5 - 0,6 = 2,1^\circ\text{ C/W}$$

pa je temperatura kućišta diode:

$$T_k = T_j - P \cdot R_{tj-k} = 10 - 26 \cdot 1,5 = 111^\circ\text{ C}$$

a temperatura hladnjaka:

$$T_h = T_k - P \cdot R_{tk-h} = 111 - 26 \cdot 0,6 = 95,4^\circ\text{ C}$$

Ako se toplota odvodi sa diode bez hladnjaka, a termički otpor između spoja i ambijenta iznosi 50°C/W maksimalna vrednost snage koja se razvija na diodi je:

$$P_{\max} = \frac{T_j - T_a}{R_{tj-a}} = \frac{150 - 40}{50} = 2,2 \text{ W}$$

Napomena: Termička otpornost je pored karakteristika materijala zavisna i od površine preko koje se prenosi toplota, tako da je u slučaju kada je dioda bez hladnjaka površina manja, pa termička otpornost između spoja i ambijenta ima veliku vrednost.

6.14 Fotodioda čija je statička karakteristika $I_f(U)$ data na slici, redno je vezana sa otpornikom $R=820 \text{ k}\Omega$ i priključena na napon $U=12\text{V}$. Odrediti napon na otporniku, ako je osvetljenost $E=750 \text{ lx}$.


REŠENJE:

Radna tačka kola nalazi se u preseku radne prave $U_f = U - I_f R$ i statičke karakteristike pri osvetljenosti $E=750 \text{ lx}$.

Kada se na dijagramu $I_f(U_f)$ konstruiše radna prava $U_f = 12 - 820 \cdot 10^3 I_f$ nalaze se koordinate radne tačke $U_f=5\text{V}$ i $I_f=9 \mu\text{A}$.

Napon na otporniku R je $U_R = U - U_f = 7\text{V}$.

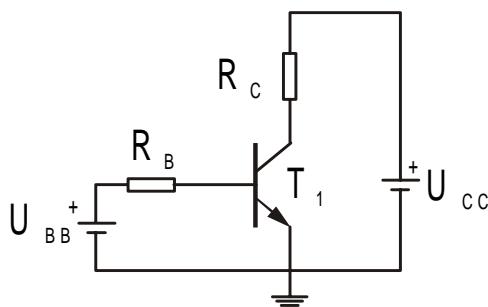6.15 Odrediti I_B, I_E, I_C i U_B za kolo prokazano na slici.



Podaci: $U_{BB} = 3\text{V}, U_{CC} = 20\text{V}, R_B = 10\text{k}\Omega, R_C = 1\text{k}\Omega$, a koeficijent strujnog pojačanja upotrebljenog tranzistora iznosi $\beta = 50$.

REŠENJE:

Kako je emiter tranzistora T_1 uzemljen to je $U_E = 0$ pa je napon U_B jednak naponu potencijalne barijere PN spoja $E-B$ koji iznosi $0,7\text{V}$. Dakle $U_B = 0,7\text{V}$. Pad napona na otporniku R_B iznosi $U_{BB} - U_B$ pa je

$$I_B = \frac{U_{BB} - U_B}{R_B} = \frac{3(\text{V}) - 0.7(\text{V})}{10\text{k}\Omega} = 0.23\text{mA}$$


Sada je:

$$I_C = \beta \cdot I_B = 50 \cdot 0.23\text{mA} = 11.5\text{mA}$$

$$I_E = I_C + I_B = 11.5\text{mA} + 0.23\text{mA} = 11.73\text{mA}$$

$$U_C = U_{CC} - I_C \cdot R_C = 20\text{V} - 11.73\text{mA} \cdot 1\text{k}\Omega = 8.5\text{V}$$

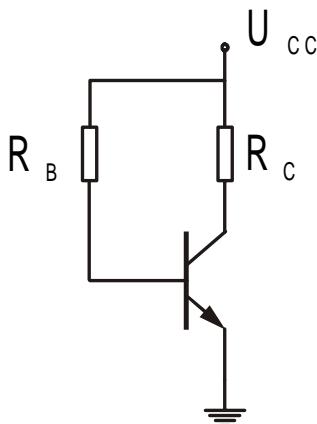6.16 U podacima proizvođača za tranzistor 2N3904 navedeno je da se koeficijent strujnog pojačanja β menja od 100 do 300. Ako je navedeni tranzistor upotrebljen u kolu na slici izračunati minimalnu i maksimalnu kolektorsku struju.



Podaci su:

$$U_{CC} = 12V, R_C = 2k\Omega, R_B = 1M\Omega$$

REŠENJE:

Spoj baza emiter je direktno polarisan pa je na njemu pad napona od $0,7V$.

Pad napona na R_B je

$$U_{RB} = U_{CC} - U_{BE} = 12 - 0.7 = 11.3V$$

$$\text{Struja baze je } I_B = \frac{U_{RB}}{R_B} = \frac{11.3}{1} = 11.3\mu A$$


Struja kolektora je β puta veća od bazne struje pa je minimalna struja kolektora:

$$I_{C(MIN)} = \beta_1 I_B = 100 \cdot 11.3\mu A = 1.13mA$$

a maksimalna struja

$$I_{C(MAX)} = \beta_2 I_B = 300 \cdot 11.3\mu A = 3.39mA$$

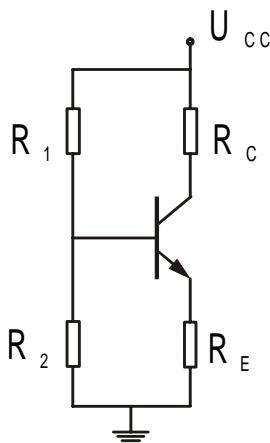6.17 Za kolo na slici odrediti U_B, U_E, I_B i U_{CE} .



Podaci su: $R_1 = 27k\Omega$, $R_2 = 3,9k\Omega$, $R_C = 2,7k\Omega$, $R_E = 470\Omega$, $U_{CC} = 18V$

REŠENJE:

Napon baze nalazimo pomoću razdelnika napona R_1, R_2

$$U_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{CC} = \frac{3.9k\Omega}{27k\Omega + 3.9k\Omega} \cdot 1.8V = 2.27V$$

Emiterski napon je manji od napona baze za pad napona na direktno polarisanom PN spoju koji čine emitor i baza

$$U_E = U_B - U_{BE} = 2.27V - 0.7V = 1.57V$$

Emitersku struju nalazimo primenom Omovog zakona

$$I_E = \frac{U_E}{R_E} = \frac{1.57V}{470\Omega} = 3.34mA$$

a koristeći izraz $I_C \approx I_E$, $I_C 3.34mA$

Kolektorski napon je $U_C = U_{CC} - I_C R_C = 18V - 3.34mA \cdot 2.7k\Omega = 8.98V$
a napon kolektor-emitor

$$U_{CE} = U_C - U_B = 8.98V - 1.57V = 7.41V$$

6.18 Otpornost NTC otpornika se u zavisnosti od temperature menja prema zakonu $R(T) = a \cdot e^{\frac{b}{T}}$. Na temperaturi od $100^\circ C$ otpornost je 1Ω , a na temperaturi $0^\circ C$ otpornost iznosi 100Ω . Odrediti promenu otpornosti u zavisnosti od temperature i relativnu promenu otpornosti za temperaturu ambijenta od $50^\circ C$.

REŠENJE: Vrednosti koeficijenata a i b se određuju rešavanjem sistema jednačina:

$$R_{T_1} = a \cdot e^{\frac{b}{T_1}} \text{ i } R_{T_2} = a \cdot e^{\frac{b}{T_2}},$$

gde je $R_{T_1}=1\Omega$, $R_{T_2}=100\Omega$, $T_1=373\text{ K}$ I $T_2=273\text{ K}$.

Rešavanjem sistema jednačina nalazi se da je:

$$b = \ln \frac{R_2}{R_1} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)^{-1} = 4690 \text{ K}, \quad a = \frac{R_1}{e^{\frac{b}{T_1}}} = 3,5 \cdot 10^{-6} \Omega.$$

Promena otpora sa temperaturom u okolini radne tačke $T=50^\circ\text{C}$ je:

$$\frac{dR}{dT} = -\frac{a \cdot b}{T^2} e^{\frac{b}{T}} = -0,16 \cdot 10^{-6} e^{14,5} = 0,32 \Omega/\text{K}$$


a ralativna promena otpornosti sa temperaturom je:

$$\frac{\Delta R}{R} \frac{1}{\Delta T} = \frac{1}{R} \frac{dR}{dT} = -\frac{b}{T^2} = -0,045 \text{ 1/K}.$$

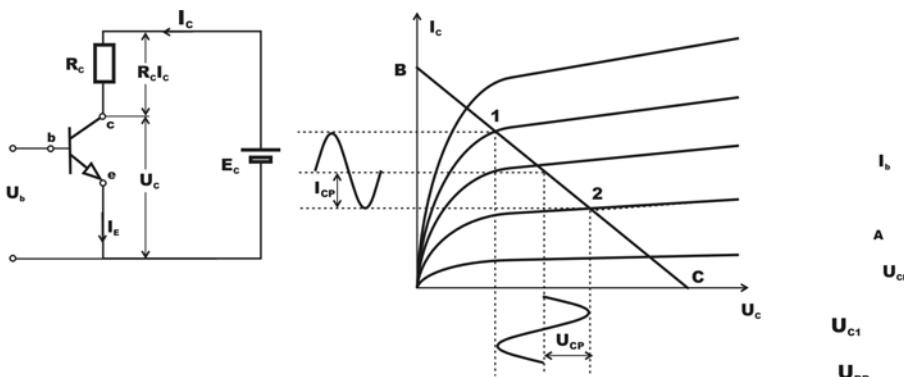6.19 Izlazne karakteristike tranzistora u kolu pojačavača sa zajedničkim emiterom prikazane su na slici. Pojačavač se napaja iz izvora $E_c=40\text{V}$, a otpornost otpornika u kolu kolektora je $R_c=0,5 \text{ k}\Omega$.

Ako se struja baze menja prema zakonu $i_b = (60 + 40 \sin \omega \cdot t) (\mu\text{A})$, odrediti efektivne vrednosti promenljive komponente kolektora struje i napona.

Odrediti pojačanje napona ako se ulazni napon koji je jednak naponu baze menja prema $u_b=0,25 \sin \omega t (\text{V})$.



REŠENJE:

U polju ulaznih karakteristika $I_c=f(U_c)$ tranzistora, radna prava se crta na osnovu jednačine $U_c = E_c - R_c I_c$. Ordinate tačke B prave se dobijaju iz uslova da je pri

$I_c=0$ napon na kolektoru $U_c=E_c=40V$. Koordinate tačke C se dobijaju iz uslova da je pri $U_c=0$ struja $I_c = \frac{E_c}{R_c} = 80 \text{ mA}$. S obzirom da se struja baze I_b menja prema zakonu $I_b = I_{bo} + I_{bp} \sin \omega \cdot t$, gde je $I_{bo}=60\mu \text{ A}$ i $I_{bp}=40\mu \text{ A}$ koordinate tačaka 1 i 2 se dobijaju u preseku radne prave i odgovarajućih karakteristika I_c-U_c sa parametrima $I_{bo}+I_{bp}=100 \mu\text{A}$ i $I_{bo}-I_{bp}=20 \mu\text{A}$. Koordinate tačaka 1 i 2 su granične tačke na radnoj pravoj između kojih se menjaju vrednosti promenljivih komponenti struje i napona. Sa grafika se očitavaju vrednosti amplituda struje $I_{cp}=20 \text{ mA}$ i napona $U_{cp}=10 \text{ V}$. Odgovarajući analitički izrazi za struju i napon kolekora imaju oblike:

$$I_c = I_{co} + I_{cp} \sin \omega \cdot t = 40 + 20 \sin \omega \cdot t \text{ (mA)}$$

$$U_c = U_{co} + U_{cp} \sin \omega \cdot t = 20 - 10 \sin \omega \cdot t \text{ (V)}$$

Efektivne vrednosti promenljivih komponenti struje i napona na kolektoru određuju se prema:


$$I_c' = \frac{I_{cp}}{\sqrt{2}} = \frac{20}{\sqrt{2}} = 14,15 \text{ mA}, \text{ i } U_c' = \frac{U_{cp}}{\sqrt{2}} = \frac{10}{\sqrt{2}} = 7 \text{ V}$$

c) Naponsko i strujno pojačanje pojačavača se određuju kao odnosi vrednosti izlazne i ulazne veličine. Na osnovu brojnih vrednosti odgovarajućih veličina, dobijaju se pojačanja promenljivih komponenti napona A_u i struje A_i :

$$A_u = \frac{U_{cp}}{U_{bp}} = \frac{10}{0,25} = 40 \text{ i } A_i = \frac{I_{cp}}{I_{bp}} = \frac{20 \cdot 10^{-3}}{40 \cdot 10^{-6}} = 500$$

pošto se ulazni napon baze menja prema $U_b=U_{bp} \sin \omega t = 0,25 \sin \omega t$.

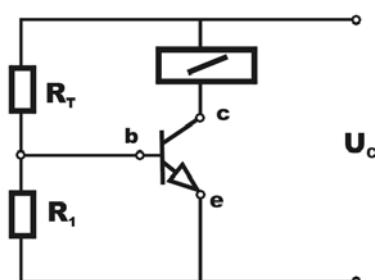6.20 Otpornost otpornog prstvarača temperature menja se prema $R(T)=20 \cdot 10^3 \cdot 61,9(T)$. Ako je napon $U=12V$, $R_2=1k\Omega$, a strujno pojačanje tranzistora $\beta = 100$, odrediti temperaturu T pri kojoj dolazi do privlačenja kotve releja ($I_c=10 \text{ mA}$).



REŠENJE: Ako je struja potrebna za privlačenje kotve relea $I_c=10 \text{ mA}$, a strujno pojačanje tranzistora $\beta = 100$, struja baze je:

$$I_b = \frac{I_c}{\beta} = \frac{10 \cdot 10^{-3}}{100} = 0,1 \text{ mA}$$

Kako je napon $U_{be}=0,6V$, struja kroz otpornik R_2 je:

$$I_{R2} = \frac{U_{be}}{R_2} = \frac{0,6}{10^3} = 0,6 \text{ mA}$$

a struja kroz otporni pretvarač temperature R_T je:

$$I_{RT} = \frac{U - U_{be}}{R_T} = I_b + I_{R2}$$

Vrednosti otpornosti R_T pri datoј temperaturi T može se odrediti na osnovu relacije i iznosi:

$$R_T = \frac{U - U_{be}}{I_{RT}} = \frac{U - U_{be}}{I_b + I_{R2}} = \frac{12 - 0,6}{(0,1 + 0,6)10^{-3}} = 16286 \Omega$$

S obzirom da se otpornost R_T u zavisnosti od promene temperature menja prema $R_T=20 \cdot 10^3 \cdot 61,9T$ (Ω), posle zamena vrednosti $R_T=16286 \Omega$, dobija se $16286=20000 \cdot 61,9 T$, odakle je $T=60^\circ C$.

Napomena: Rele je naprava koja ima elektromagnet i kontakte. Pri uspostavljanju struje kroz namotaje elektromagneta (u ovom slučau struje $I_c=10mA$) kotva se pomera i zatvara kontakte koji pripadaju nekom drugom električnom kolu, naprimjer kolu naizmenične struje.

7. Literatura

1. Dragutin N. Mitić, **OSNOVI ELEKTROTEHNIKE** - Elektrokinetika u obliku metodičke zbirke zadataka, SuperautomatX, Niš, 2001
2. dr Aleksandar Vorgučić, dr Dragutin Mitić, **OSNOVI ELEKTROTEHNIKE** – Elektrostatika u obliku metodičke zbirke zadataka, Naučna knjiga, Beograd, 1988
3. Obrad Traparić, akademik IOPuš A. Terepuh, dr Labud Vukčević, **ZBIRKA ZADATAKA IZ FIZIKE** – Elektromagnetizam, Prirodno-matematički fakultet, Podgorica, 2003
4. dr Marija Hribšek, mr Dragan Vasiljević, mr Budimir Drakulić, **ELEKTRONIKA I – Problemi i rešenja**, Naučna knjiga, Beograd, 1984
5. dr ing. Nikola Lj. Nikolić, dipl. ing. Suzana Milenović, dipl. ing. Miroslava Cvetković, **ELEKTROTEHNIKA** – Zbirka zadataka, Novinsko-izdavačka ustanova SLUŽBENI LIST SFRJ, Beograd, 1980
6. dr Nikola Nikolić, mr Boban Milošević – **ZBIRKA ZADATAKA IZ OSNOVA ELEKTROTEHNIKE ZA MAŠINSKE ŠKOLE** - Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1994